

# Devoir 4 Électronique

SY1924125 Aurélia Song Wanling

## 1 Caractérisation du VCO

### 1.1

On peut trouver les informations dans le document:

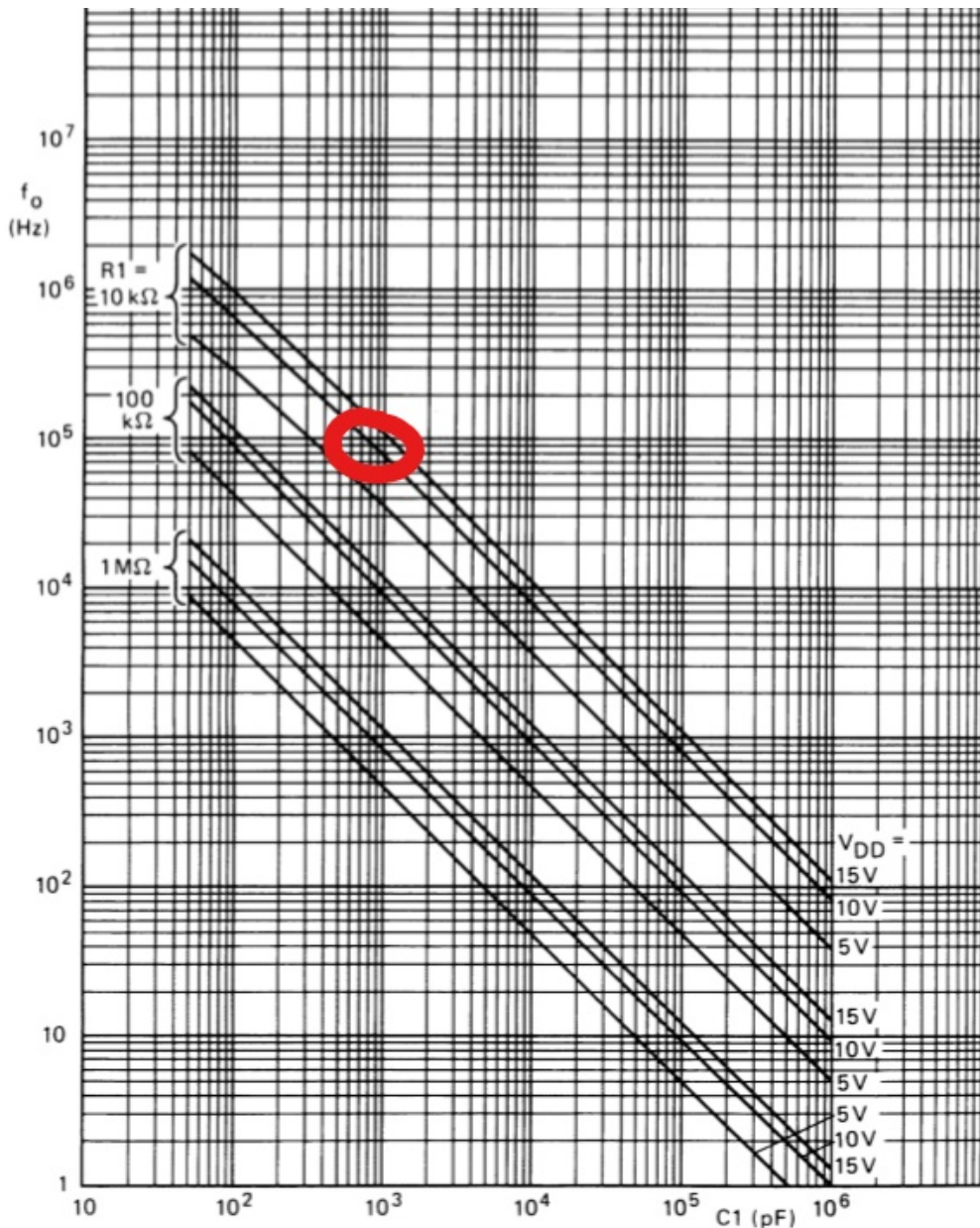


Fig.7 Typical centre frequency as a function of capacitor  $C_1$ ;  $T_{\text{amb}} = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ;  $V_{\text{COIN}}$  at  $\frac{1}{2} V_{\text{DD}}$ ; INH at  $V_{\text{SS}}$ ;  $R_2 = \infty$

On a  $V_{dd} = 10V$ , donc  $f_0 = 80k\text{Hz}$ .




On peut déduire que  $f_{\text{max}} = 2f_0 = 160k\text{Hz}$ .




### 1.2




On fait la simulation et obtient les fréquences de la sortie monter linéairement et enfin il peut obtenir  $f_{max} = 160kHz$



V1	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V	8V	9V	10V
f	0	1.96kHz	21.46kHz	40.98kHz	60.48kHz	80.02kHz	99.52kHz	119.02kHz	138.54kHz	158.04kHz	160.00kHz

de 0V à 10V:

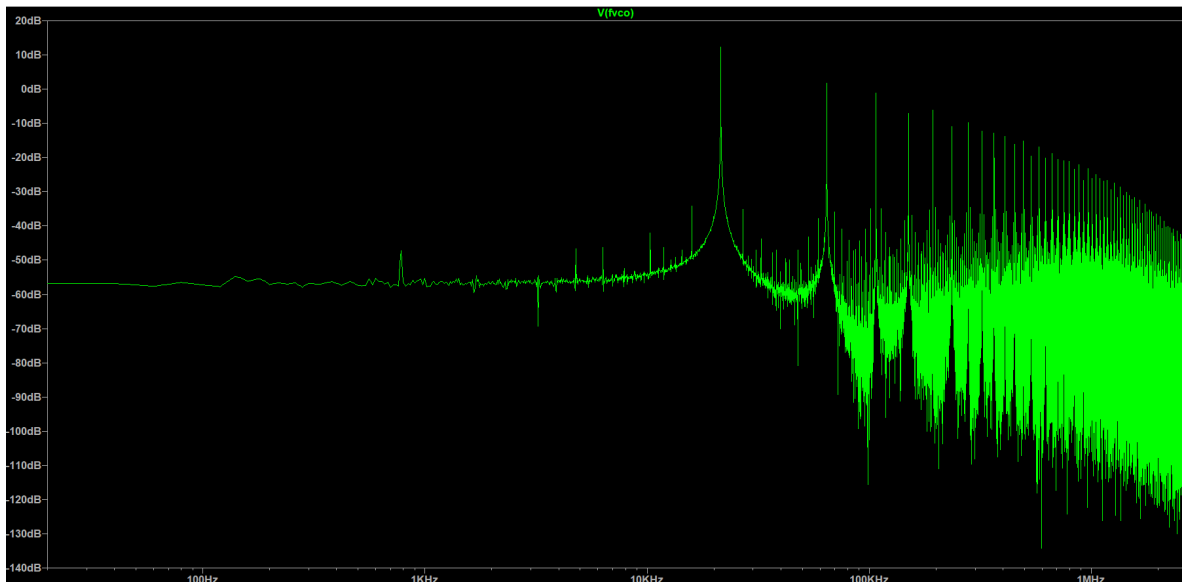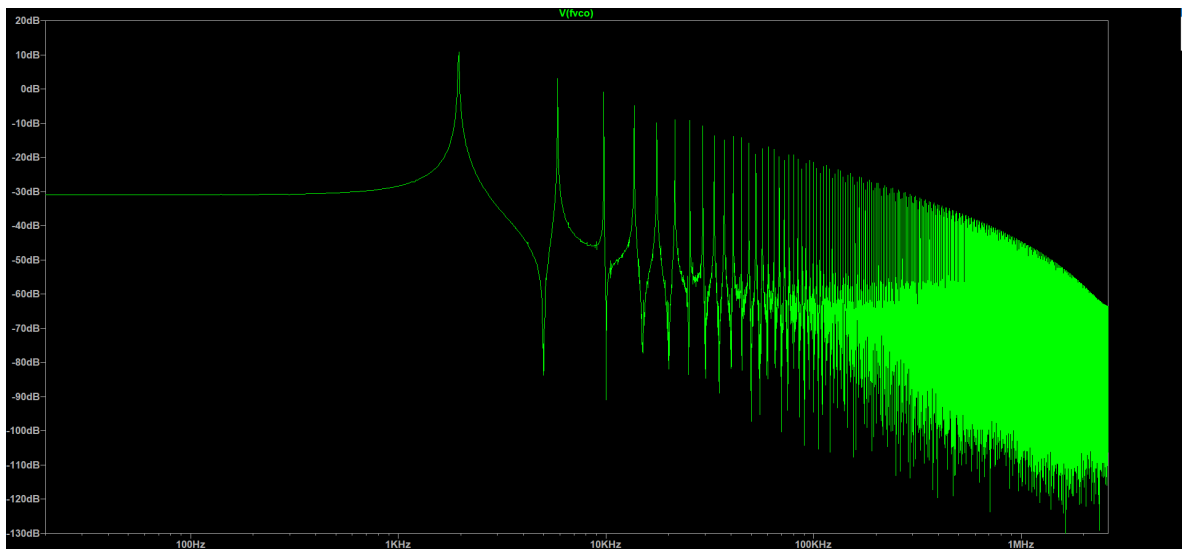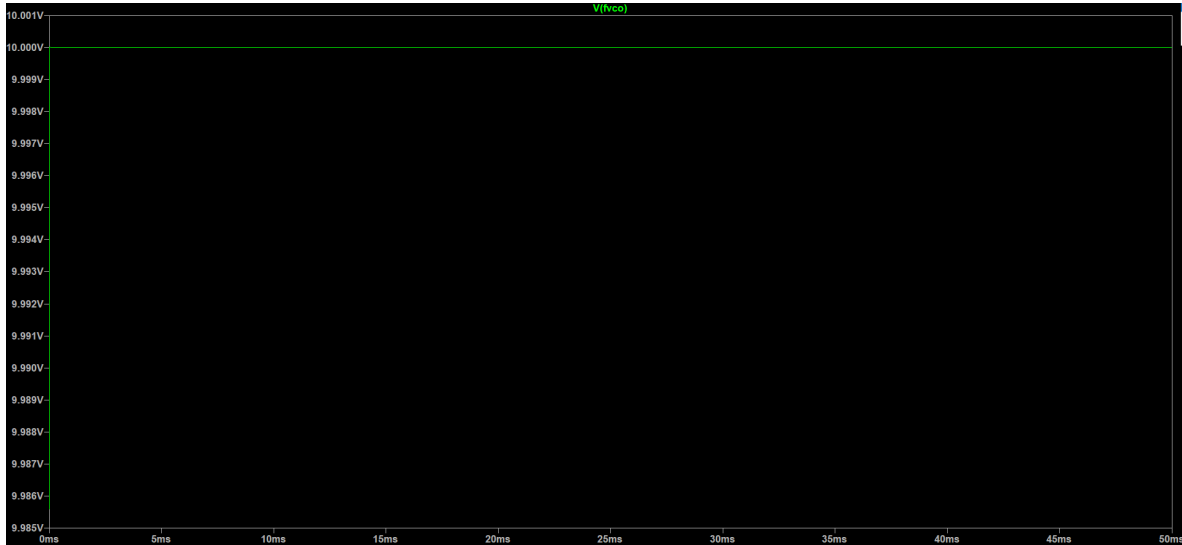

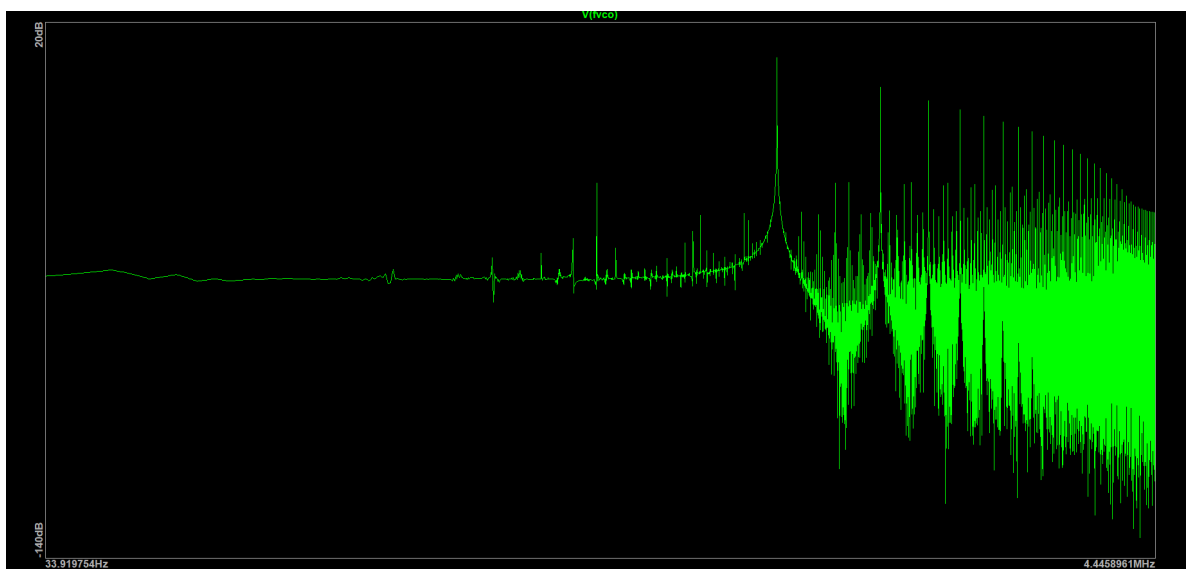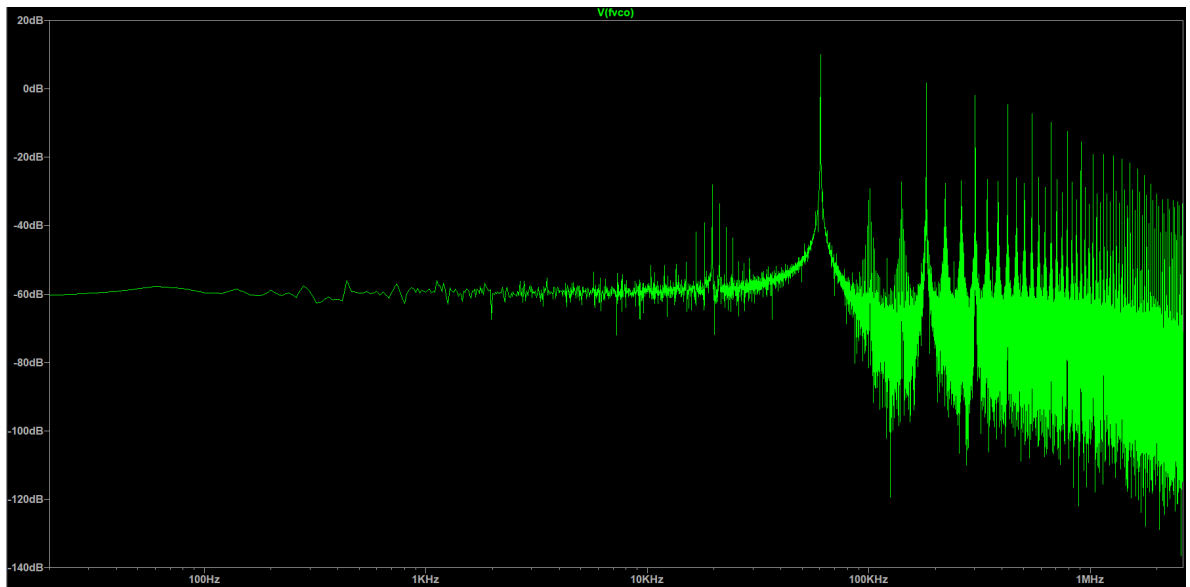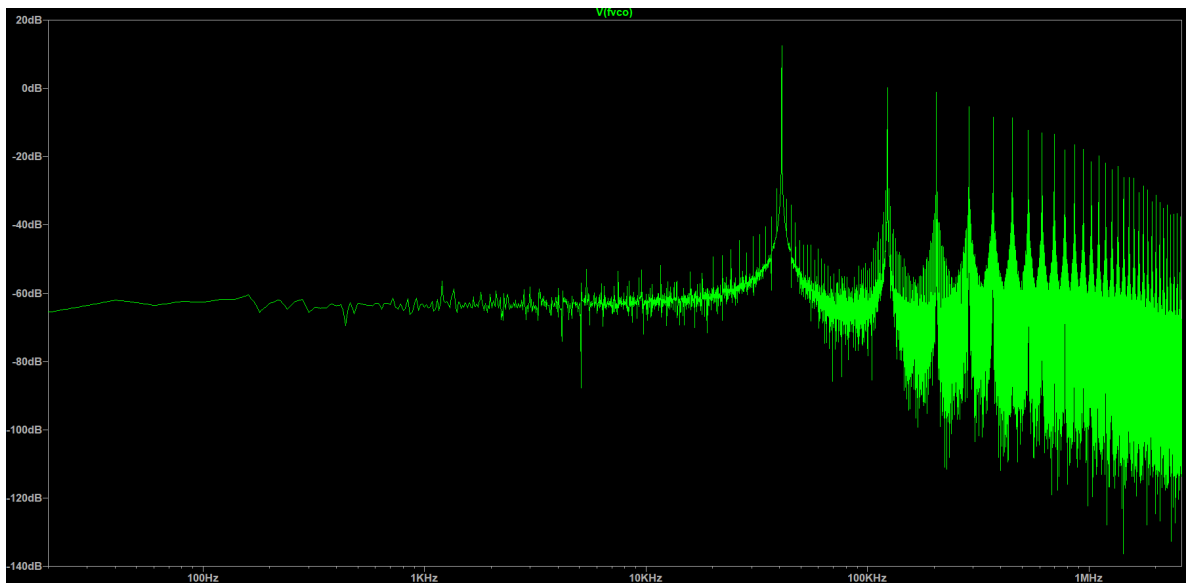

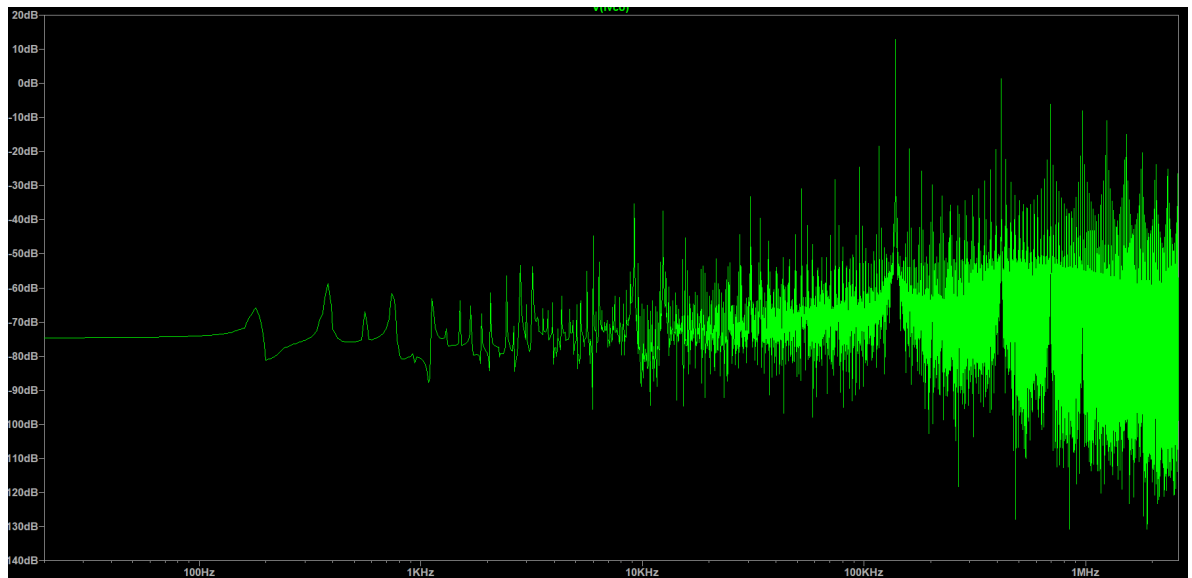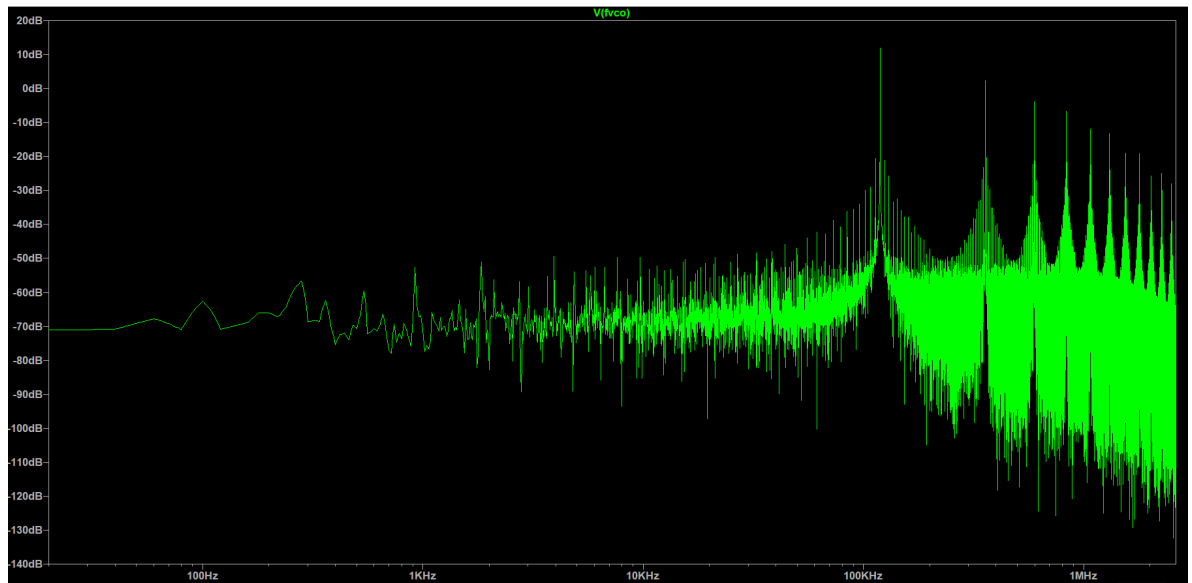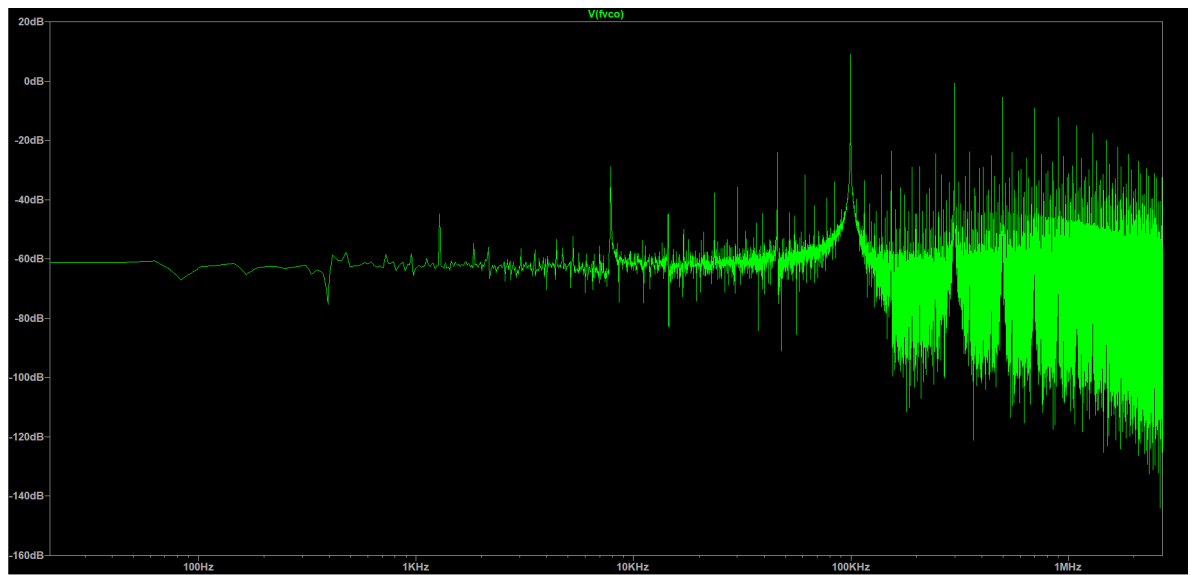

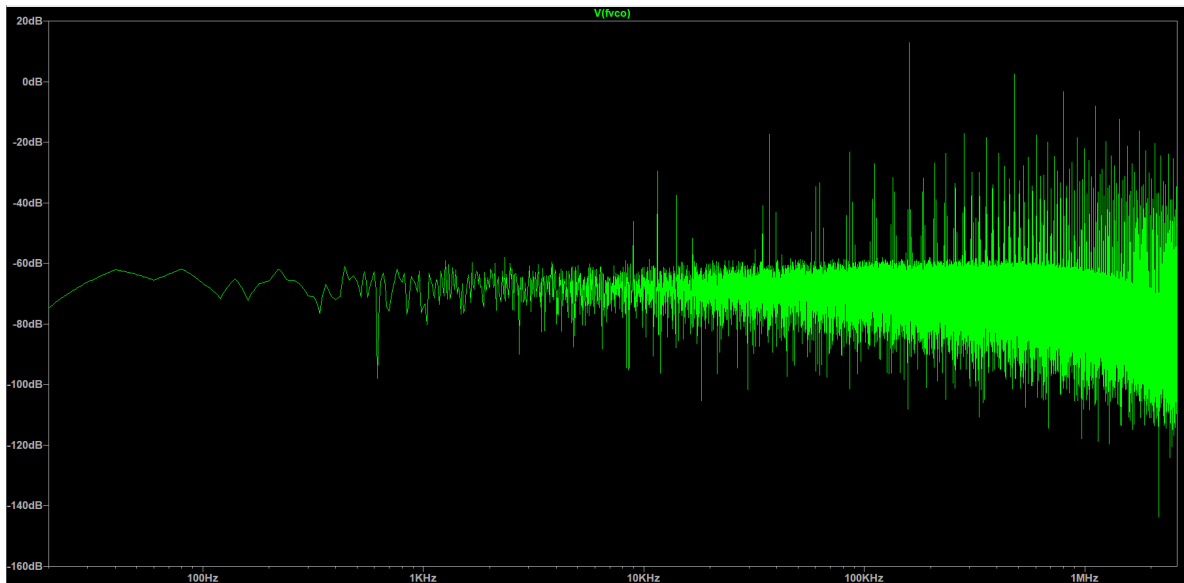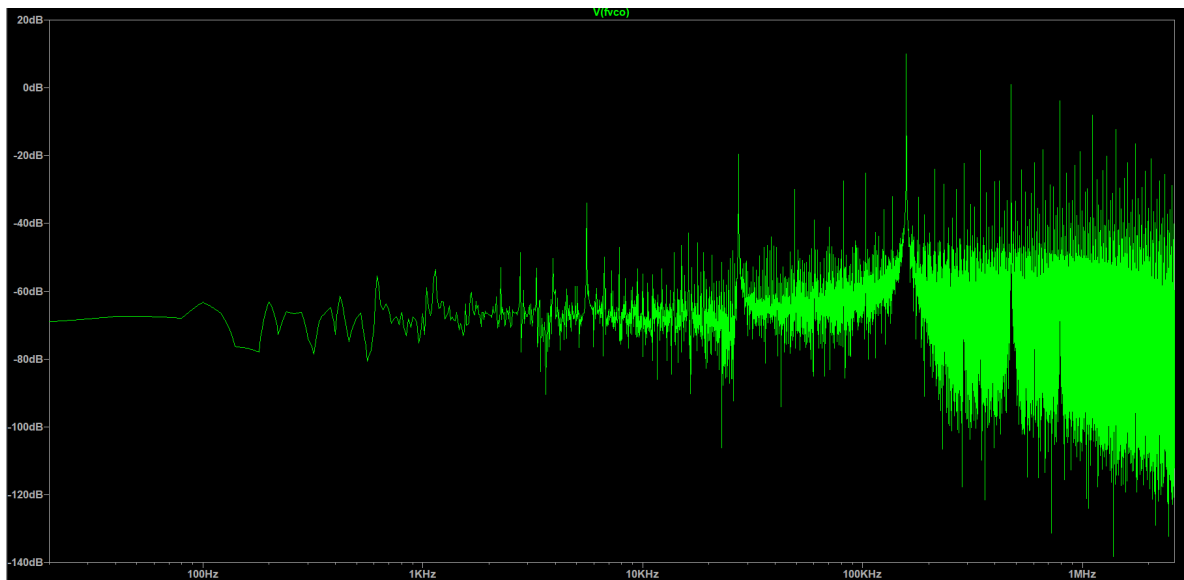


## 2 Mesure des plages de capture et de verrouillage


### 2.3

$pc_1$ :

Quand  $C_2 = 10nF$ , on a:

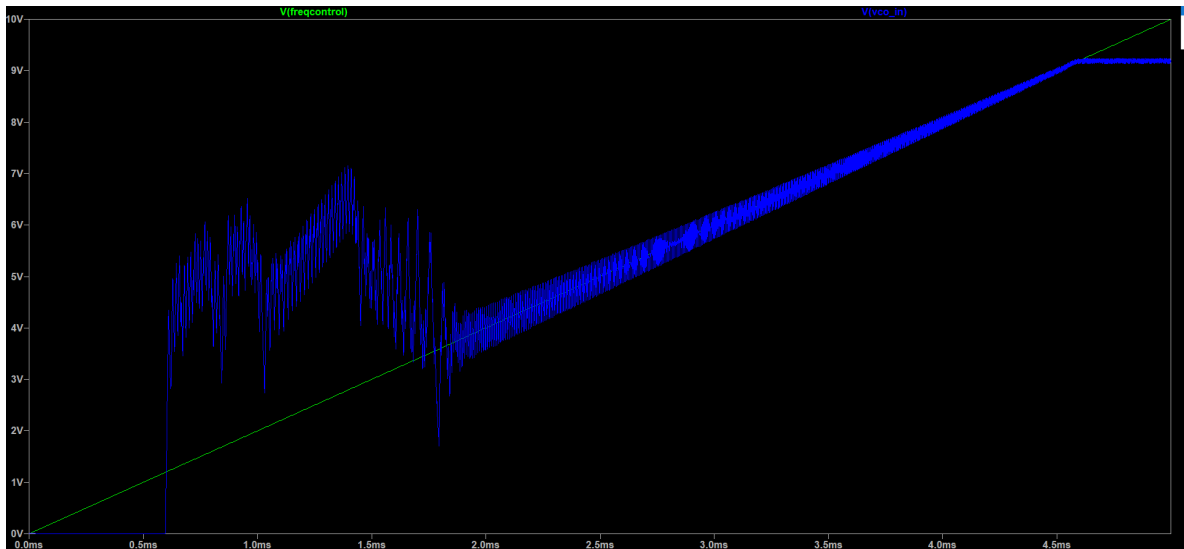


Quand  $C_2 = 100nF$ , on a:

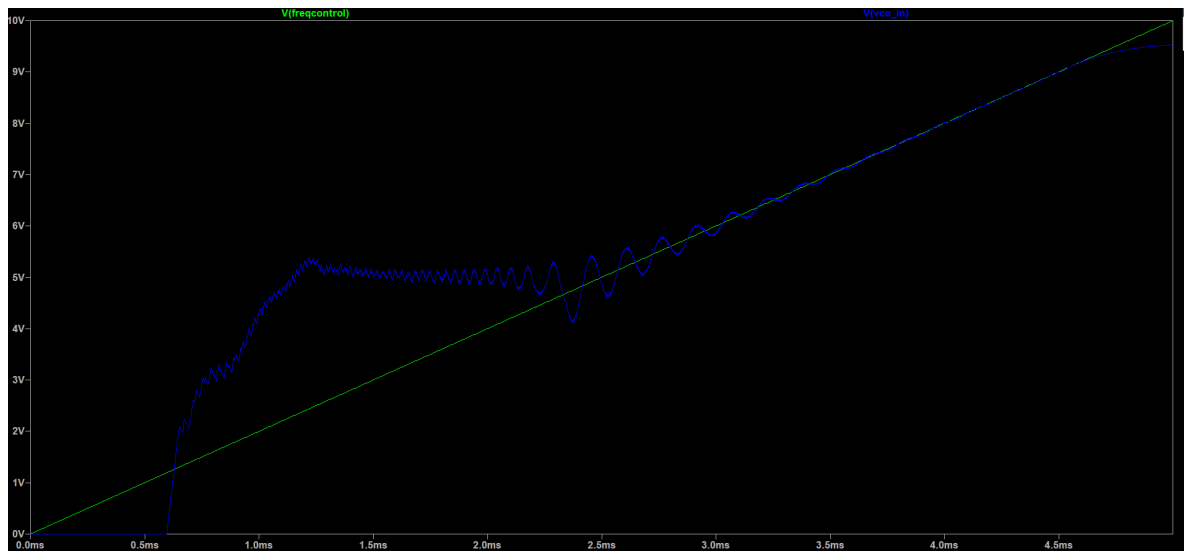

$pc_2$ :

Quand  $C_2 = 10nF$ , on a:

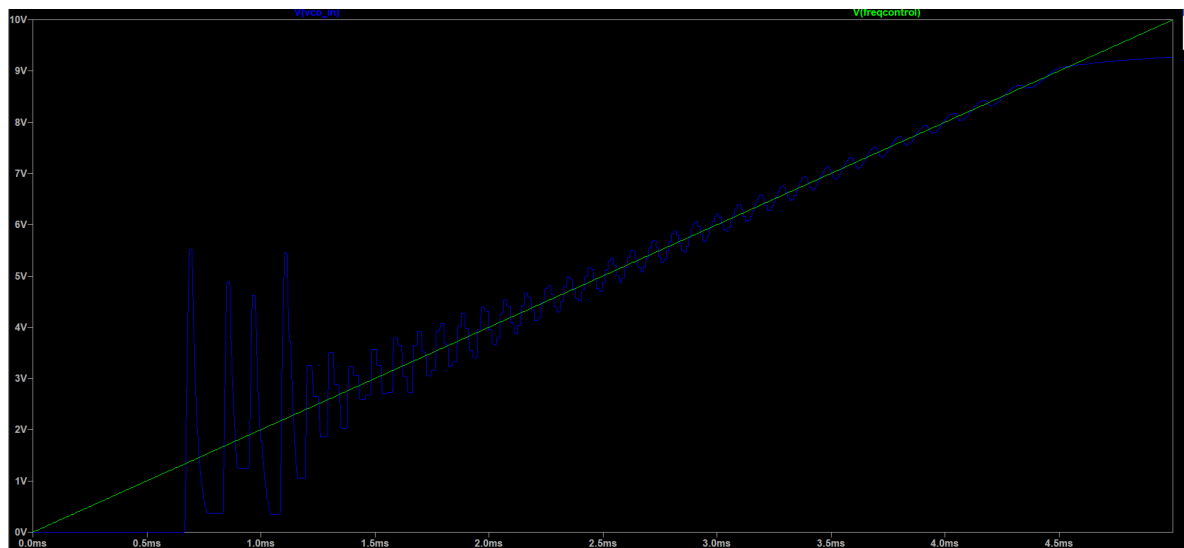


Quand  $C_2 = 100nF$ , on a:




## 2.4

$pc_1$ :

Quand  $C_2 = 10nF$ , on a:

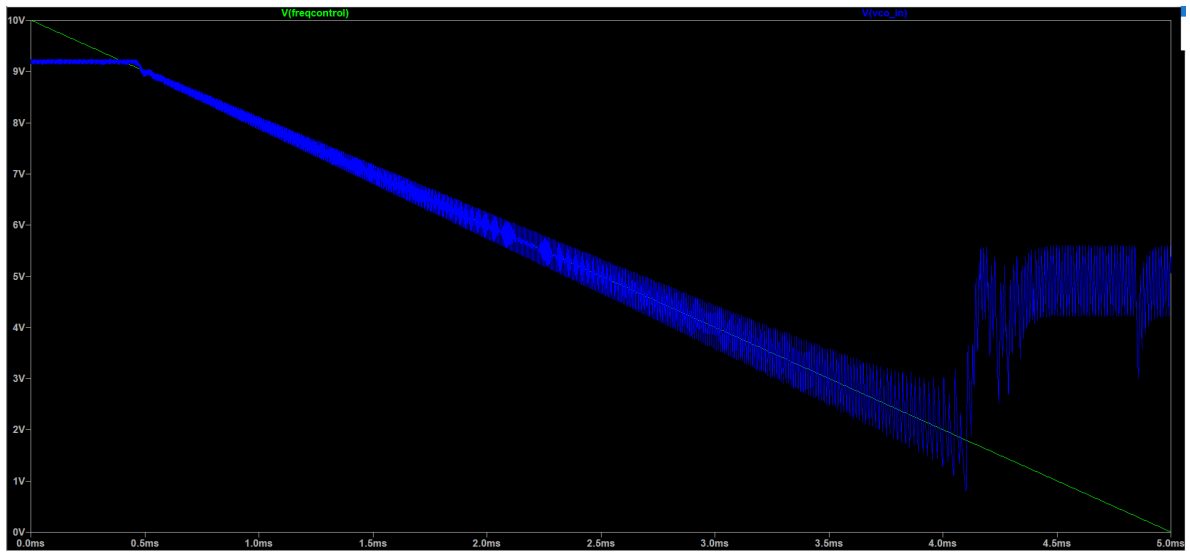


Quand  $C_2 = 100nF$ , on a:

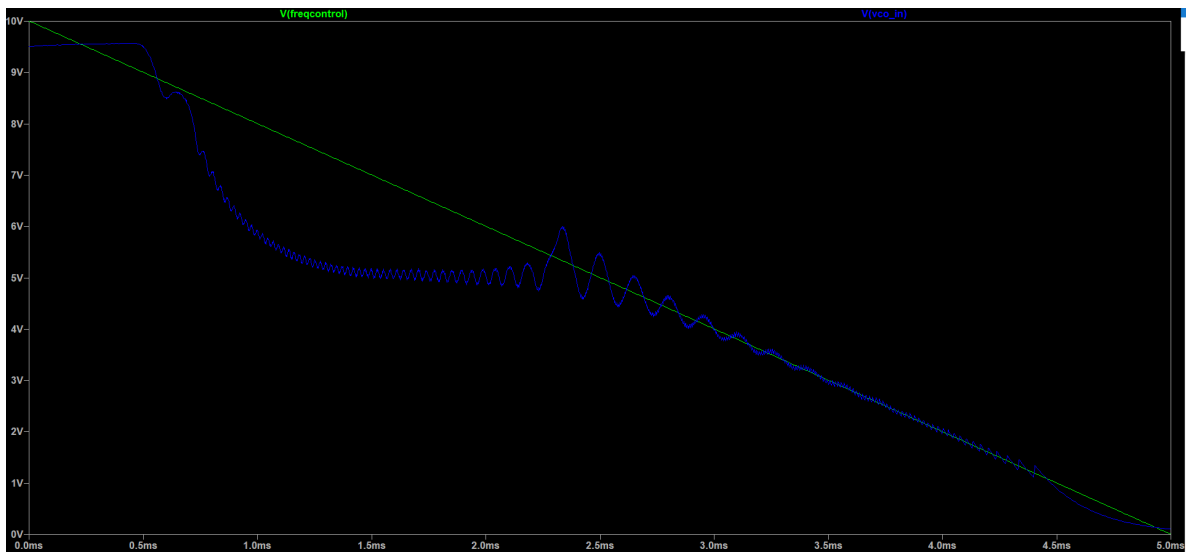


$pc_2$ :

Quand  $C_2 = 10nF$ , on a:

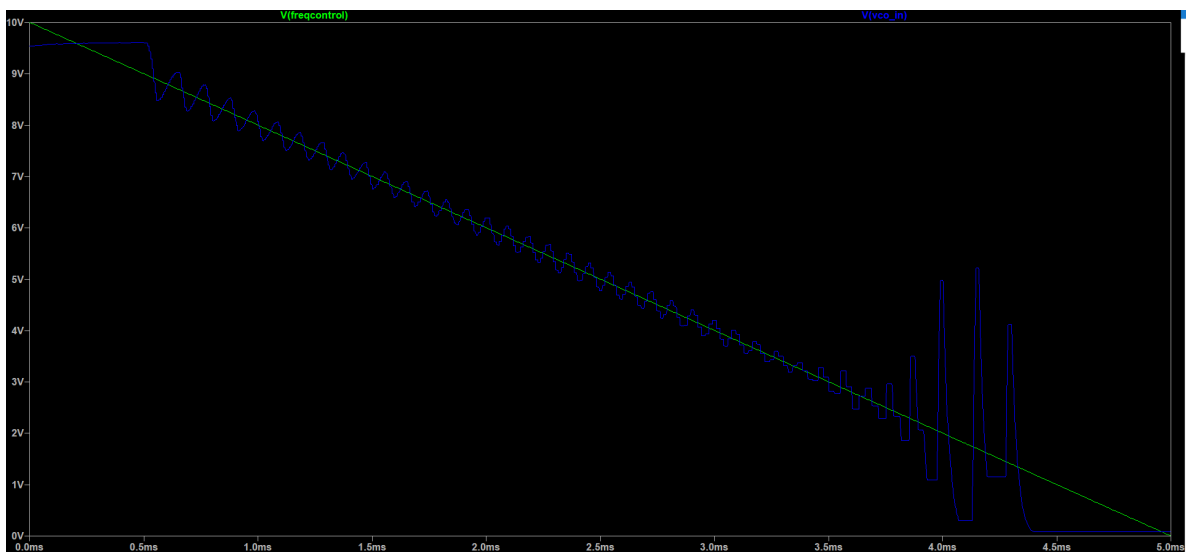

Quand  $C_2 = 100nF$ , on a:

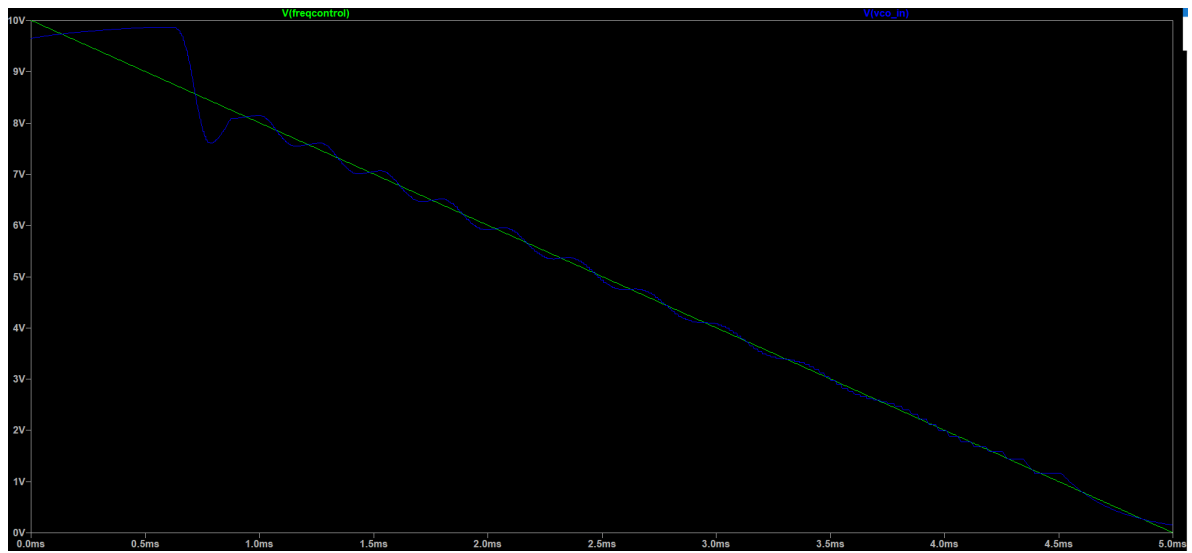


## 2.5

$pc_1$  :


croissant

$$C_2 = 10nF$$

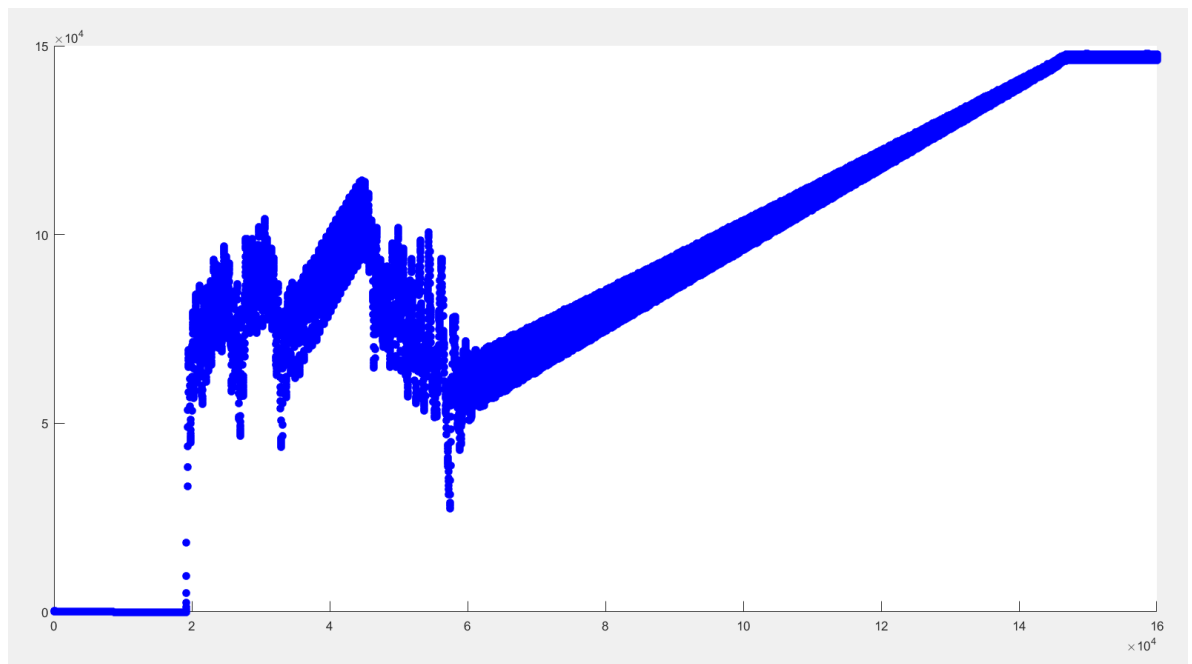


$$C_2 = 100nF$$



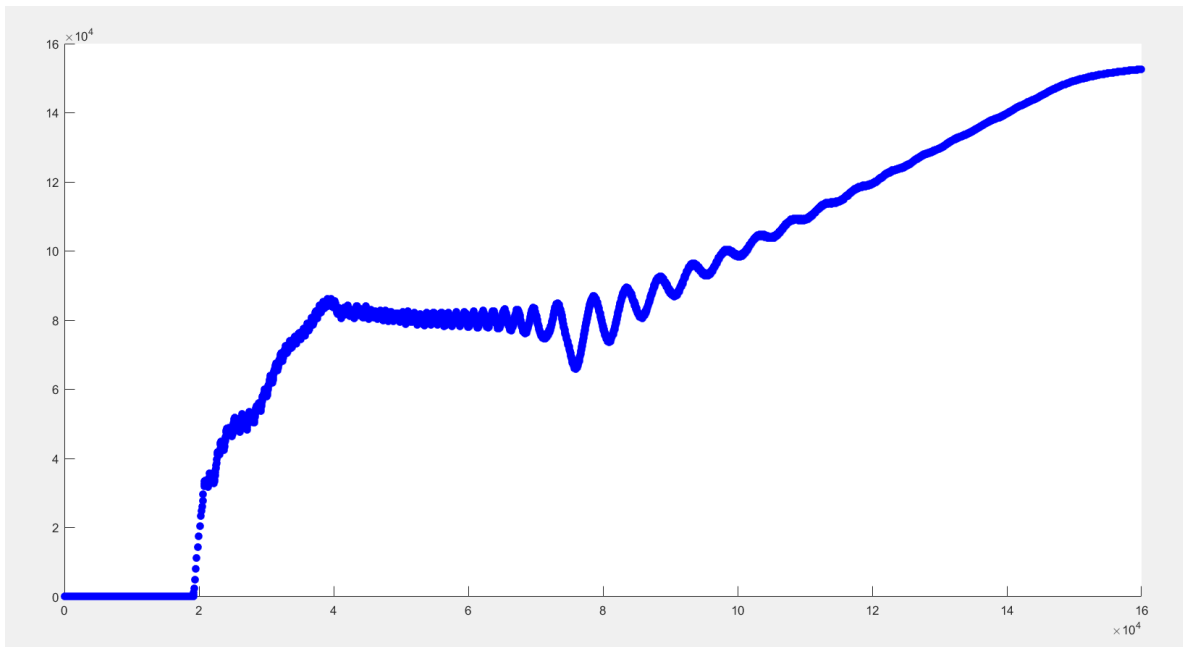


décroissant

$$C_2 = 10nF$$

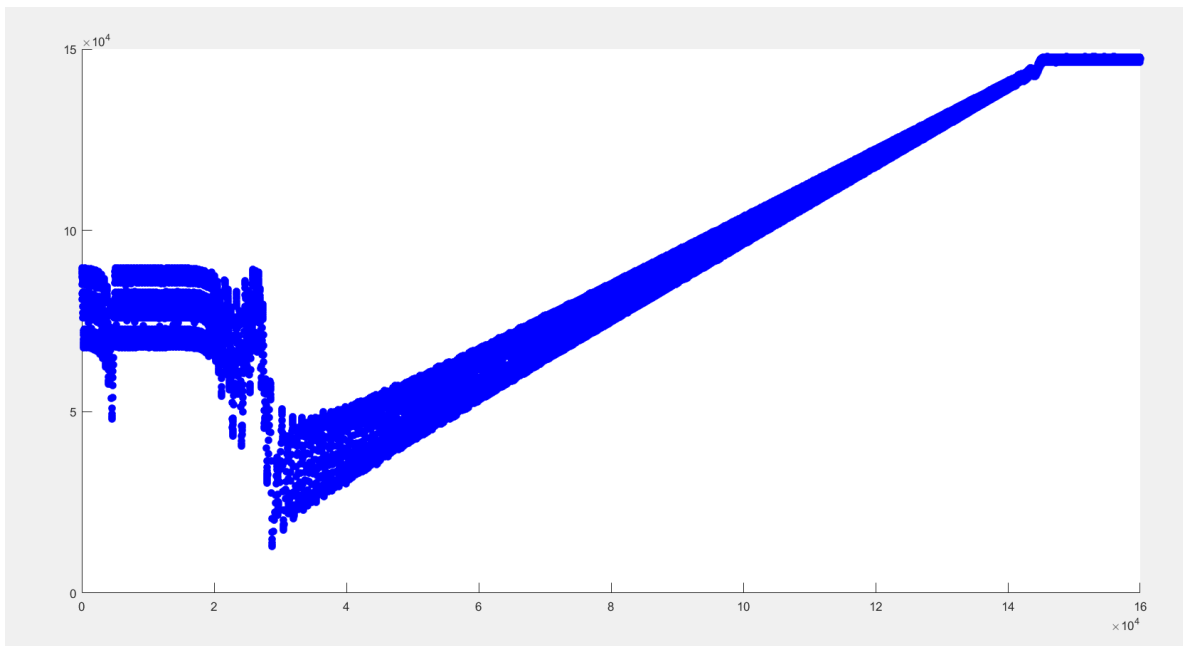

*plage de verrouillage ≈ 88kHz*


$$C_2 = 100nF$$

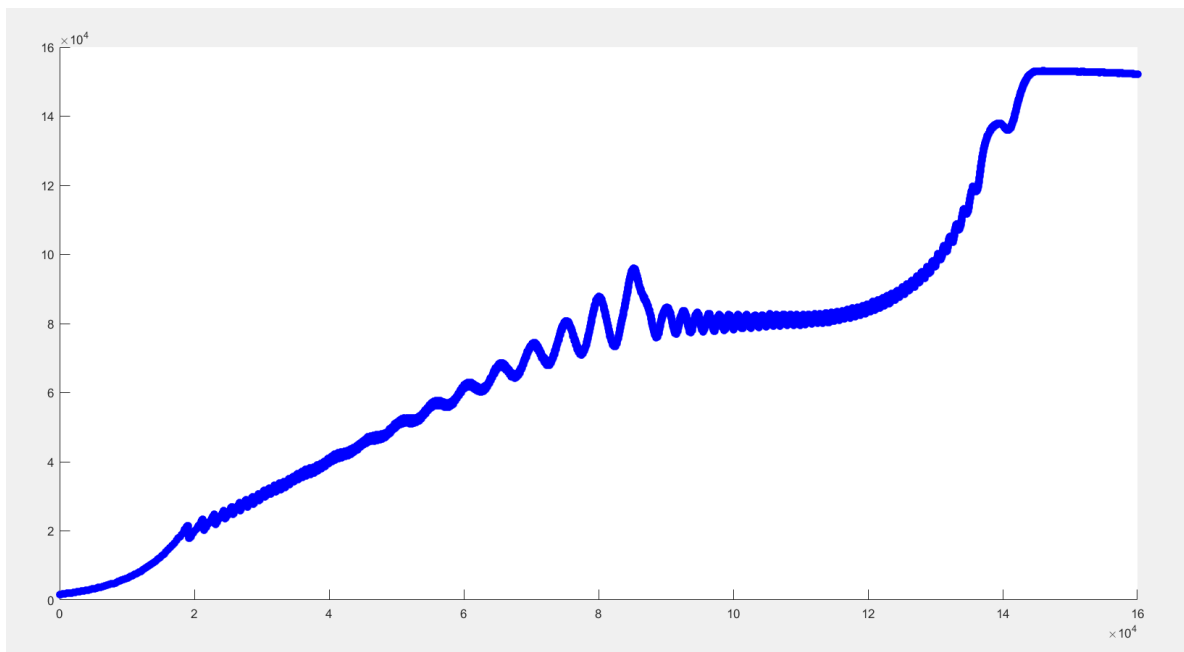


$pc_2$  :

croissant

$$C_2 = 10nF$$

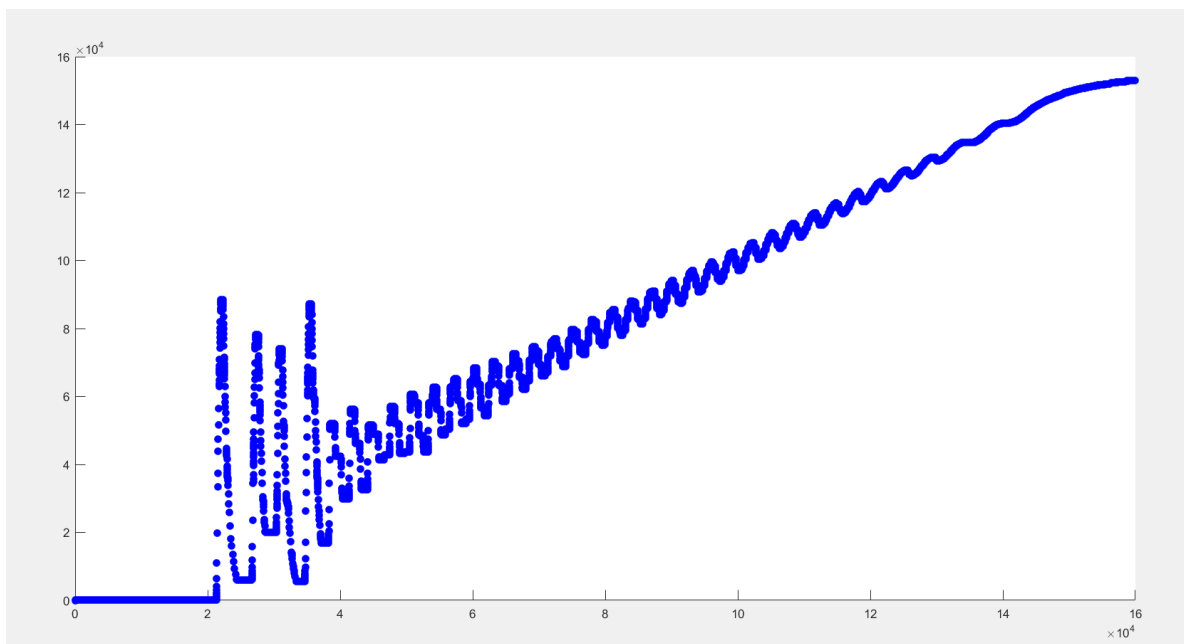


$$C_2 = 100nF$$

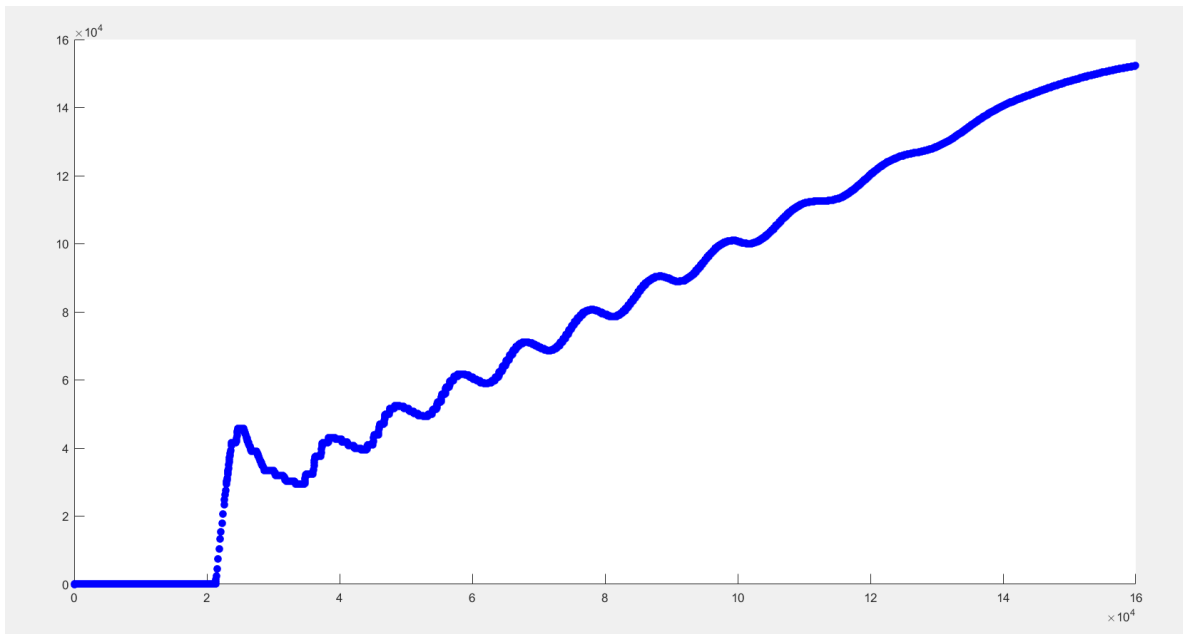


décroissant:

$$C_2 = 10nF$$

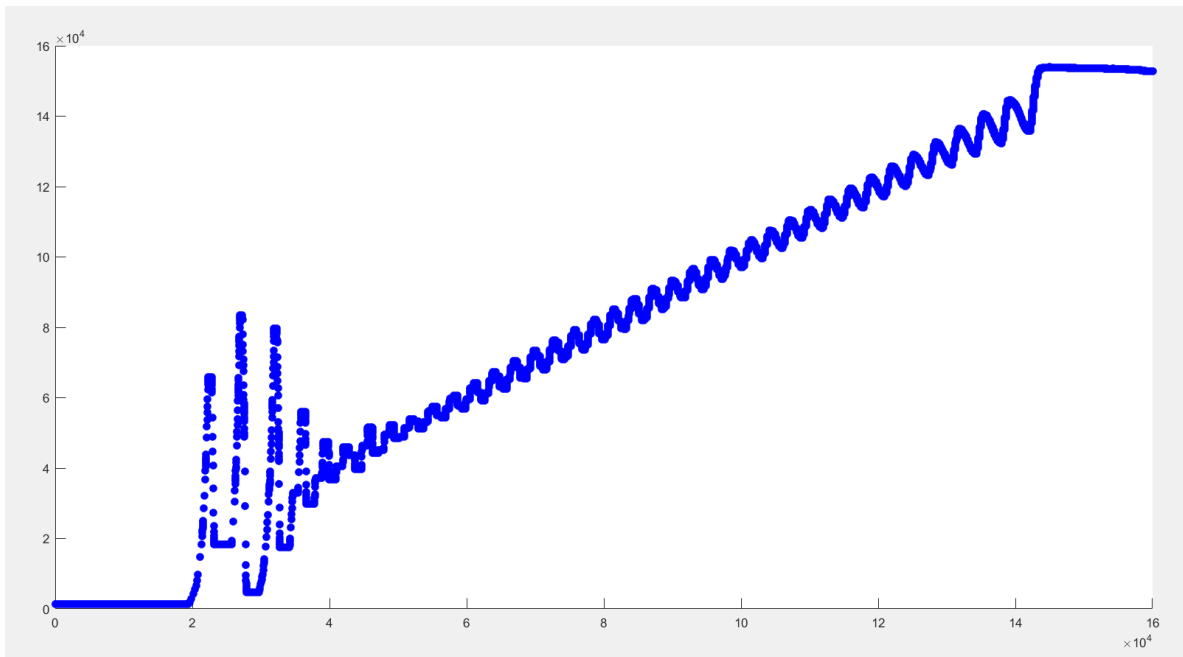

$$C_2 = 100nF$$

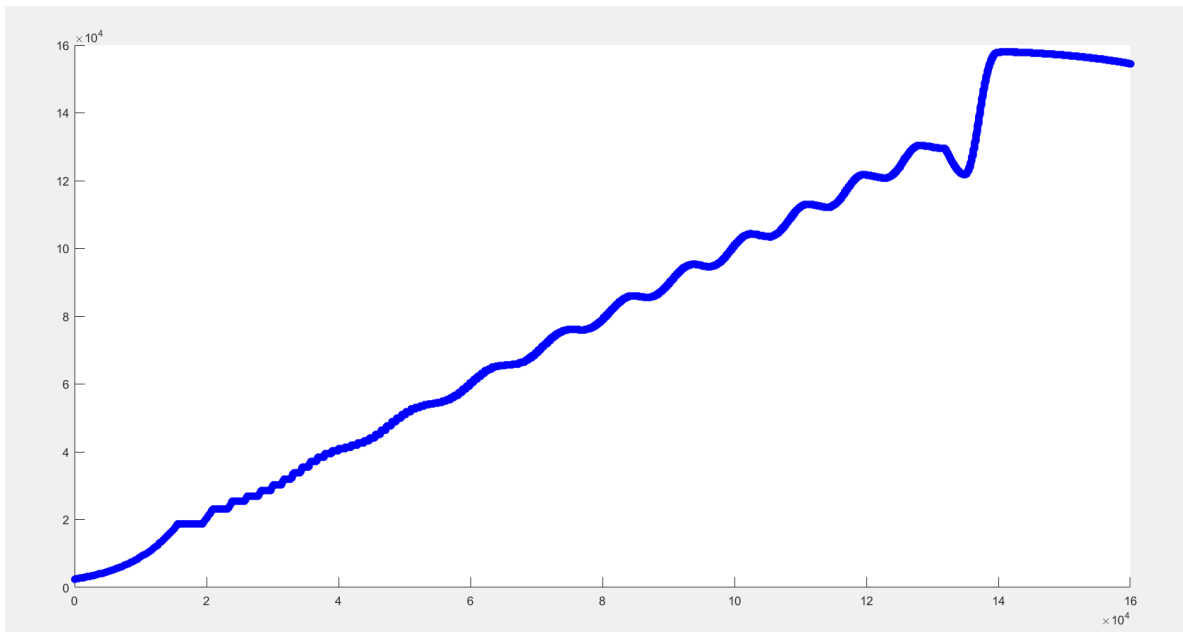


### 3 Réponse de la PLL à un échelon


#### 3.1 3.2

$p_{c_1}$

$C_2 = 10nF$ , on a:

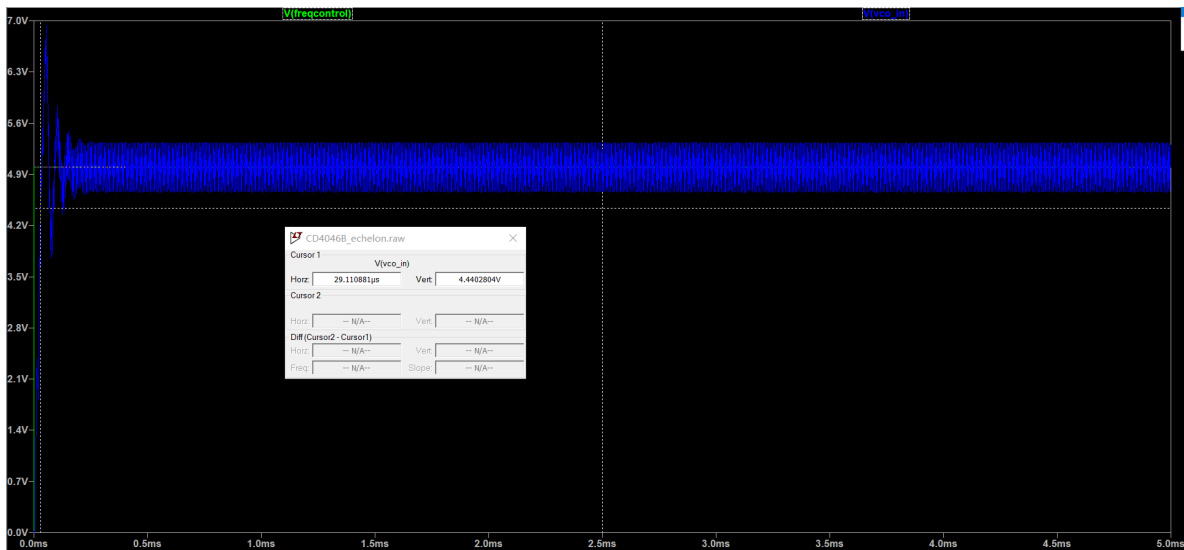


$C_2 = 100nF$ , on a:

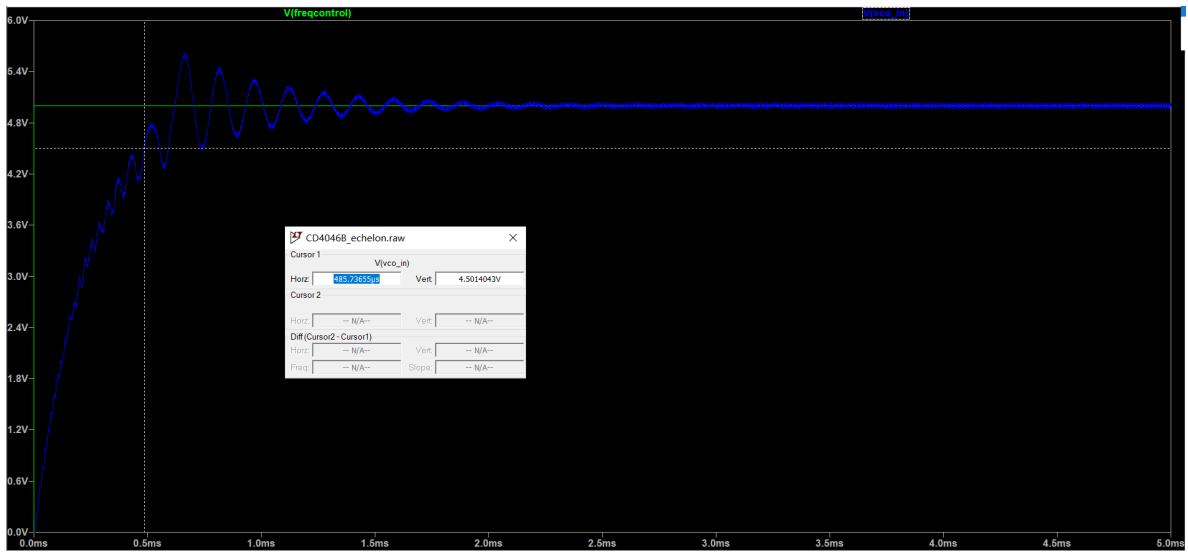


$pc_2$

$C_2 = 10nF$ , on a:

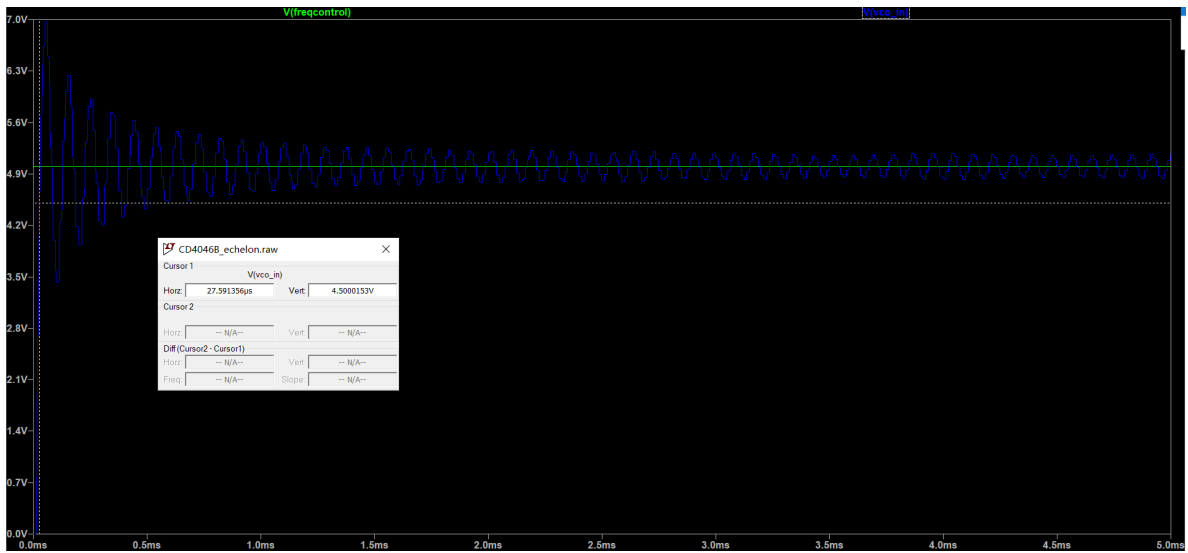

$C_2 = 100nF$ , on a:

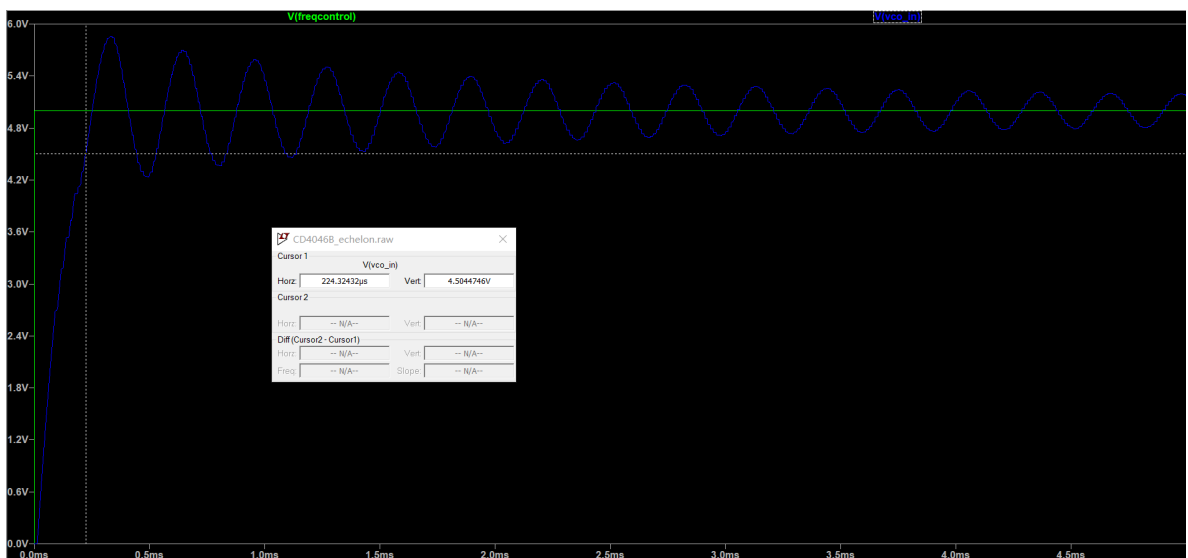

### 3.3

On a  $\tau = R_3 \times C_2$

Quand  $C_2 = 100nF$ ,  $\tau = 180\mu s$

Quand  $C_2 = 10nF$ ,  $\tau = 18\mu s$

On peut voir les résultats des simulations sont tous plus lentement que les résultats théoriquement.