

1.1

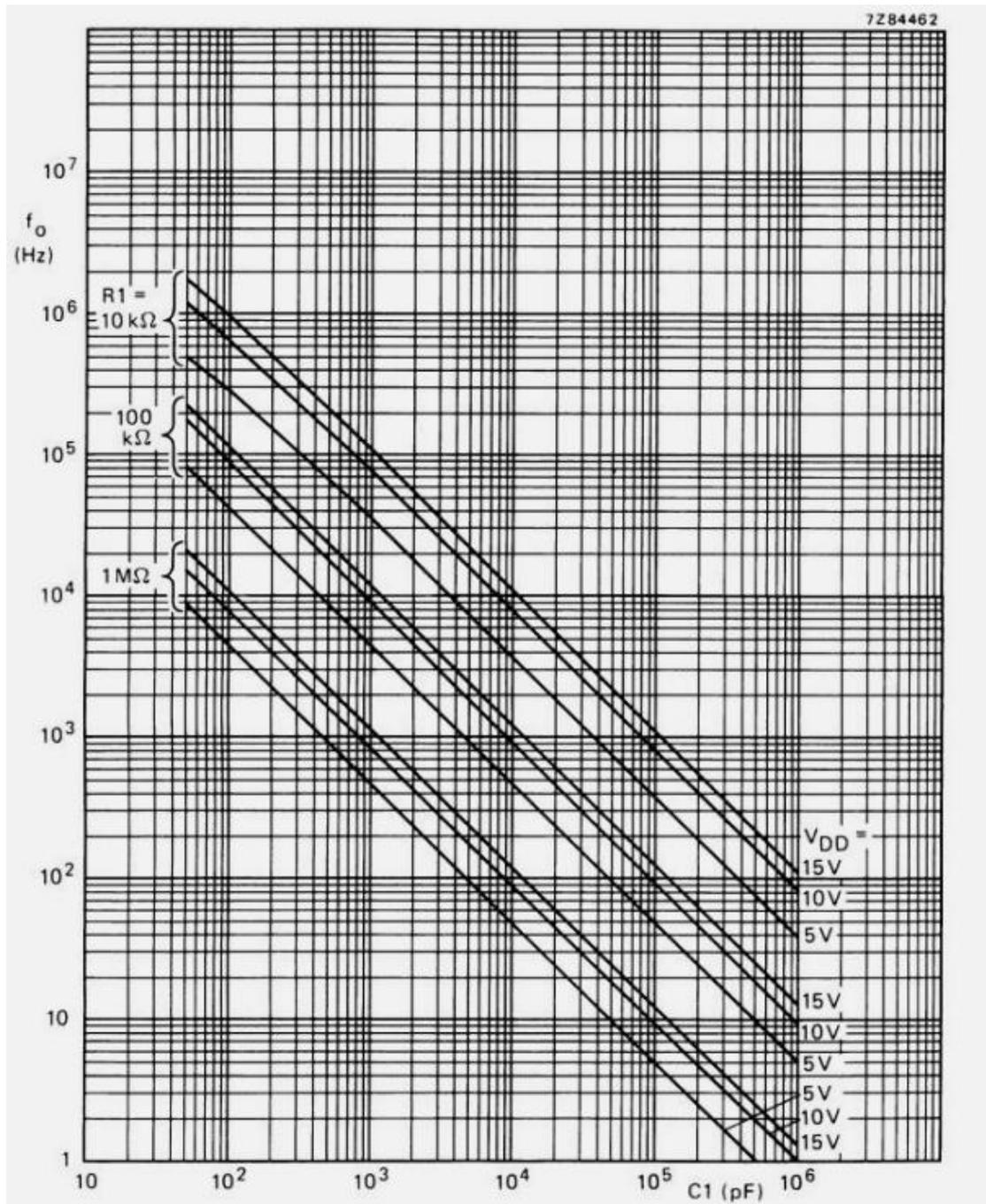


Figure 1

D'après ce tableau on sait que quand $C_1 = 10\text{nf}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $V_{dd} = 10\text{V}$, on a la fréquence centrale de VCO $f_0 = 80\text{kHz}$.

1.2 Après faire la simulation on a le résultat si-dessous.

V(v)	$f_{vco}(\text{Hz})$
0	-
1	1.95
2	21.4
3	41.1

4	60.7
5	80.9
6	100.1
7	120.3
8	139.4
9	159.8
10	160.0

Tableau 1

En conclusion : on peut voir que la f_{vco} change linéairement avec le v quand v est de 1v à 9v.

2.3

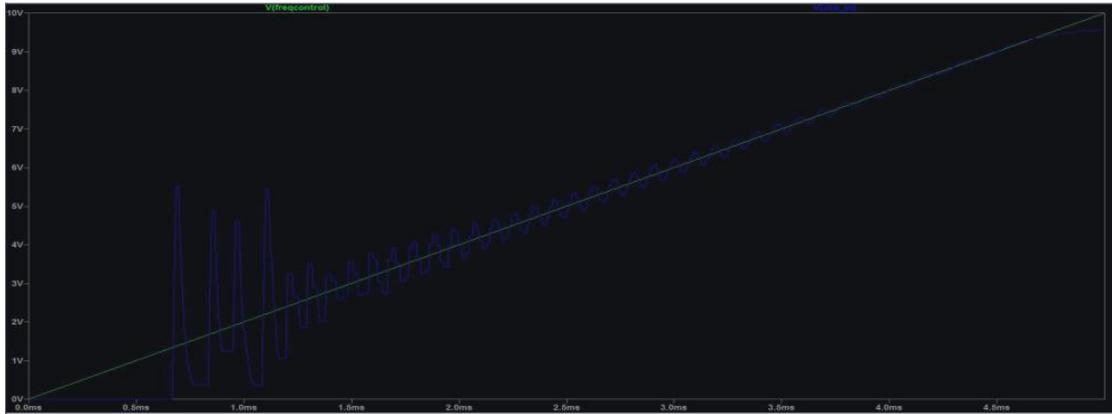


Figure 2, comparateur 1, C2 = 10nF



Figure 3, comparateur 1, C2 = 100nF

2.4

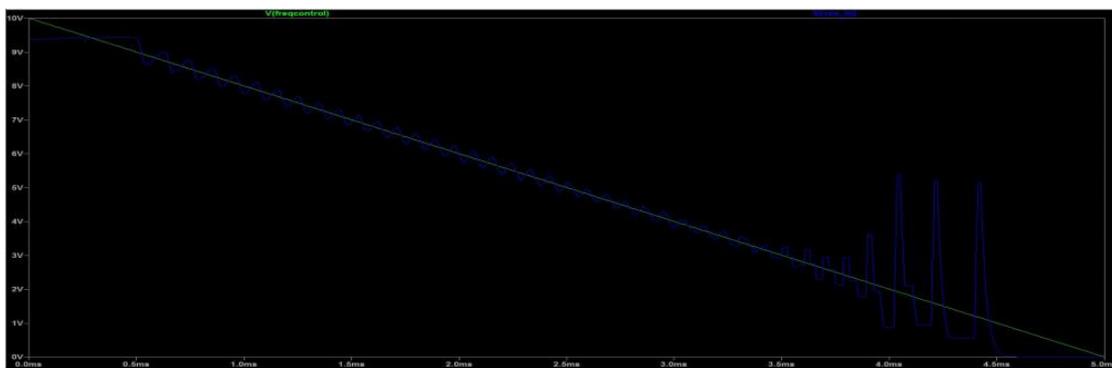


Figure 4, comparateur 2, C2 = 10nF

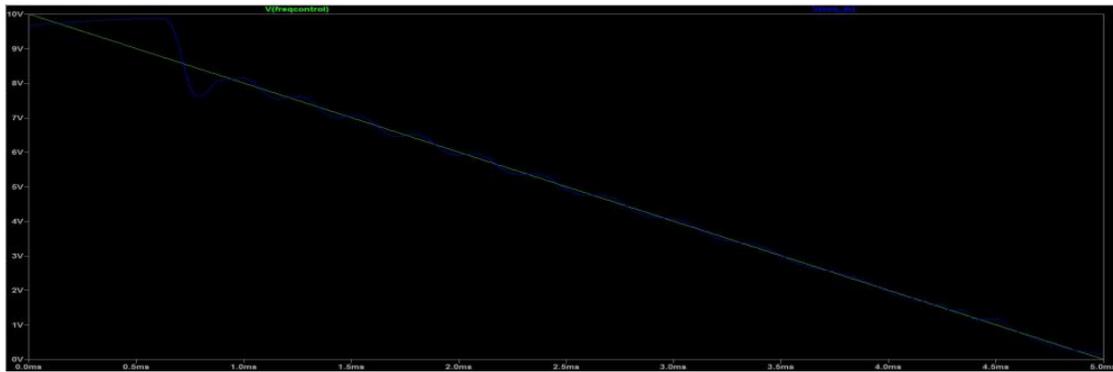


Figure 5, comparateur 2, $C_2 = 100\text{nF}$

2.5

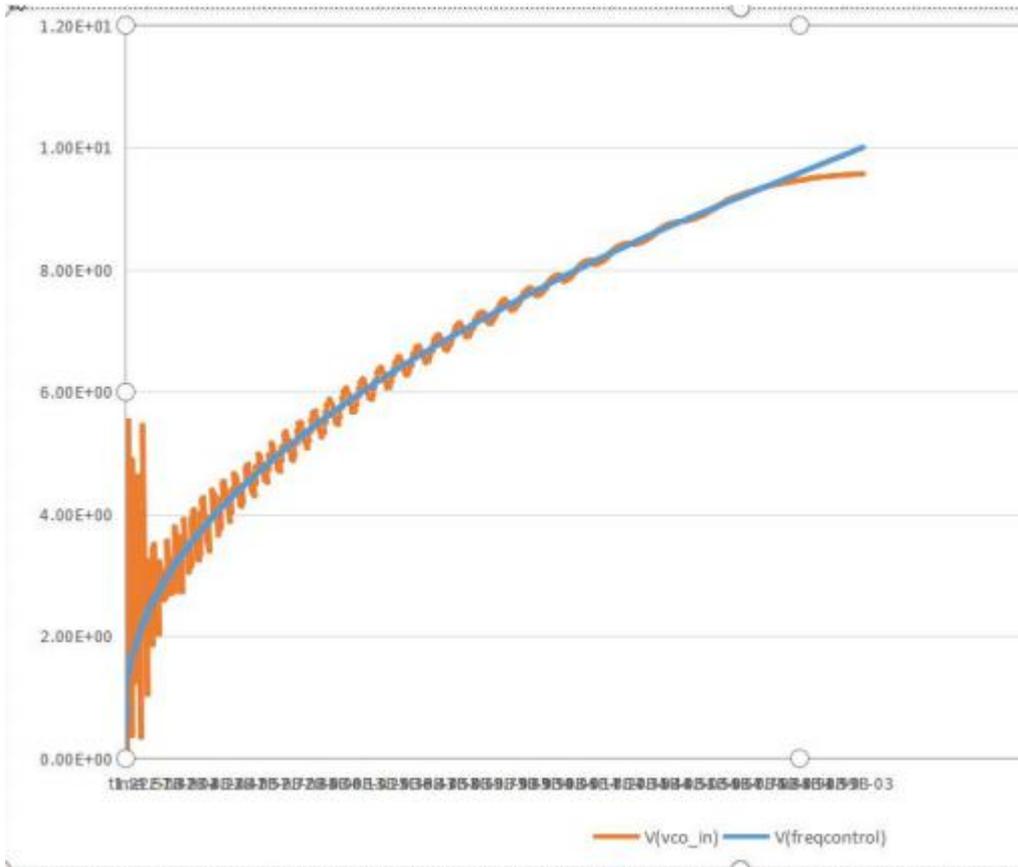


Figure 6, comparateur 1, $C_2 = 10\text{nF}$

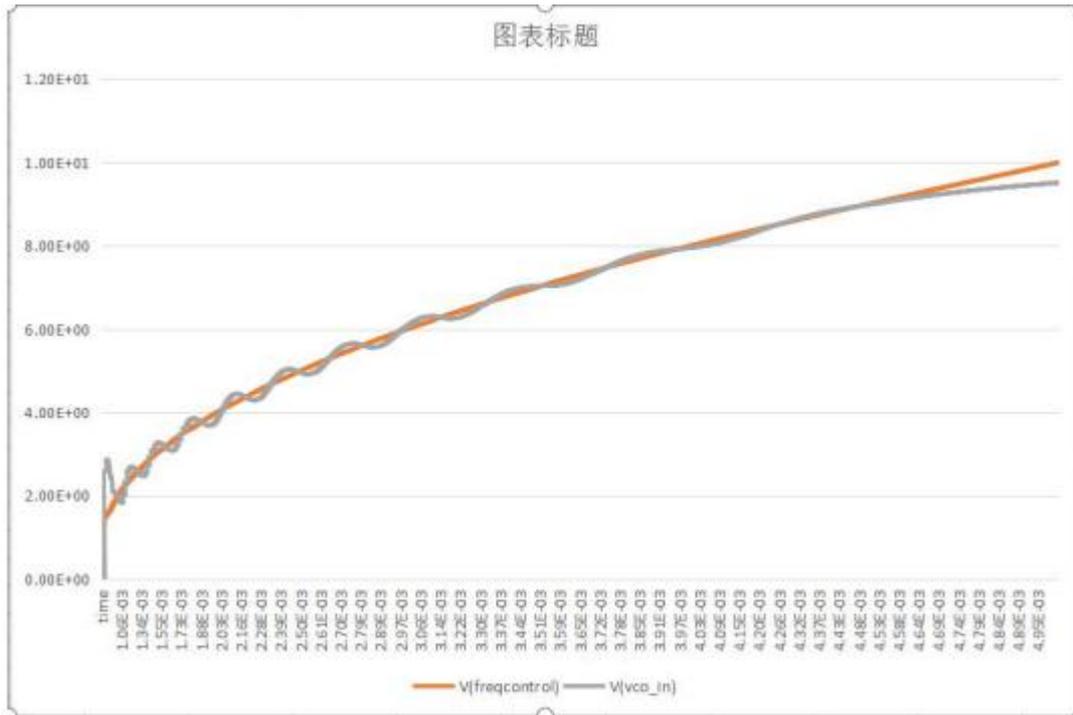


Figure 7, compareteur 1, C2 = 100nF

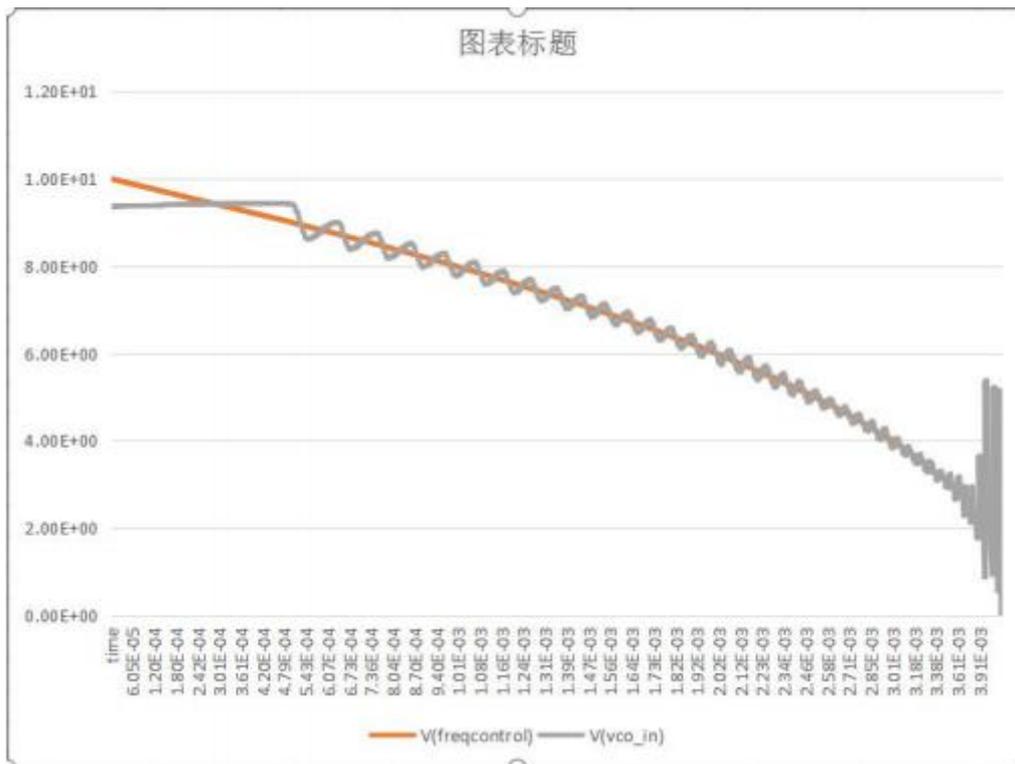


Figure 8, compareteur 2, C2 = 10nF

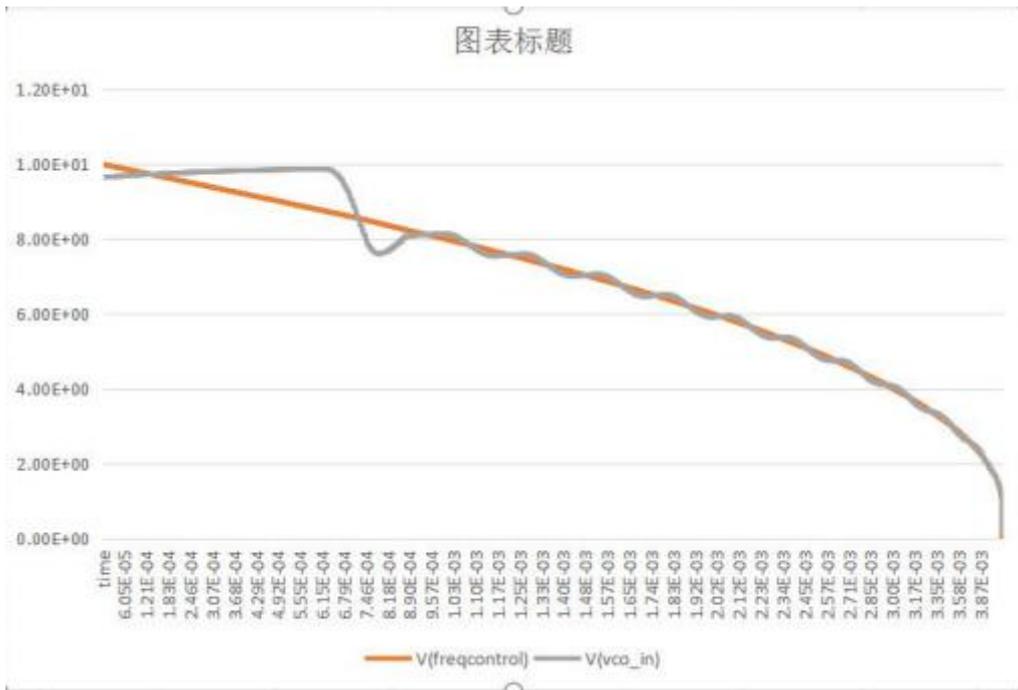


Figure 9, compareur 2, C2 = 100nF

3.1 on a 4 figure de simulation "CD4046B echelon.asc"

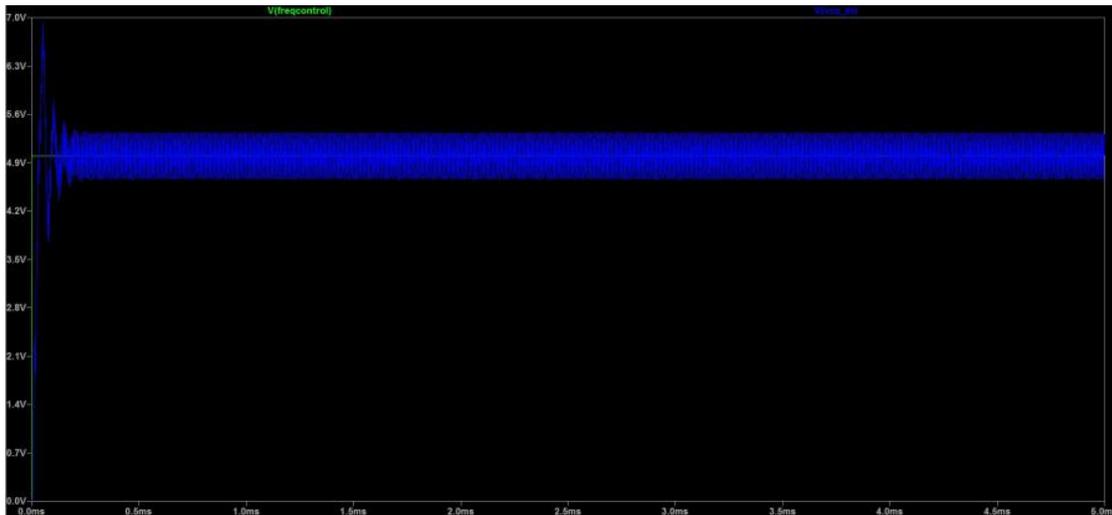


Figure10, compareur 1, C2 = 10nF

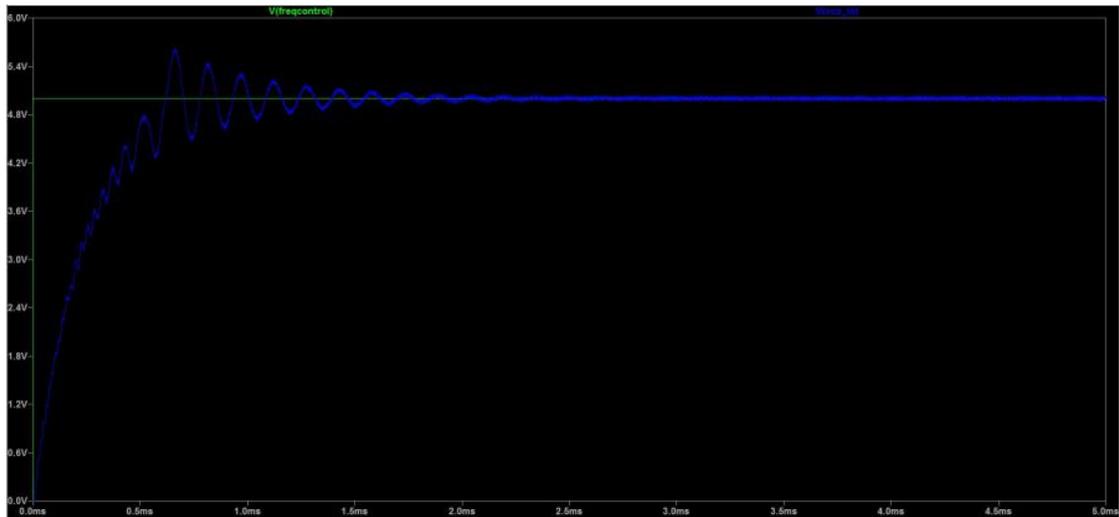


Figure 11, comparateur 1, $C_2 = 100\text{nF}$

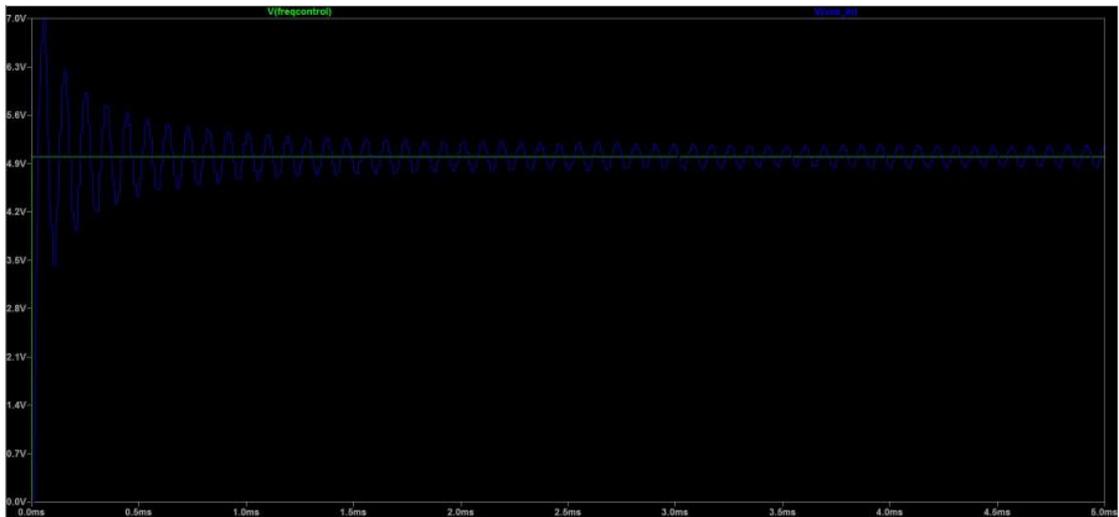


Figure12, comparateur 2, $C_2 = 10\text{nF}$

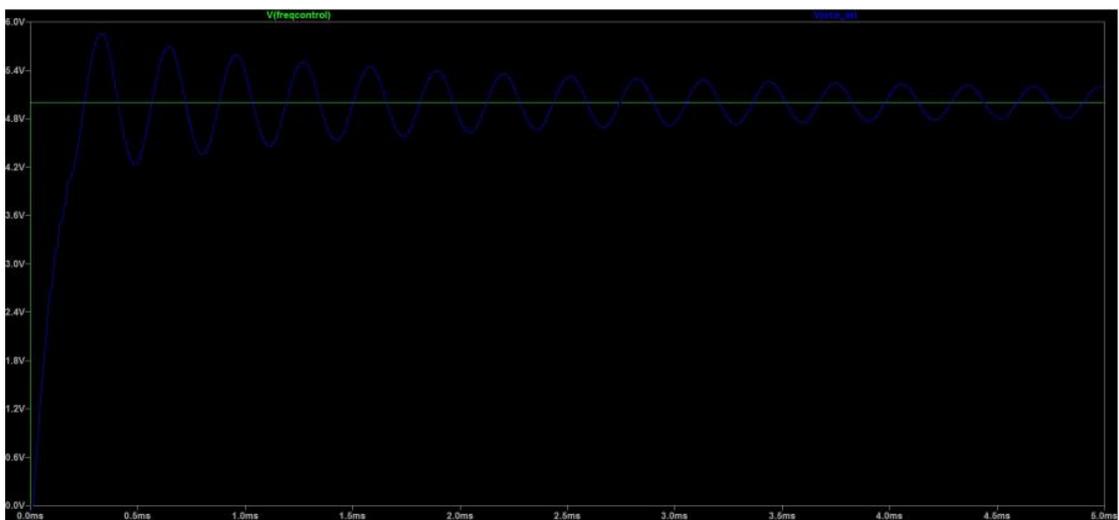


Figure13, comparateur 2, $C_2 = 100\text{nF}$

	C_2 (nF)	Temps de réponse(μ s)
Comparteur1	10	30.0
	100	485.6
Comparteur2	10	27.8
	100	222.8

Tableau 2

3.3

En conclusion :

Quand $C_2 = 10\text{nF}$, le temps de réponse est beaucoup plus moins que $C_2 = 100\text{nF}$. Mais, il est moins préci quand $C_2 = 10\text{nF}$.

Quand on utilise le comparateur 2, temps de réponse est plus moins que la comparateur 1. Au contraire il est plus stable.