
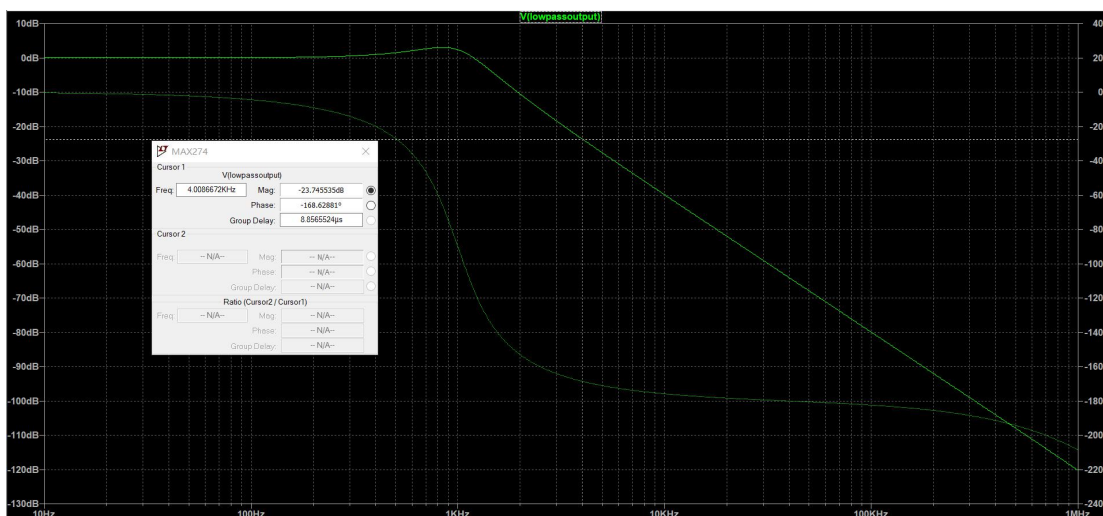
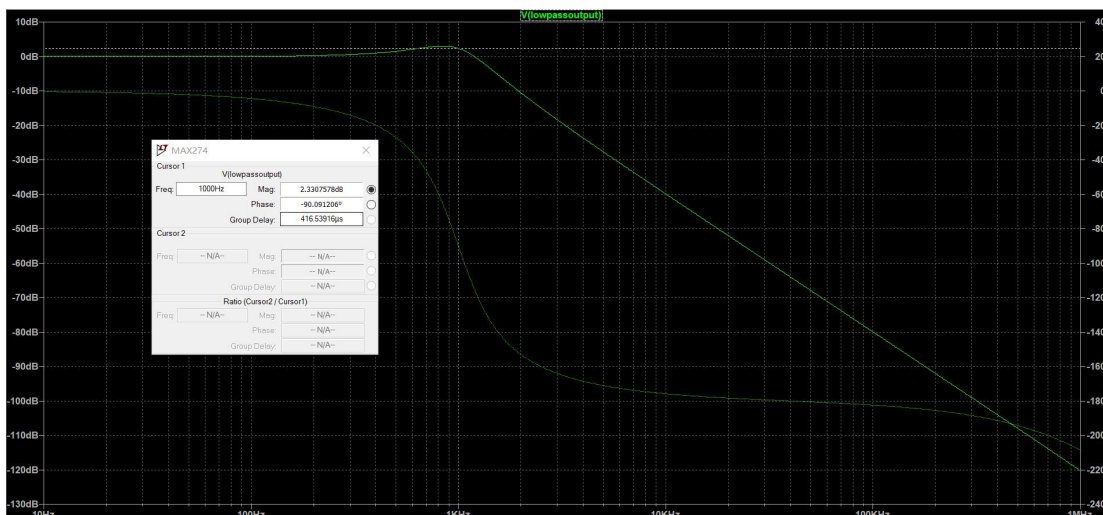


Devoir 2

William
ZY1924114



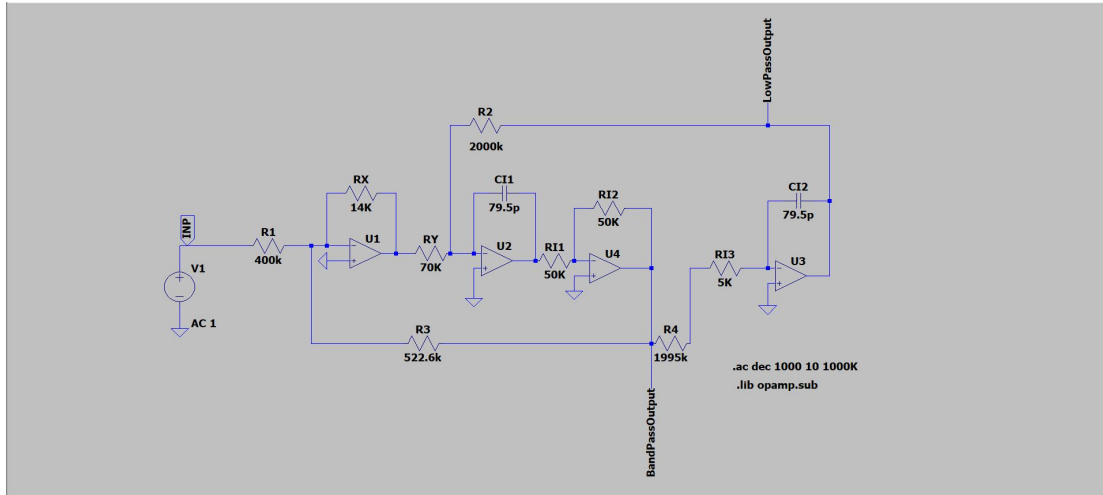
Q1 Filtre passe-bas

Pour la section 1, $R1=400k\Omega$, $R2=2M\Omega$, $R3=522.6k\Omega$, $R4=1.995M\Omega$.






À 1kHz, le gain est 2.33dB, à 4kHz, le gain est -23.75dB.

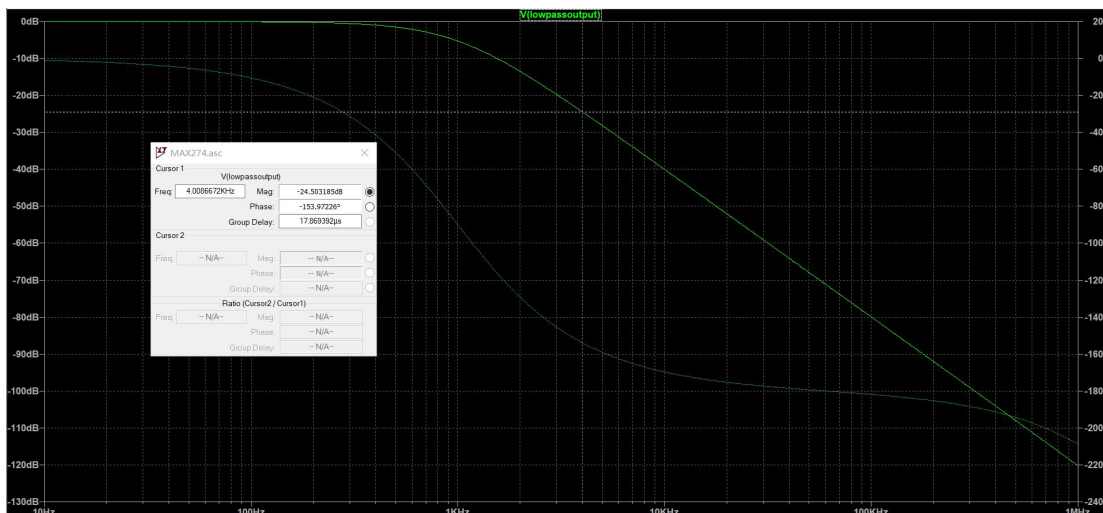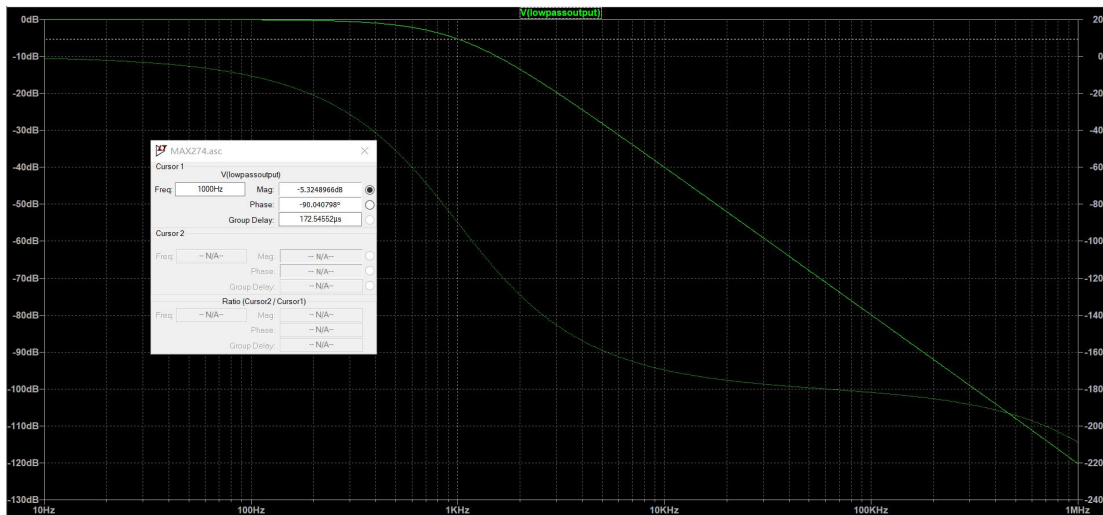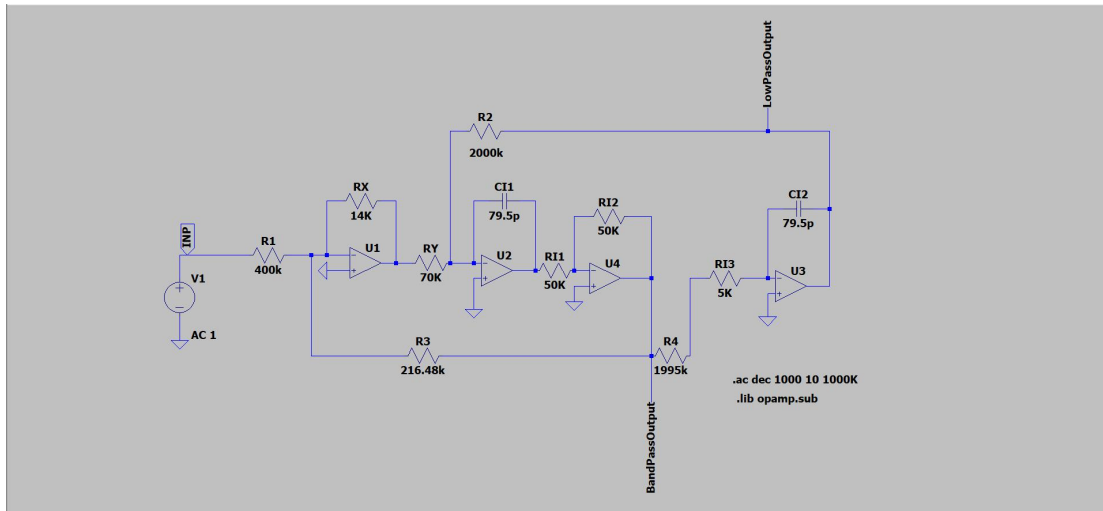Pour la section 2, $R1=400\text{k}\Omega$, $R2=2\text{M}\Omega$, $R3=216.48\text{k}\Omega$, $R4=1.995\text{M}$.



À 1kHz, le gain est -5.32dB, à 4kHz, le gain est -24.50dB.
Donc, le gain final doit être -2.99dB à 1kHz, et -48.25dB à 4kHz.




Pour les deux sections :

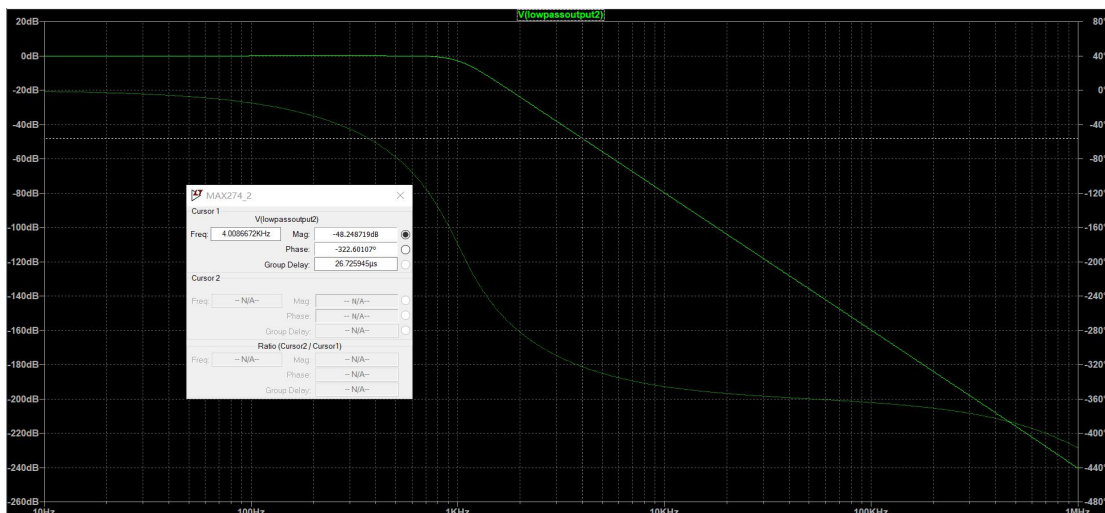
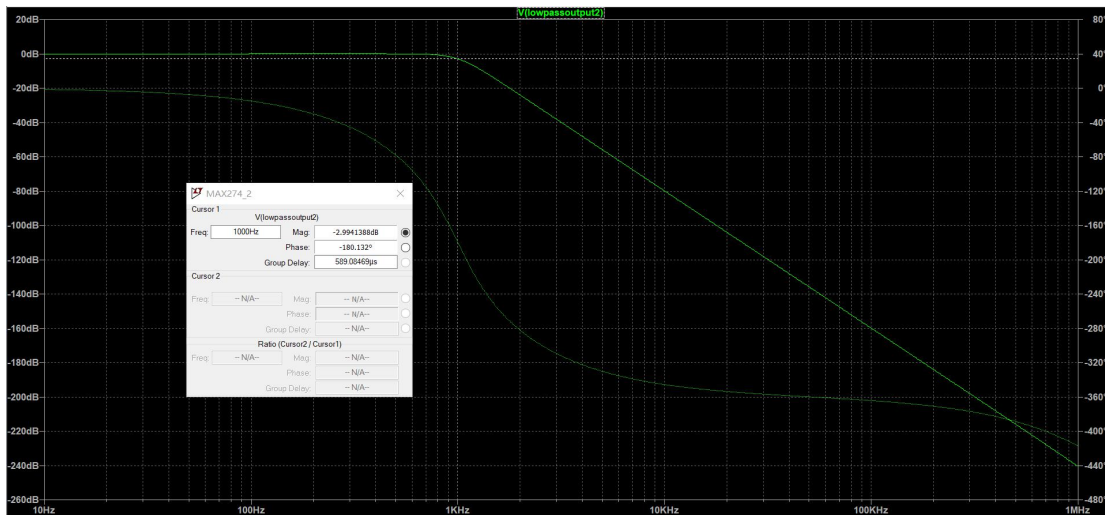
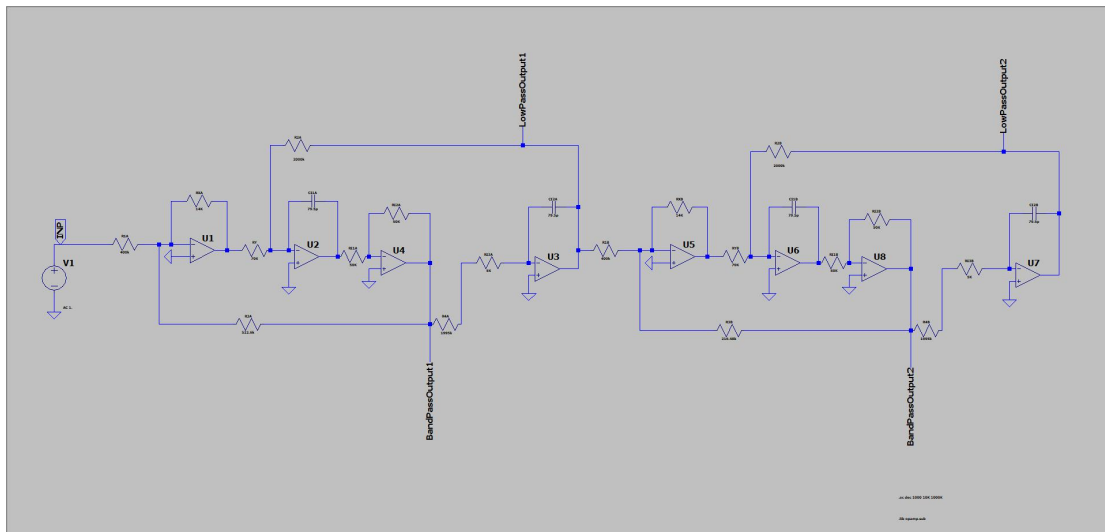


À 1kHz, le gain est -2.99dB, à 4kHz, le gain est -48.25dB, l'atténuation minimale dans la BA vérifie bien 45 dB.

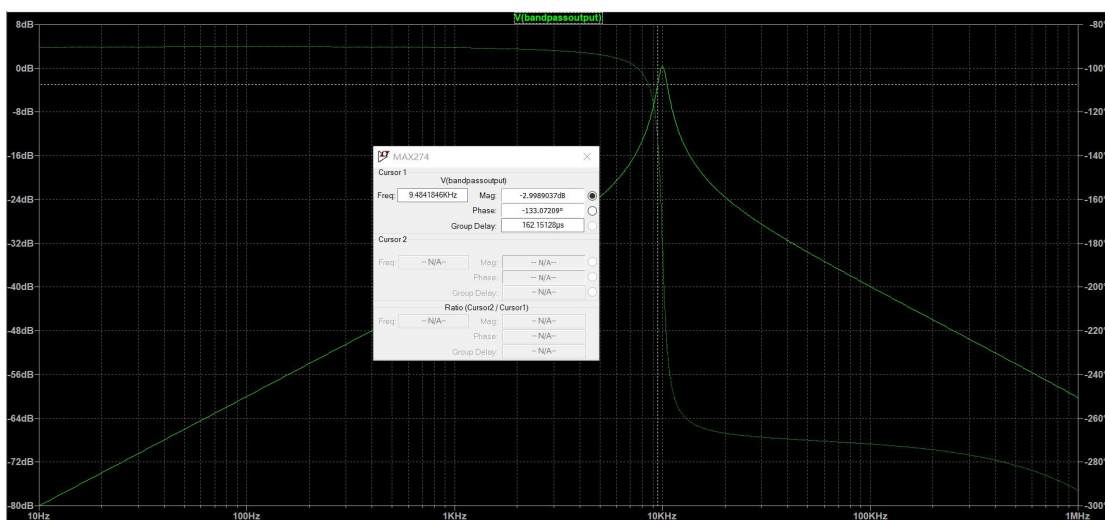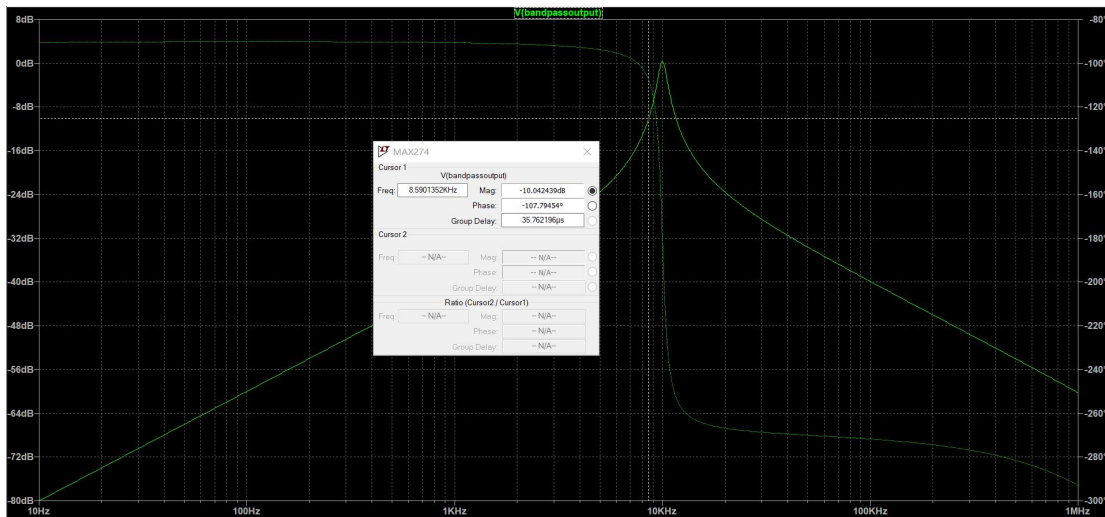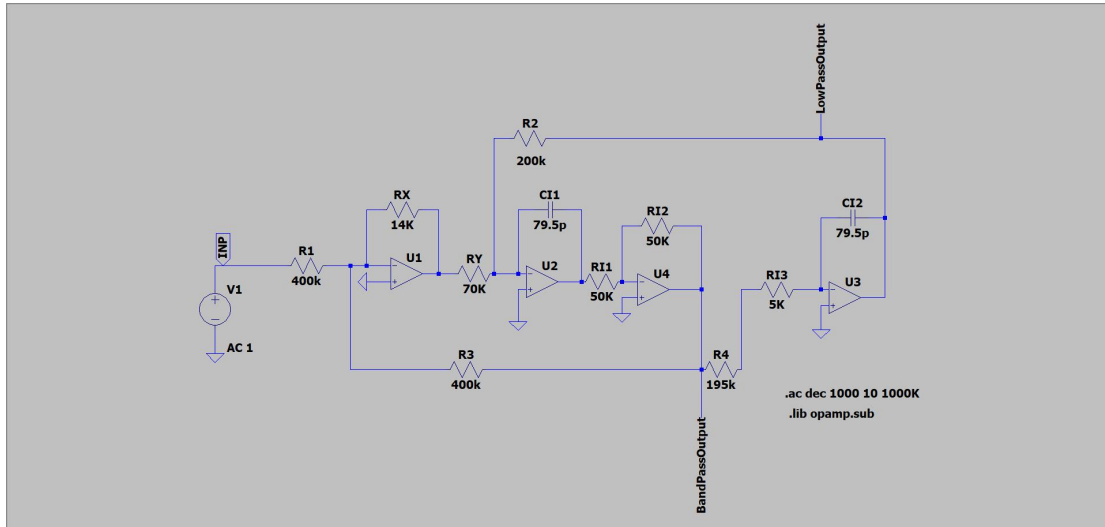Q2 Filtre passe-bande

R1=400K Ω , R2=200K Ω , R3=400K Ω , R4=195K Ω .



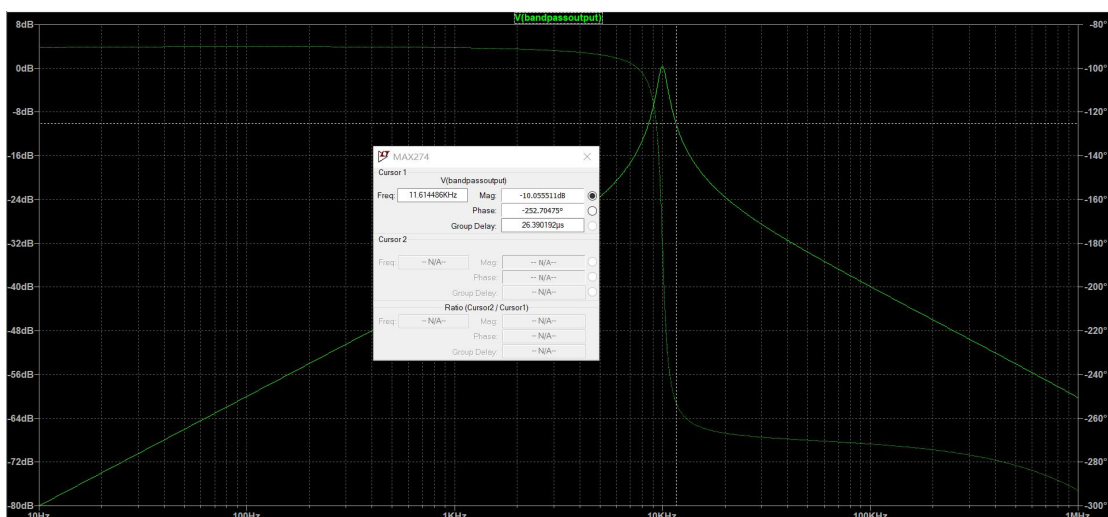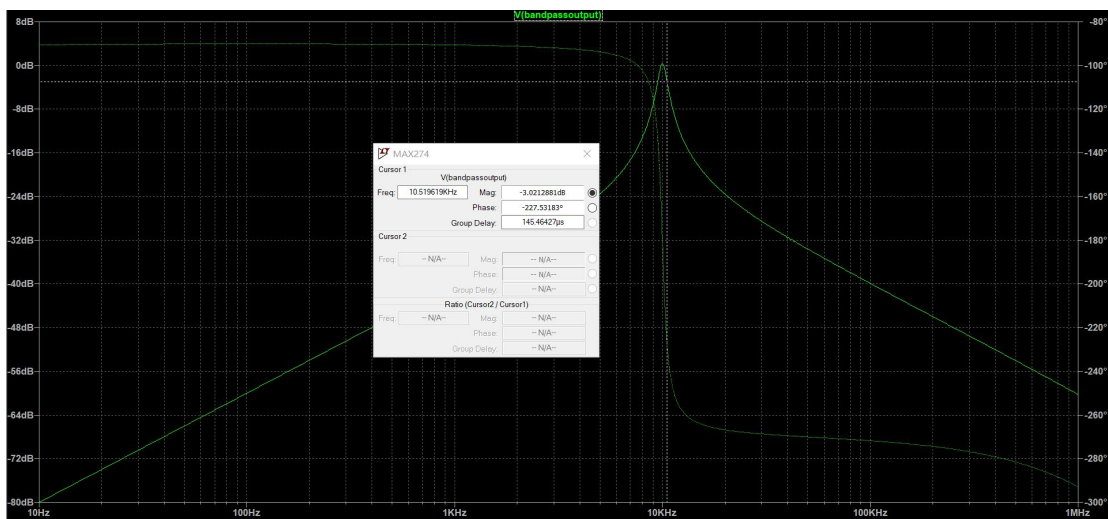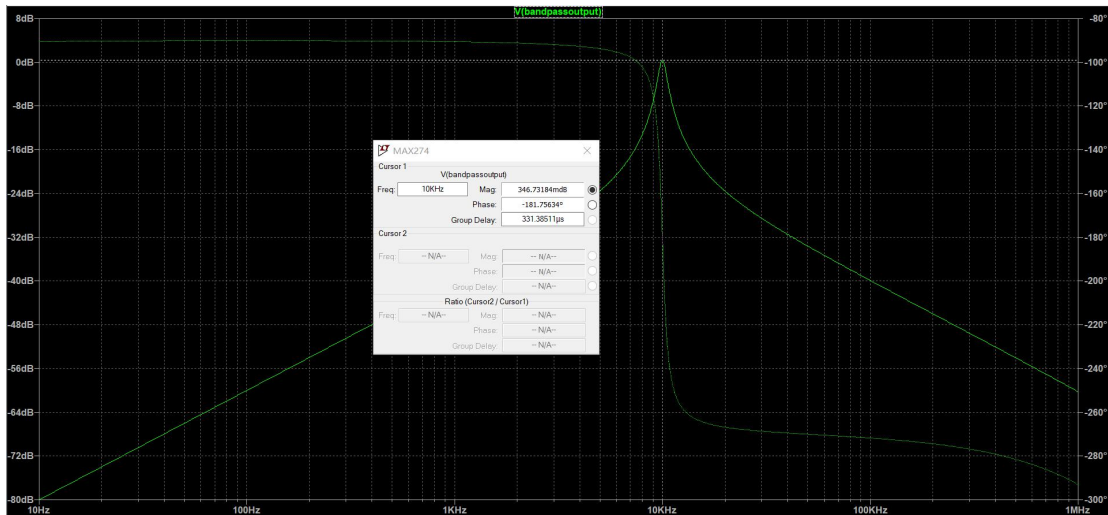




$f_0=10\text{kHz}$, d'après la calcul numérique, $f_1=9512.5\text{Hz}$, $f_2=10512.5\text{Hz}$, $f_1'=8611.9\text{Hz}$, et $f_2'=11612.9\text{Hz}$.




Dans la simulation : $f_1'=8590.1\text{Hz}$, $f_1=9484.2\text{Hz}$, $f_2=10519.6\text{Hz}$, $f_2'=11614.5\text{Hz}$

$f_0=10\text{kHz}$, le gain est 0.35dB, donc l'atténuation minimale dans la BA vérifie bien 10dB.

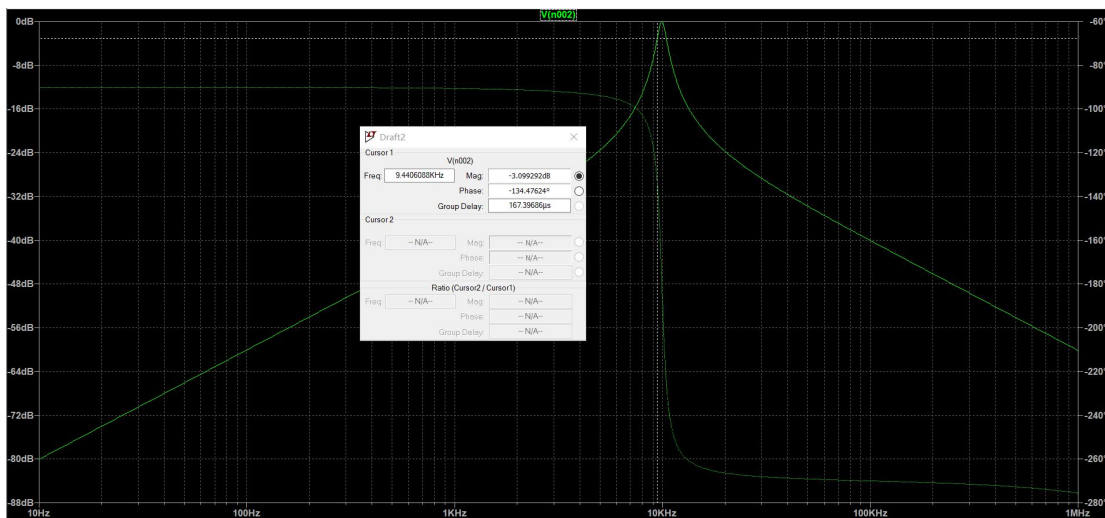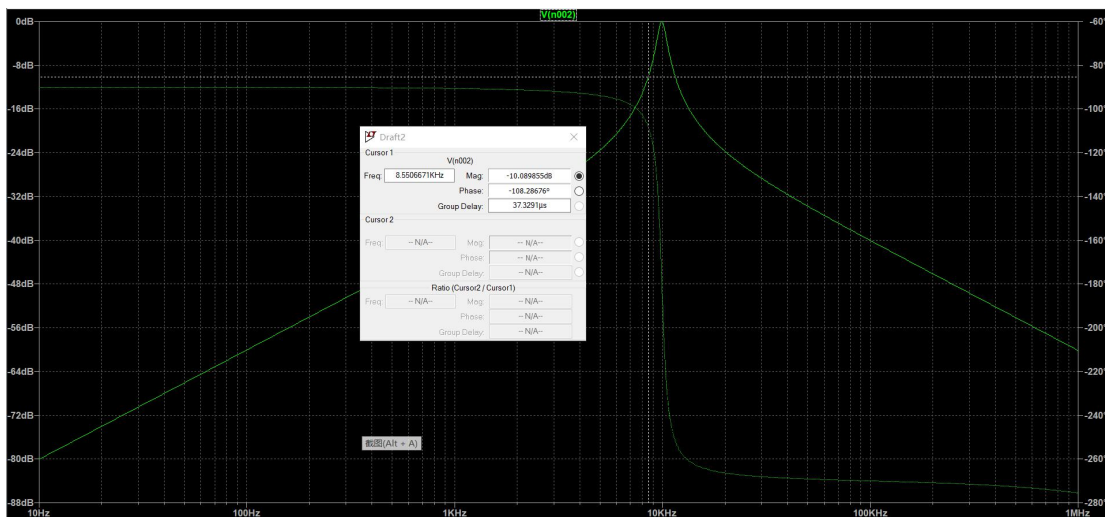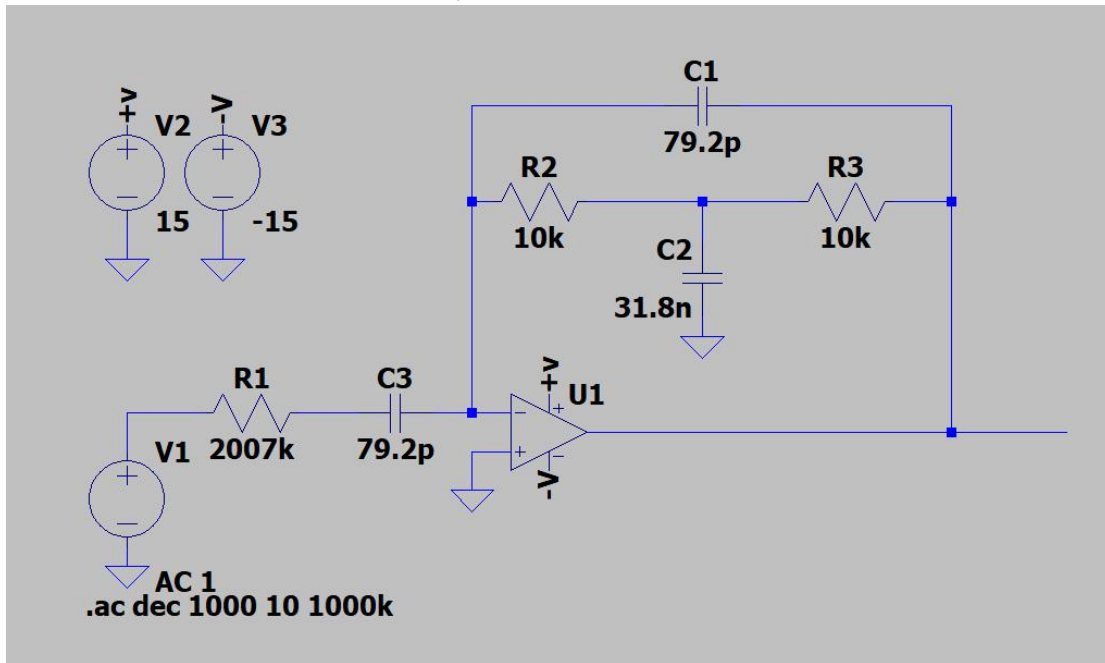Q3 Structure à 1 amplificateur opérationnel

$R1=2007k\Omega$, $R2=R3=10k\Omega$, $C1=C3=79.2pF$, $C2=31.8nF$.



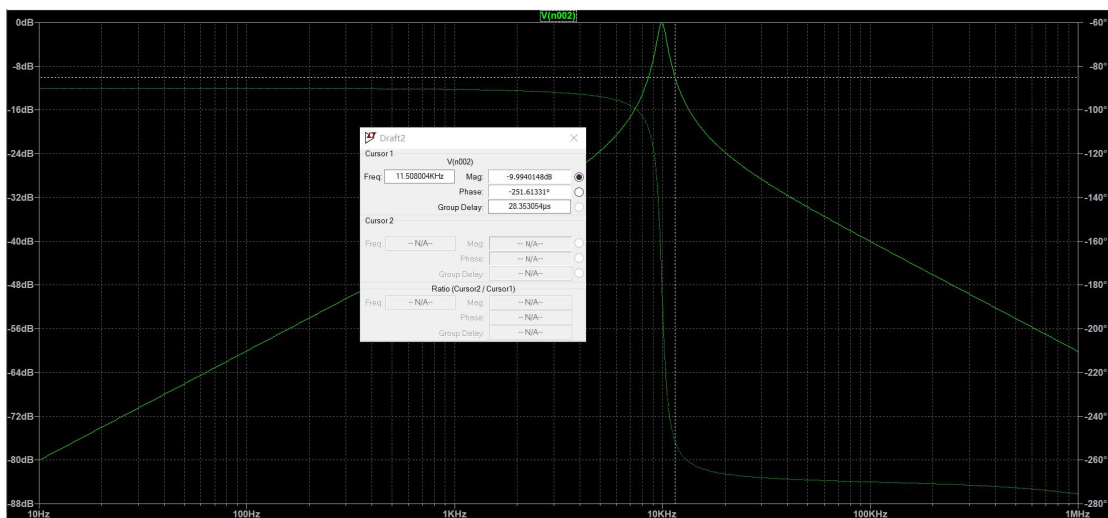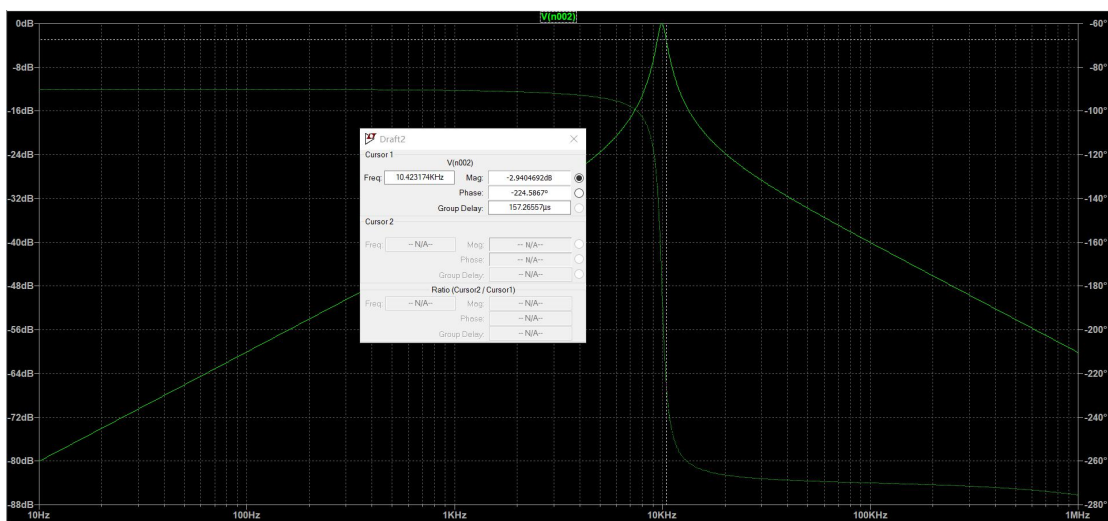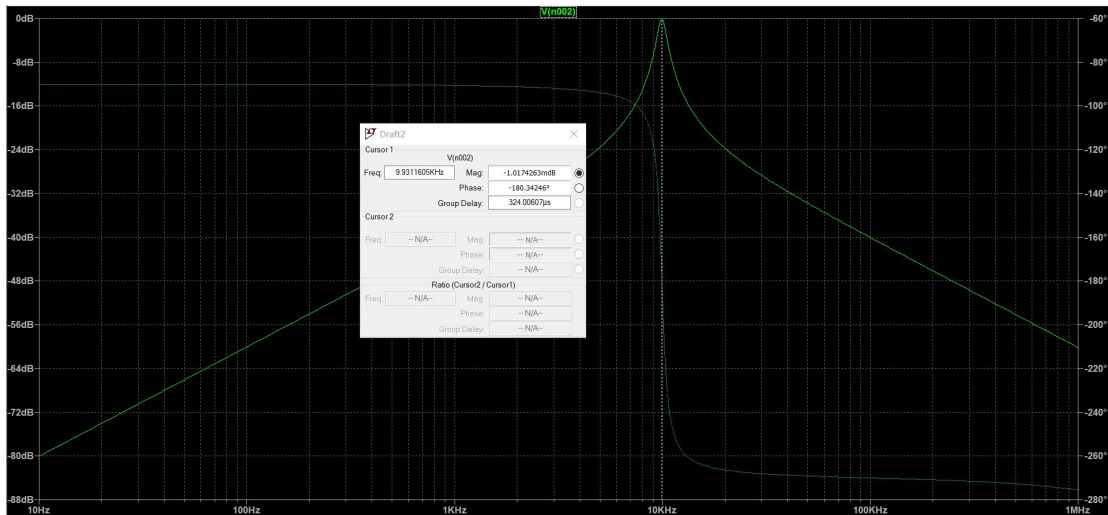

Dans la simulation : $f_1'=8550.7\text{Hz}$, $f_1=9440.6\text{Hz}$, $f_2=10423.2\text{Hz}$, $f_2'=11508.0\text{Hz}$
 $f_0=9931.2\text{Hz}$, le gain est -0.001dB , donc l'atténuation minimale dans la BA vérifie aussi 10dB .