

TD4

Question 1

1. d'abord on peut trouver que le R C est constante ,donc on peut utiliser ça

VCO component selection

Recommended range for R1 and R2: 10 kΩ to 1 MΩ; for C1: 50 pF to any practical value.


1. VCO without frequency offset ($R2 = \infty$).

a) Given f_o : use f_o with Fig.7 to determine R1 and C1.

b) Given f_{max} : calculate f_o from $f_o = \frac{1}{2} f_{max}$; use f_o with Fig.7 to determine R1 and C1.

On sait que le plage de VCO est $[f_0, f_{max}]$, donc c'est $[f_0, 2f_0]$

On a ça

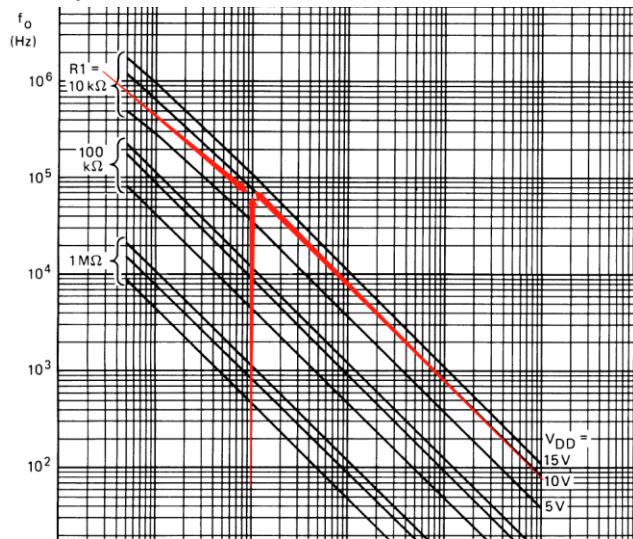

f_0 est de 80kHz ,donc f_{max} est de 160kHz ,on a le plage de fonctionnement est de $[80kHz ,160kHz]$.

2.

On a que pour

V1 =1 $f_s = 1.9569972 \text{KHz}$

V1 =2 $f_s = 21.459916 \text{KHz}$

V1 =3 $f_s = 40.979984 \text{KHz}$

V1 =4 $f_s = 60.479692 \text{KHz}$

V1 =5 $f_s = 79.999631 \text{KHz}$

V1 =6 $f_s = 110.28347 \text{kHz}$

V1 =7 $f_s = 119.01936 \text{KHz}$

V1 =8 $f_s = 140.23812 \text{kHz}$

V1 =9 $f_s = 160.34534 \text{kHz}$

V1 =10 $f_s = 160.28134 \text{kHz}$

On a que ce VCO fonctionne bien en comparant avec le fiche technique .


Et on trouve que de V1=2 à V1=9 $f_s = 20 + 20(V-2)$

Question 2


1.

$C=10\text{nF}$

Pc1

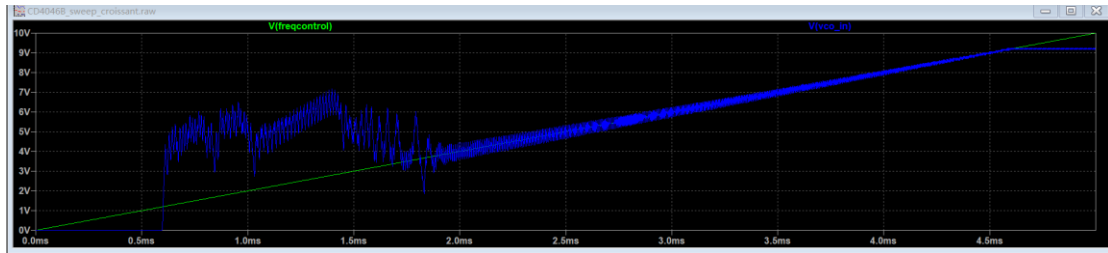


Pc2

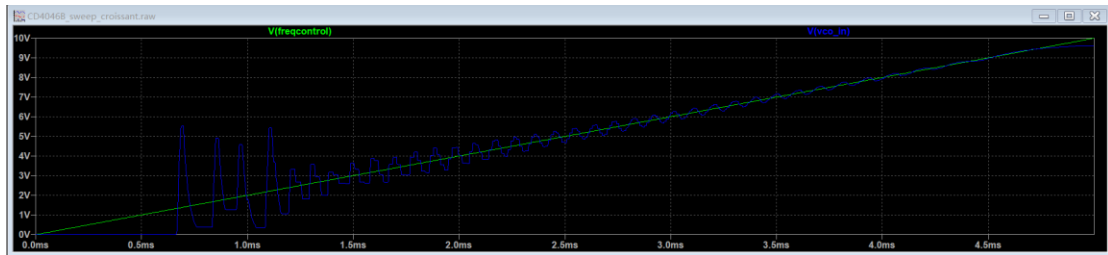

$C=100\text{nF}$

PC1

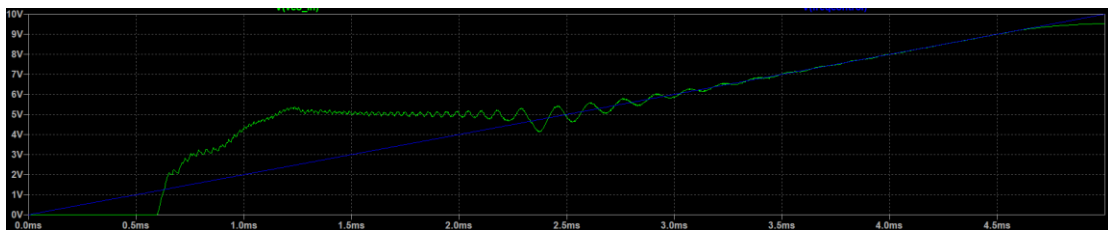


PC2




2.

$C=10\text{nF}$

Pc1

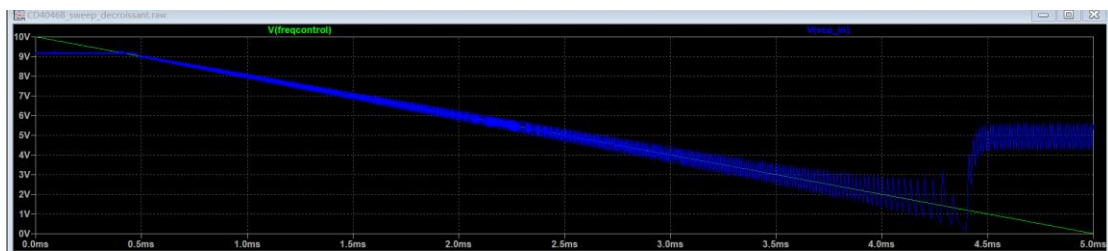


Pc2

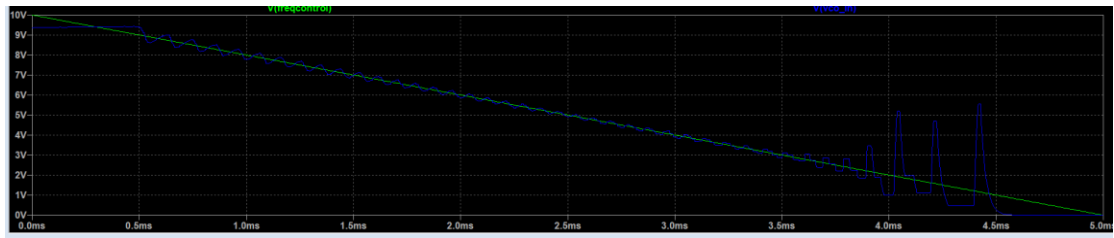


C=100nF

PC1

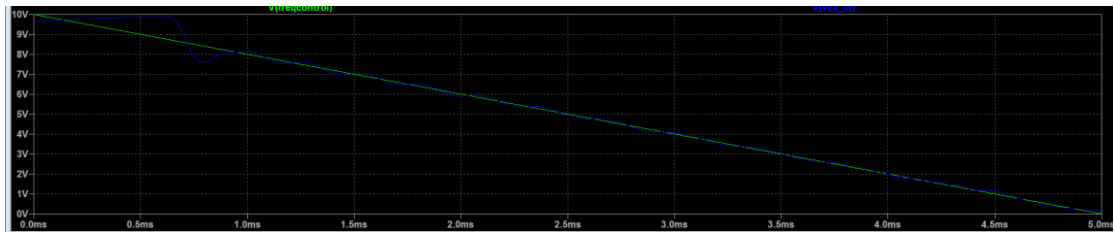


PC2

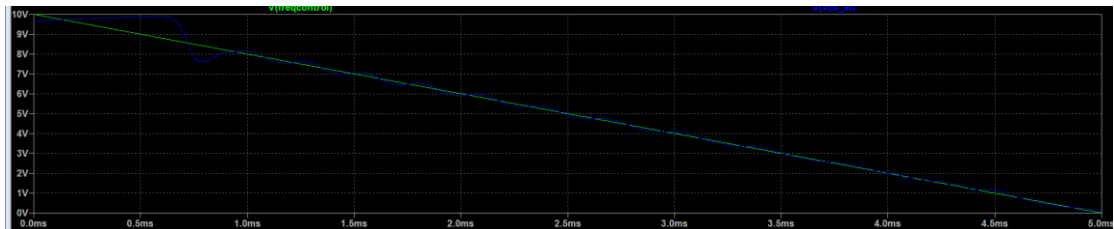


3. on a que
pc1 100n croissant

fs

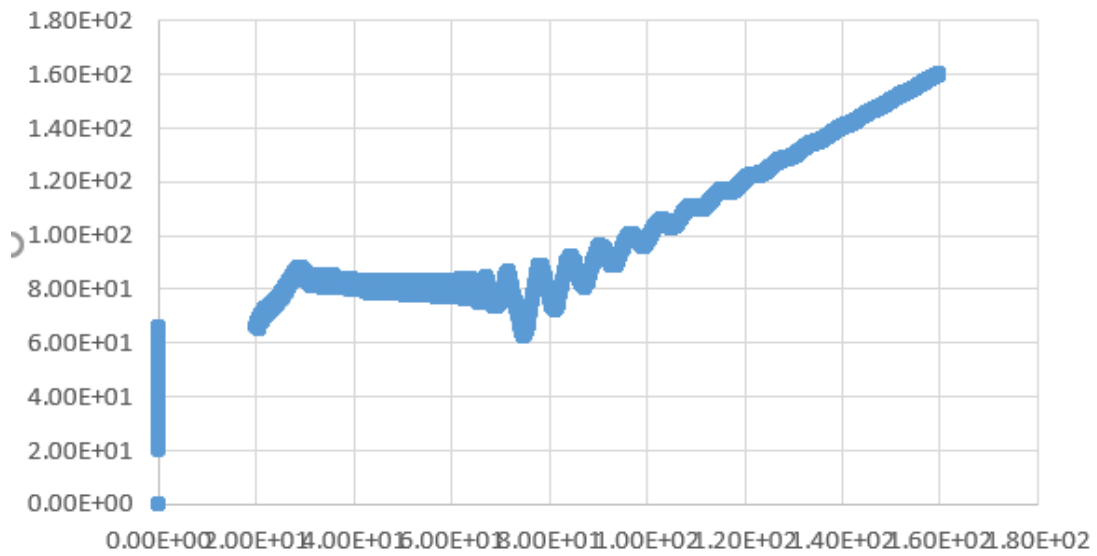


Pc1 100n decroissant

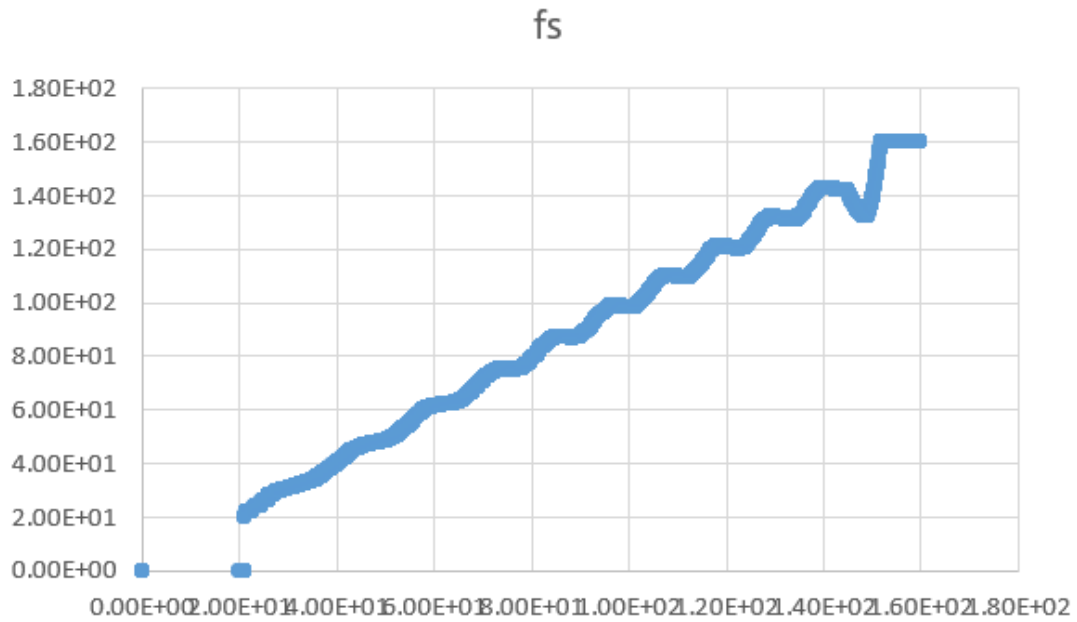


On a que pour les deux figures ,
 Pc1 100n croissant : $f_{\text{début}}=10\text{kHz}$ $f_{\text{final}}=160\text{kHz}$
 Pc1 100n décroissant : $f_{\text{début}}=0$ $f_{\text{final}}=150\text{kHz}$
 Donc
 La plage de capture: 10-150kHz
 La plage de verrouillage: 0-160kHz

Pc2 100n croissant

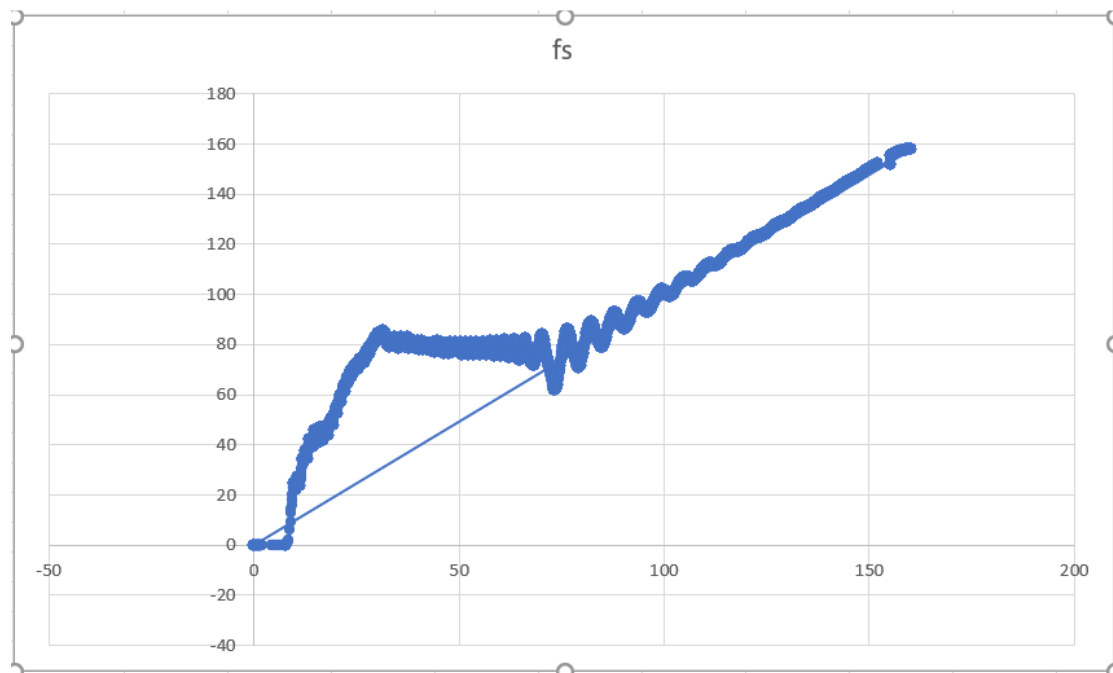

Pc2 100n décroissant

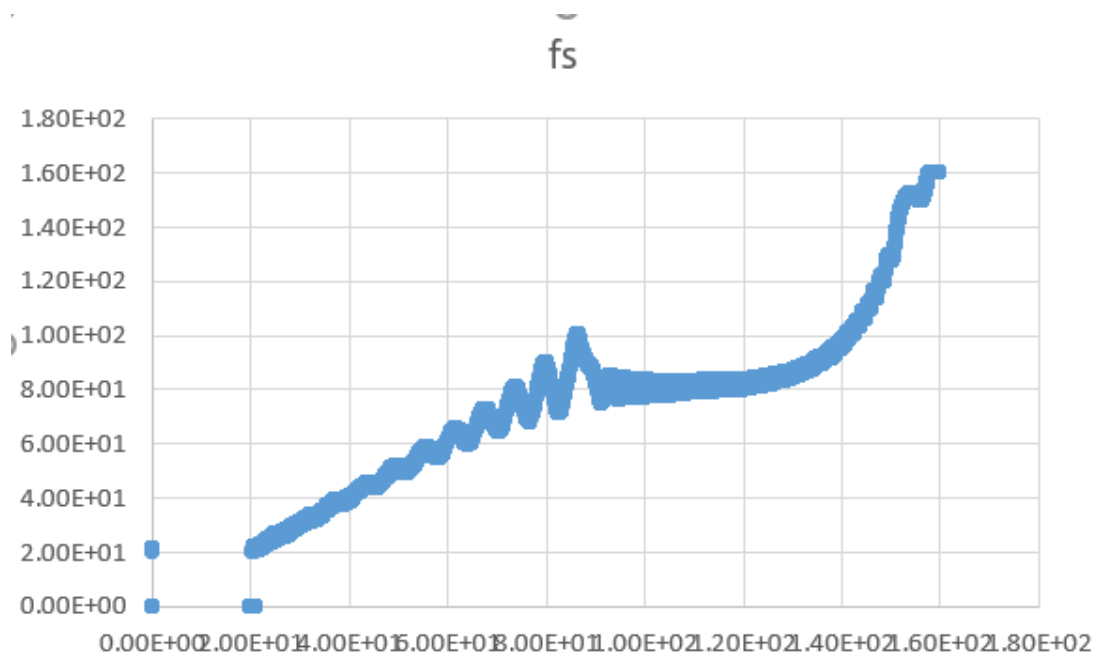

On a que pour les deux figures ,

Pc2 100n croissant : $f_{\text{début}}=8\text{kHz}$ $f_{\text{final}}=160\text{kHz}$


Pc2 100n décroissant : $f_{\text{début}}=0\text{kHz}$ $f_{\text{final}}=155\text{kHz}$

Donc


La plage de capture: 8-155kHz

La plage de verrouillage: 0-160kHz

Pc1 10n croissant

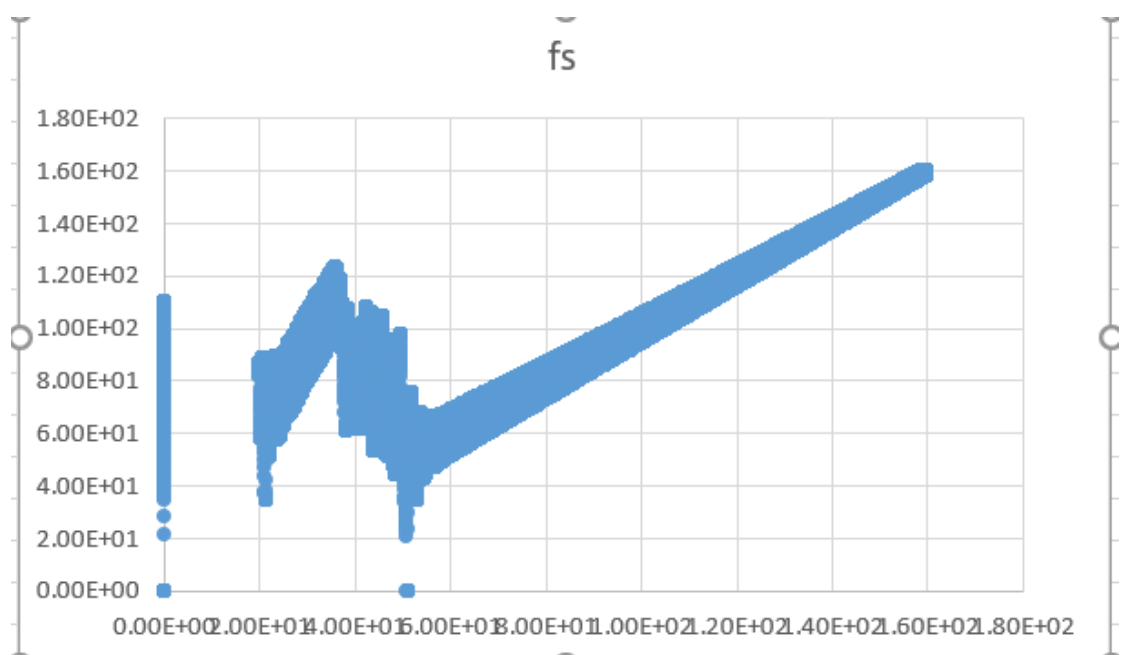

Pc1 10n décroissant

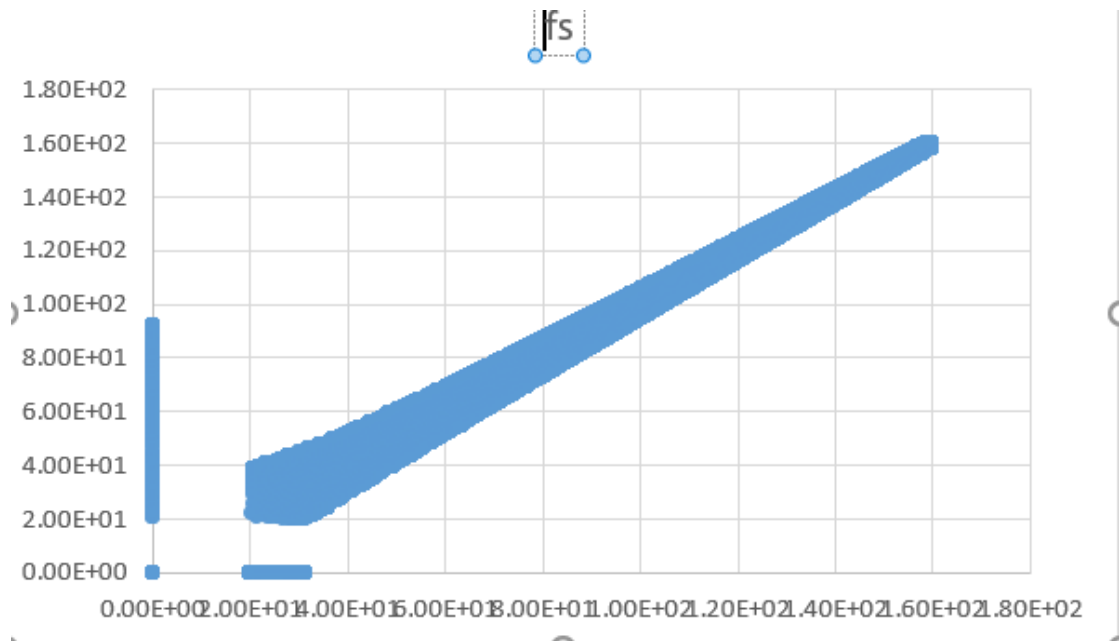

On a que pour les deux figures ,

Pc1 10n croissant : $f_{\text{début}}=8\text{kHz}$ $f_{\text{final}}=160\text{kHz}$


Pc1 10n décroissant : $f_{\text{début}}=0\text{kHz}$ $f_{\text{final}}=160\text{kHz}$

Donc


La plage de capture: 8-160kHz

La plage de verrouillage: 0-160kHz

Pc2 10n croissant

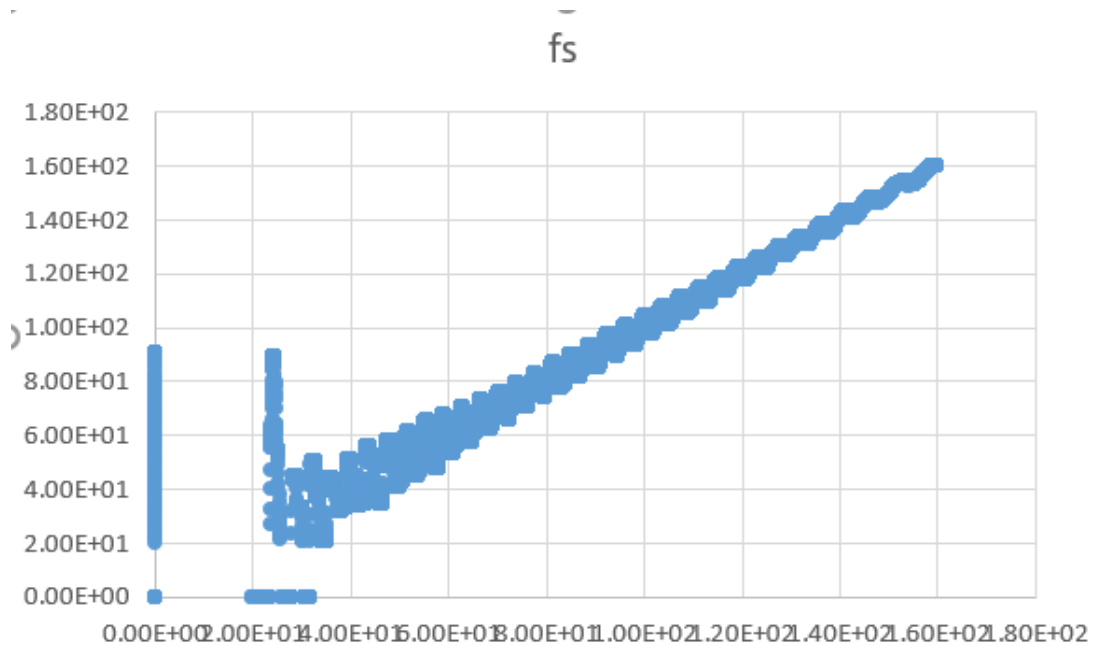

Pc2 10n décroissant

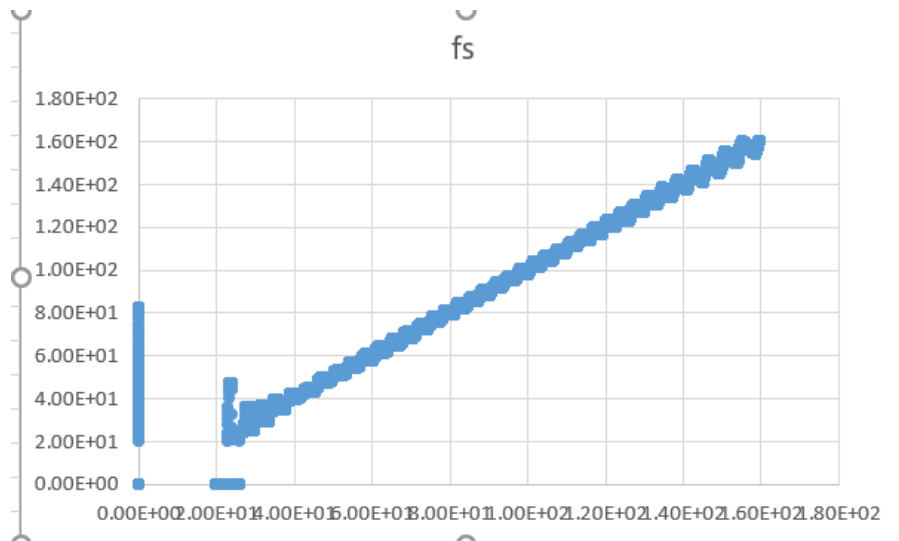

On a que pour les deux figures ,

Pc2 10n croissant : $f_{\text{début}}=20\text{kHz}$ $f_{\text{final}}=160\text{kHz}$

Pc2 10n décroissant : $f_{\text{début}}=25\text{kHz}$ $f_{\text{final}}=155\text{kHz}$

Donc

La plage de capture: 20-155kHz


La plage de verrouillage: 25-160kHz

Question 3


1. 2.

C=10nF


PC1

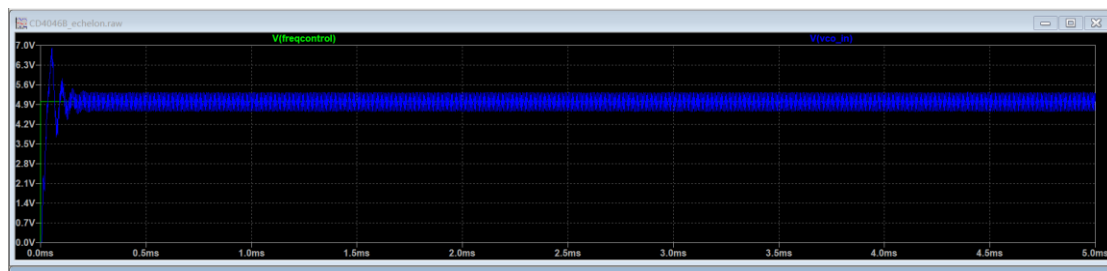


$T_{90\%}=137.46171\mu\text{s}$

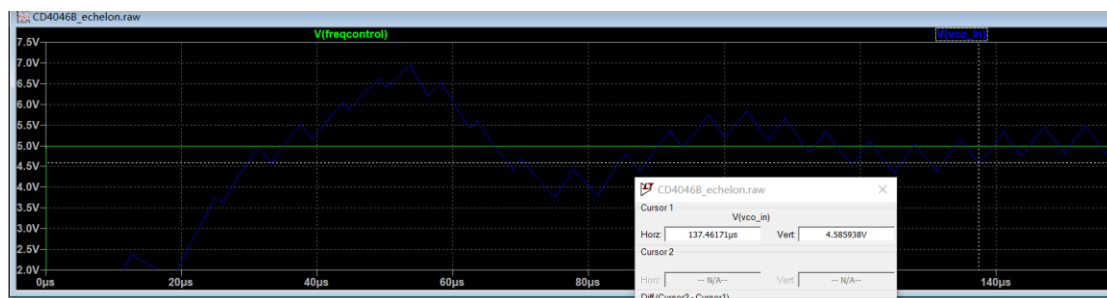

PC2

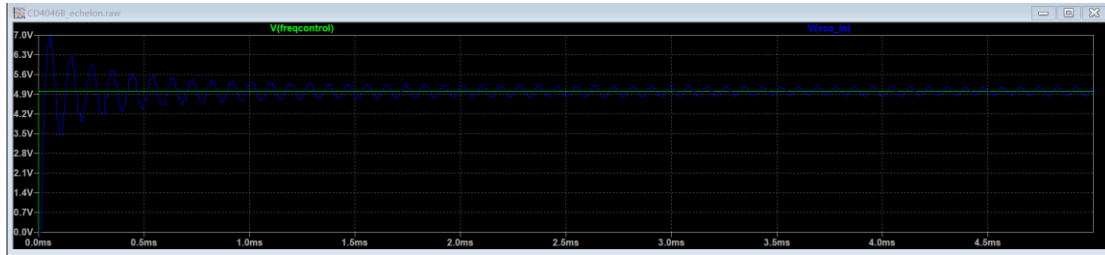


$T_{90\%} = 590.31729 \mu\text{s}$

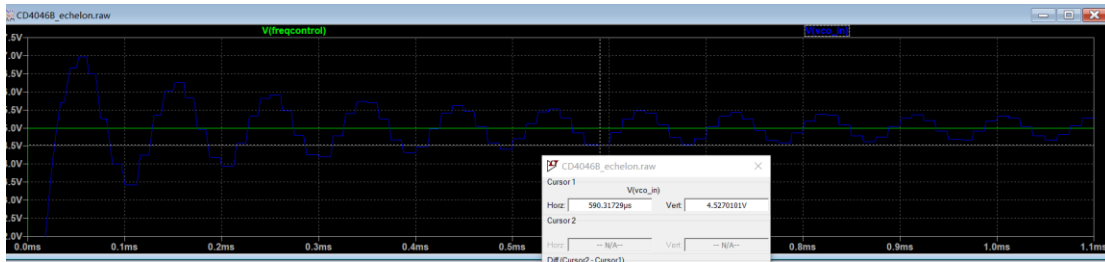


Quand $C = 100\text{nF}$


PC1

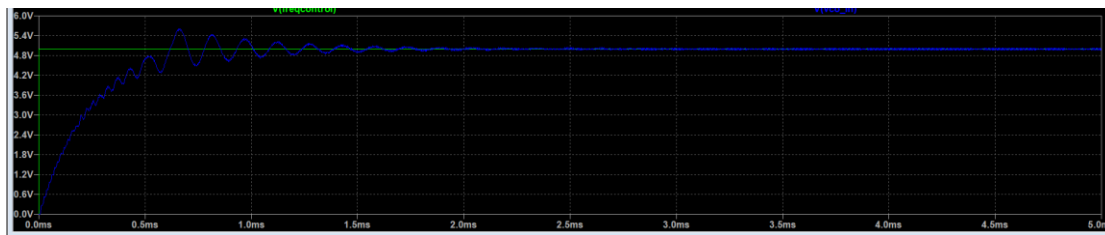

$T_{90\%} = 745.35011 \mu\text{s}$

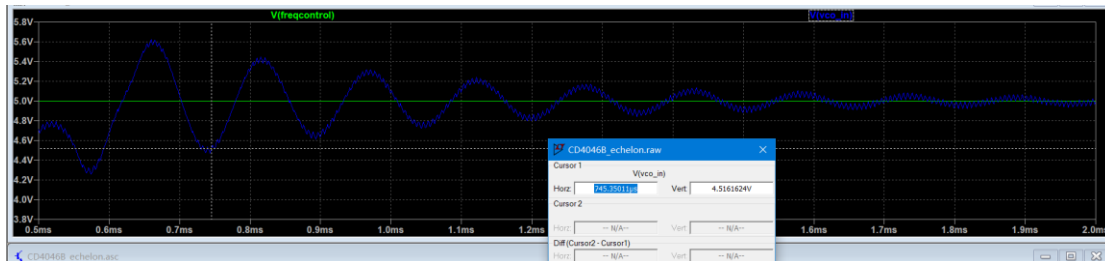

PC2

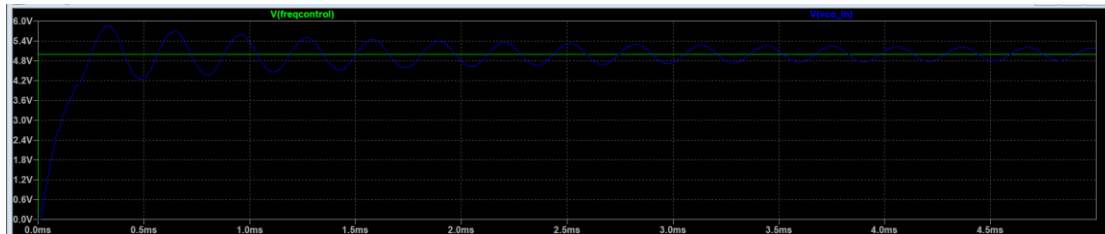

$T_{90\%} = 1,26791\text{ms}$

