

# Devoir 3

Stéphanie Wangshuo SY1924133

## 1. Etude théorique


### 1. la fonction de transfert

Avec l'interrupteur I1 fermé, les diodes sont court-circuitées

D'après cours, on a

$$H(j\omega) = \frac{V_s}{V_i} = \frac{A}{1 - A\beta(j\omega)}$$

Ici,  $\beta$ :

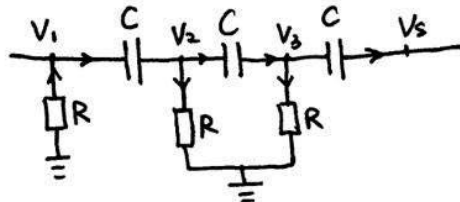

$$C = 10\text{NF}$$

$$R = 1\text{K}\Omega$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 - V_1 = \frac{V_1 - V_2}{1/j\omega C} \\ \frac{V_1 - V_2}{1/j\omega C} = \frac{V_2 - V_3}{1/j\omega C} + \frac{V_2}{R} \\ \frac{V_2 - V_3}{1/j\omega C} = \frac{V_3}{R} + \frac{V_3 - V_s}{1/j\omega C} \end{array} \right.$$

D'après calcul, on a trouvé:

$$\beta(j\omega) = \frac{V_i}{V_s} = \frac{1}{1 + \frac{6}{j\omega C R} + \frac{5}{j\omega C R^2} + \frac{1}{j\omega C R^3}}$$

$$\text{avec } C = 10\text{NF}$$

$$R = 1\text{K}\Omega$$

et A amplificateur est:  $A = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{R_2}{R}$

Alors, la fonction de transfert est:



$$H = \frac{-\frac{R_2}{R}}{1 + \frac{R_2}{R} \left( \frac{1}{1 + \frac{6}{j\omega C R} + \frac{5}{j\omega C R^2} + \frac{1}{j\omega C R^3}} \right)}$$

$$\text{avec } C = 10\text{NF}$$

$$R = 1\text{K}\Omega$$

## 2. Etude numérique

2. simulation du déphaseur RC :

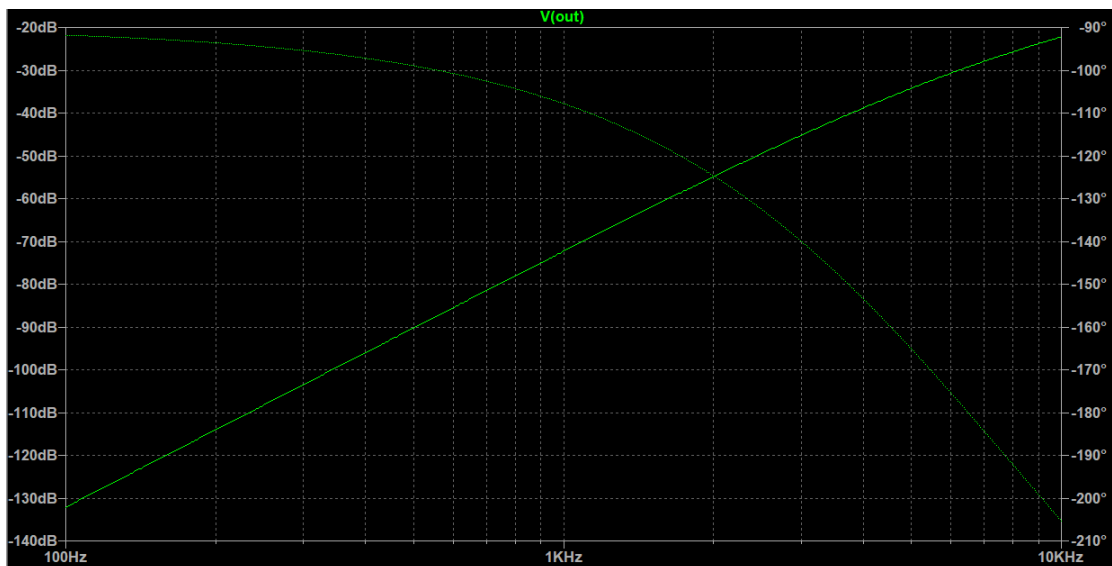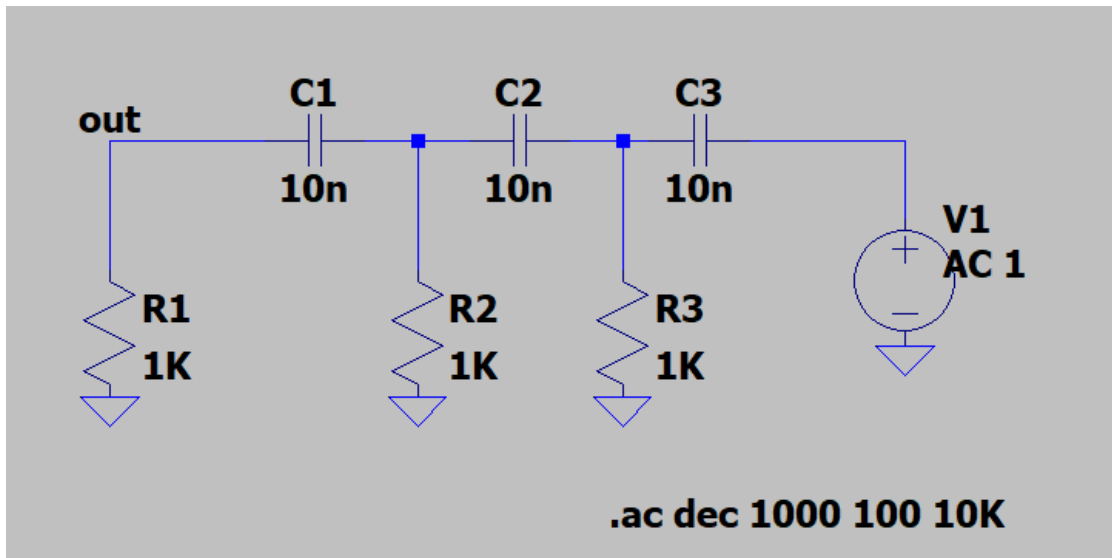

### 3. F0 et le gain correspondant

$$\textcircled{1} \varphi(\beta(j\omega)) = -\arctan\left(1 - \frac{5}{(\omega CR)^2} + j\left(\frac{1}{(\omega CR)^3} - \frac{6}{\omega CR}\right)\right)$$

$$\text{Donc, } \frac{1}{(\omega CR)^3} - \frac{6}{\omega CR} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{CR\sqrt{6}}$$

$$\text{Ainsi, } \omega_0 = \frac{1}{CR\sqrt{6}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{1}{2\pi RC \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2\sqrt{6}} \pi RC$$

$$R = 1\text{K}\Omega \text{ et } C = 10\text{nF}$$

$$\text{Donc, } f_0 \approx 6497 \text{ Hz}$$

$$\textcircled{2} A = \frac{1}{|\beta|} = \frac{1}{\left|1 - \frac{5}{6}\right|} = 29$$

Cursor 1		V(out)	
Freq:	6.5012969KHz	Mag:	-29.237389dB
		Phase:	-180.03417°
		Group Delay:	24.815017μs

### 4. la stabilité


Cursor 1		V(out)	
Freq:	6.5012969KHz	Mag:	-29.237389dB
		Phase:	-180.03417°
		Group Delay:	24.815017μs

		V(out)	
Freq:	6.4863443KHz	Mag:	-29.278778dB
		Phase:	-179.90046°
		Group Delay:	24.864303μs

Par les deux séries de nombres, on peut calculer et obtenir


S=1.01.


### 5. schéma complet

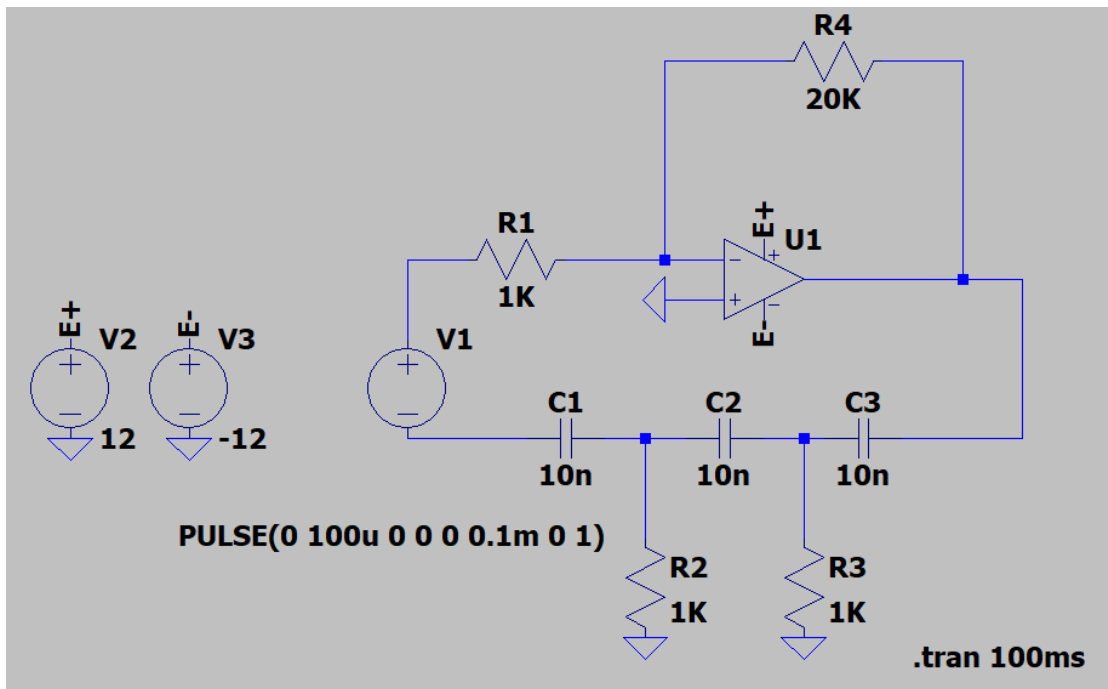



### 6. trois cas

Cas 1 :  $R2=20K\Omega$ ,  $A \beta < 1$

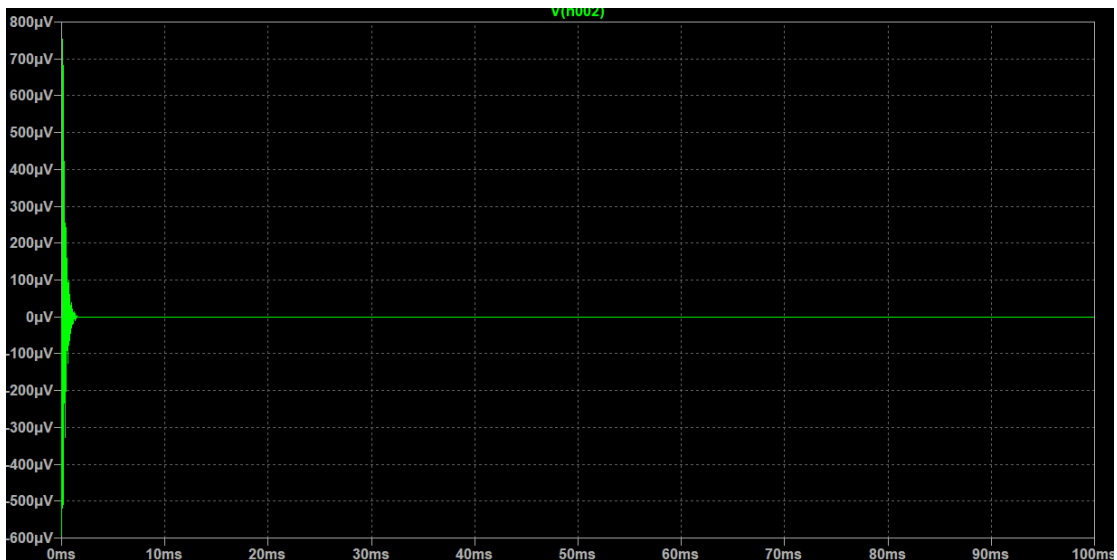


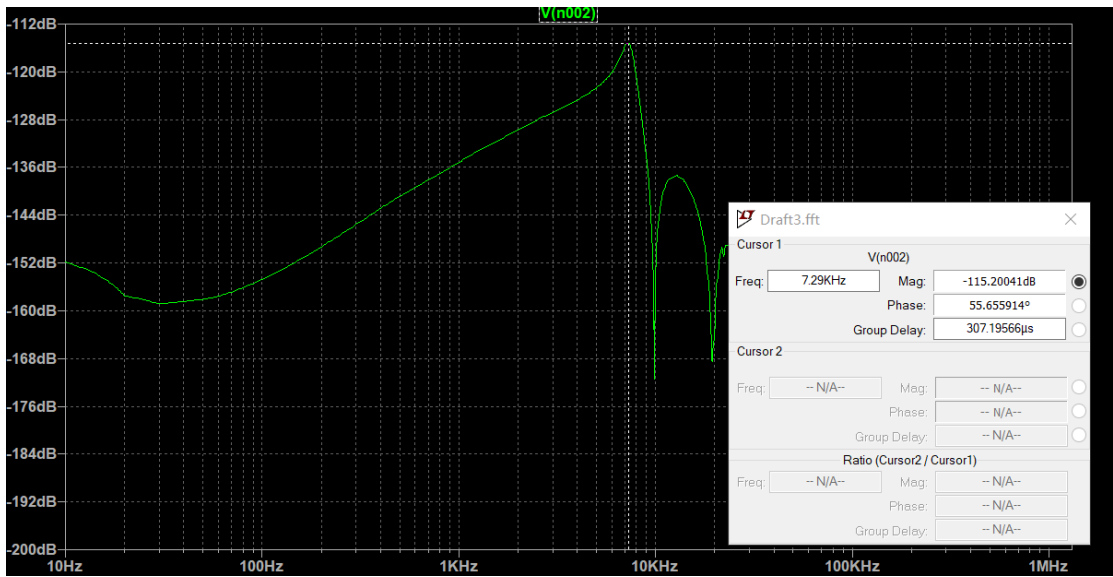


Cas 2 :  $R_2=29K\Omega$ ,  $A\beta=1$

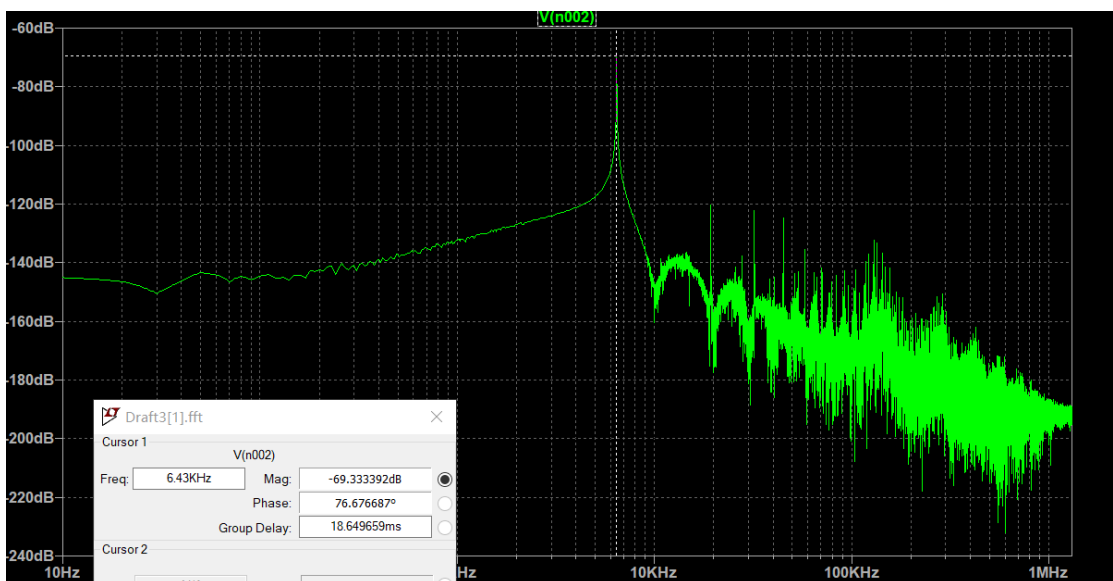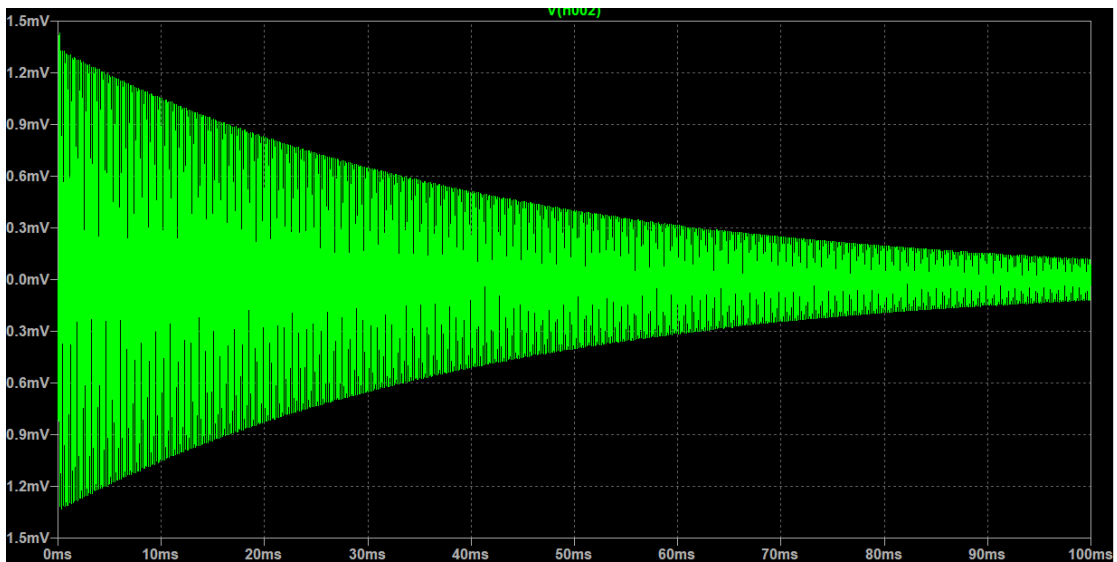

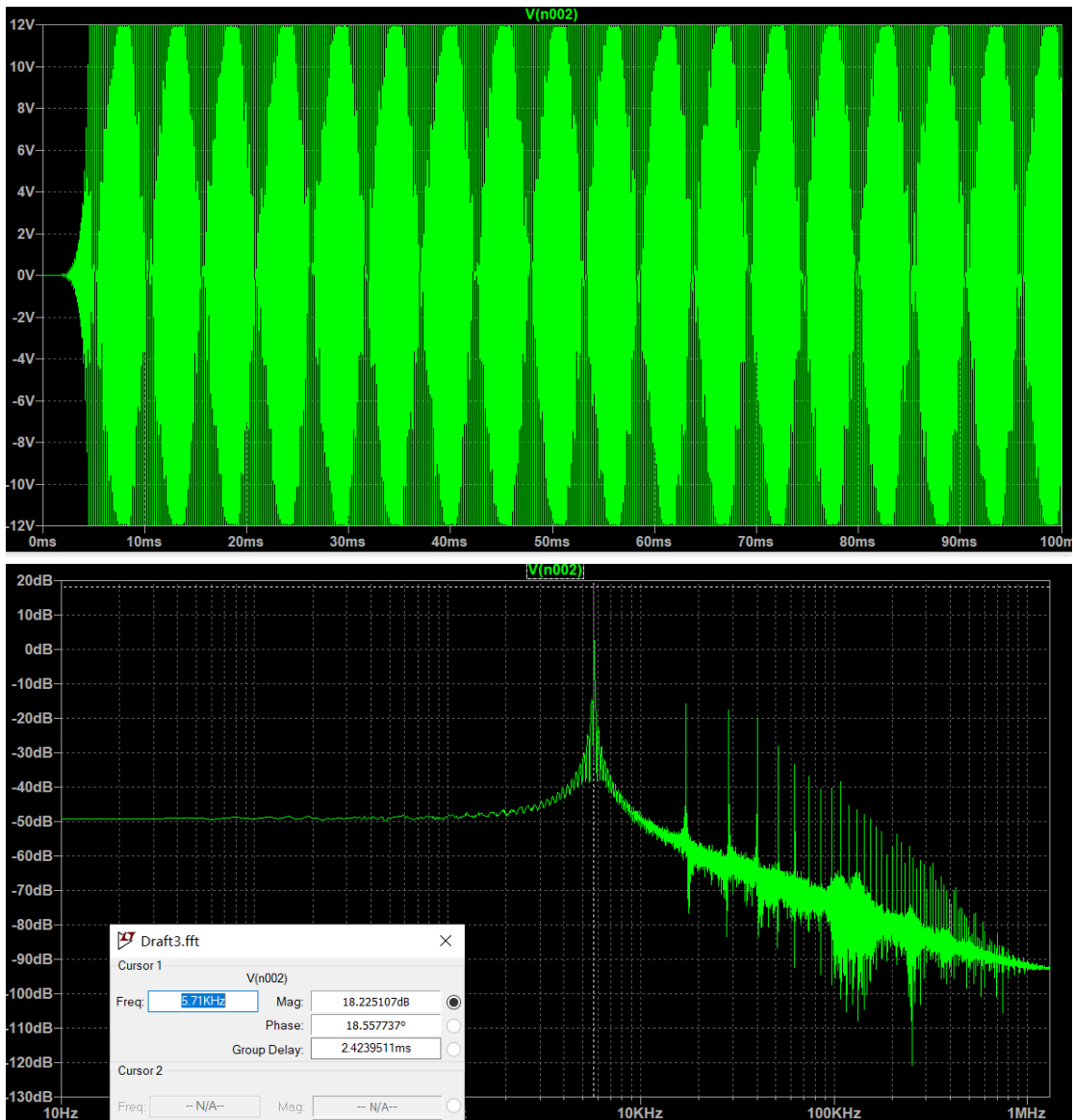Cas 3 :  $R_2 = 40\text{K}\Omega$ ,  $A\beta = 1$



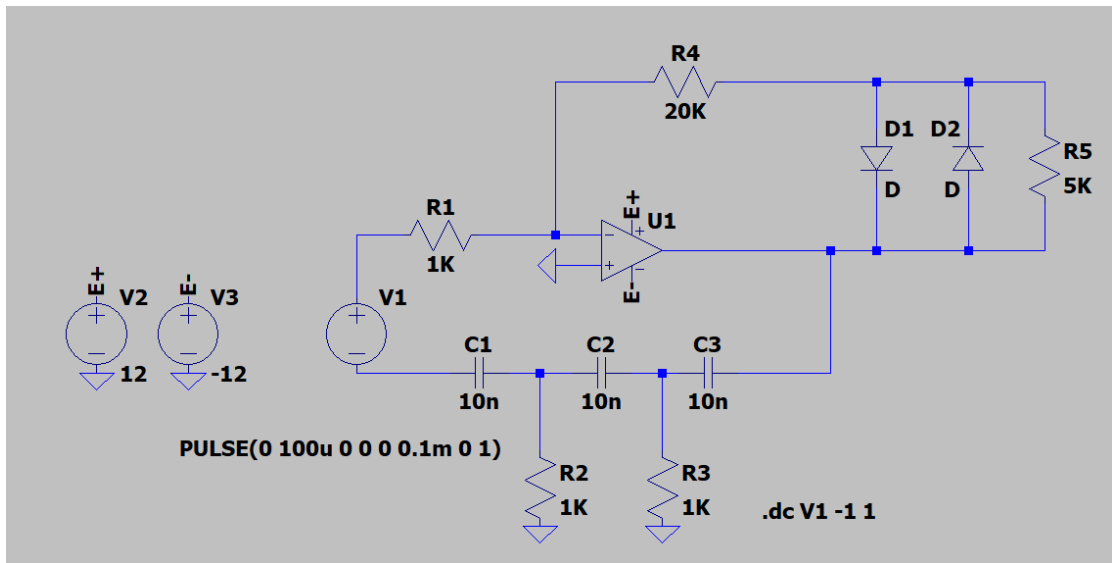7. le schéma de l'amplificateur opérationnel seul, avec  $I_1$  ouvert



## 8. Simulation : bien lin éaire

