

Électronique

Oscillateur à déphaseur RC


Li Chen, Robin, SY1924115

Q1

La fonction de transfert $H(j\omega) = \frac{A}{1 - A\beta(j\omega)}$

$$A = \frac{R_1 + R_2}{R_1}, \quad \beta(j\omega) = \frac{V_1}{V_s}$$

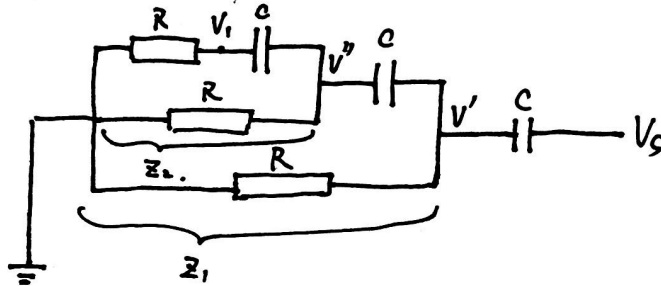Pour calculer $\beta(j\omega)$, on utilise la chaîne de retour:



$$\frac{V'}{V_s} = \frac{Z_1}{Z_1 + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\frac{V''}{V'} = \frac{Z_2}{Z_2 + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\frac{V_1}{V''} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

avec

$$Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}}} = \frac{C(j\omega CR + 1)R}{2j\omega CR + 1}$$


$$Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_2 + \frac{1}{j\omega C}}} = \frac{C(j\omega CR + 1)R}{j\omega C(R + Z_2) + 1}$$

$$= \frac{(C(j\omega CR)^2 + 3j\omega CR + 1)R}{3(Cj\omega CR)^2 + 4j\omega CR + 1}$$


$$\begin{aligned} \text{Donc } \beta(j\omega) &= \frac{V_1}{V_s} = \frac{V_1}{V''} \cdot \frac{V''}{V'} \cdot \frac{V'}{V_s} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{j\omega CR}{j\omega CR + 1} \cdot \frac{\frac{C(j\omega CR)^2 + j\omega CR}{2j\omega CR + 1}}{\frac{C(j\omega CR)^2 + j\omega CR}{2j\omega CR + 1} + 1} \cdot \frac{\frac{3(Cj\omega CR)^2 + 4j\omega CR + 1}{C(j\omega CR)^2 + 3(Cj\omega CR)^2 + j\omega CR}}{\frac{3(Cj\omega CR)^2 + 4j\omega CR + 1}{C(j\omega CR)^2 + 3(Cj\omega CR)^2 + j\omega CR} + 1} \\ &= \frac{j\omega CR}{j\omega CR + 1} \cdot \frac{C(j\omega CR)^2 + j\omega CR}{C(j\omega CR)^2 + 3j\omega CR + 1} \cdot \frac{C(j\omega CR)^3 + 3(Cj\omega CR)^2 + j\omega CR}{C(j\omega CR)^3 + 6(Cj\omega CR)^2 + 5j\omega CR + 1} \\ &= \frac{C(j\omega CR)^3}{C(j\omega CR)^3 + 6(Cj\omega CR)^2 + 5j\omega CR + 1} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{5}{C^2\omega^2 R^2} - j\left(\frac{6}{C\omega R} - \frac{1}{C\omega^3 R^3}\right)} \end{aligned}$$

Q2

On réalise le graphe ci-dessous:

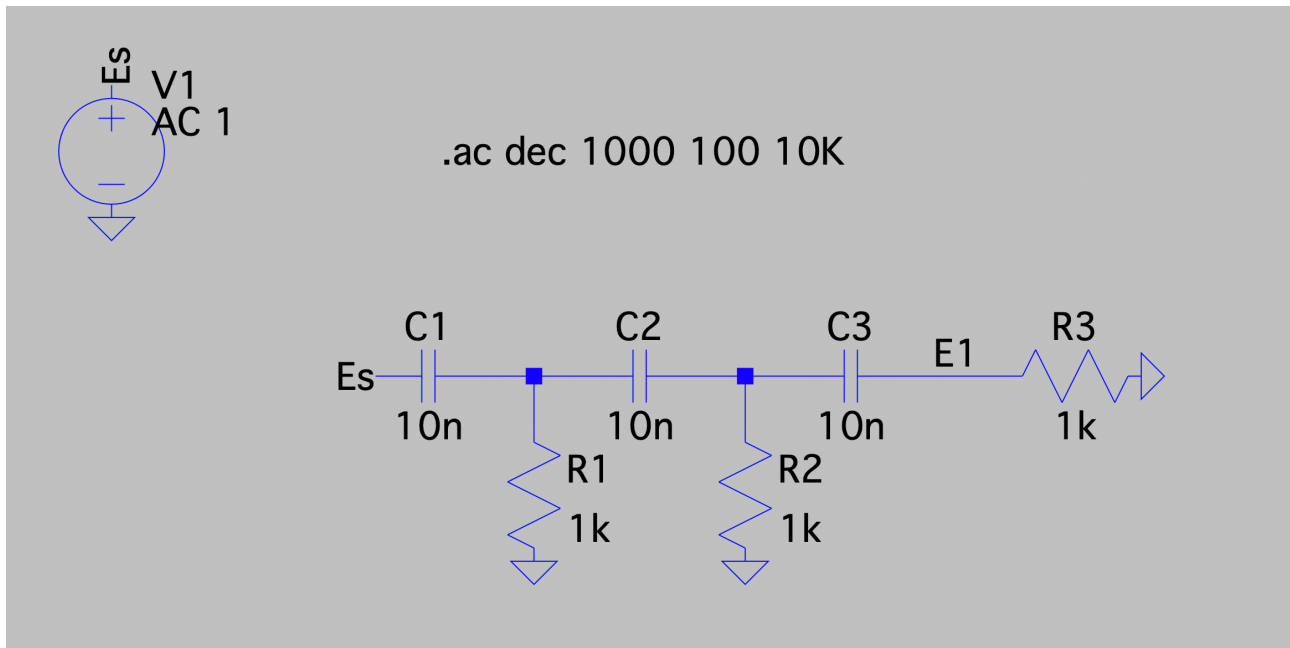


Et le résultat:

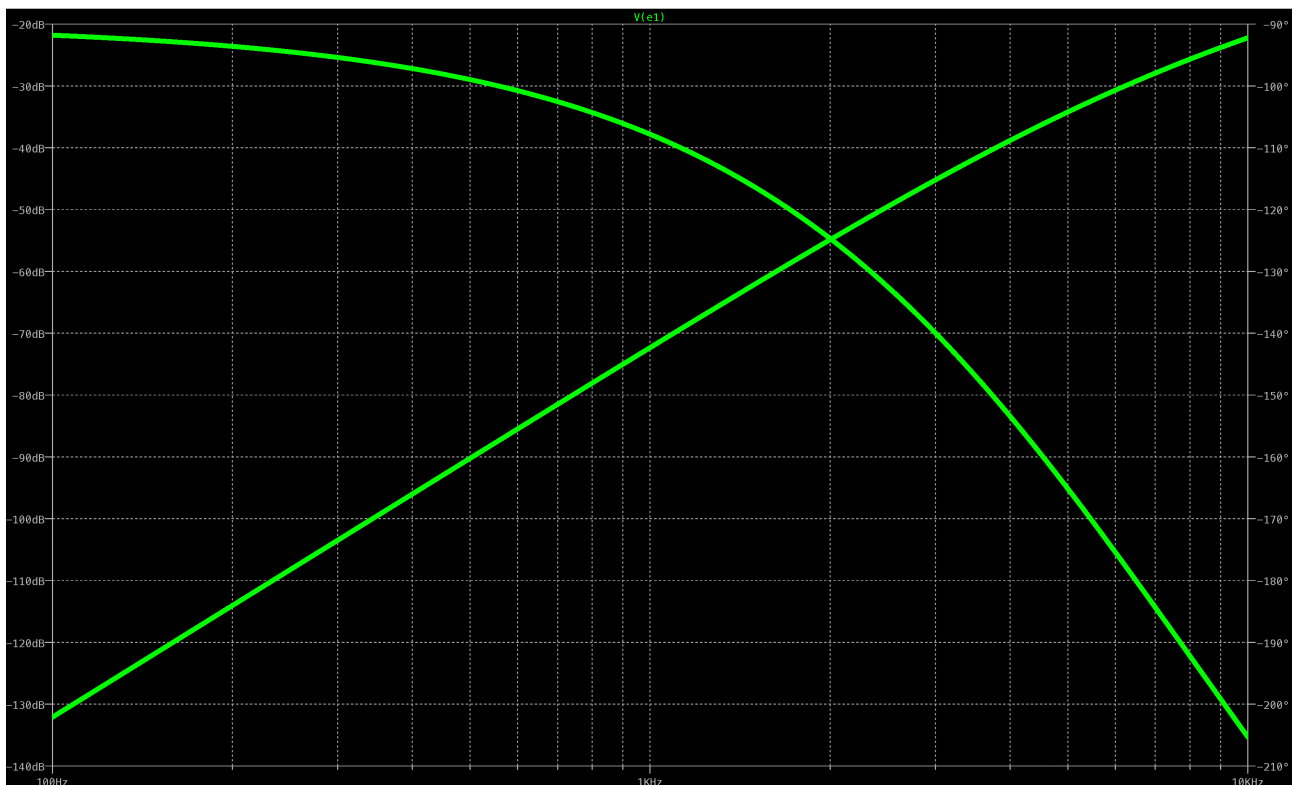

Q3


D'après calcul, on peut trouver $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} = 6.50kHz$ et $A = -\frac{1}{|\beta(j\omega)|} = -29$.

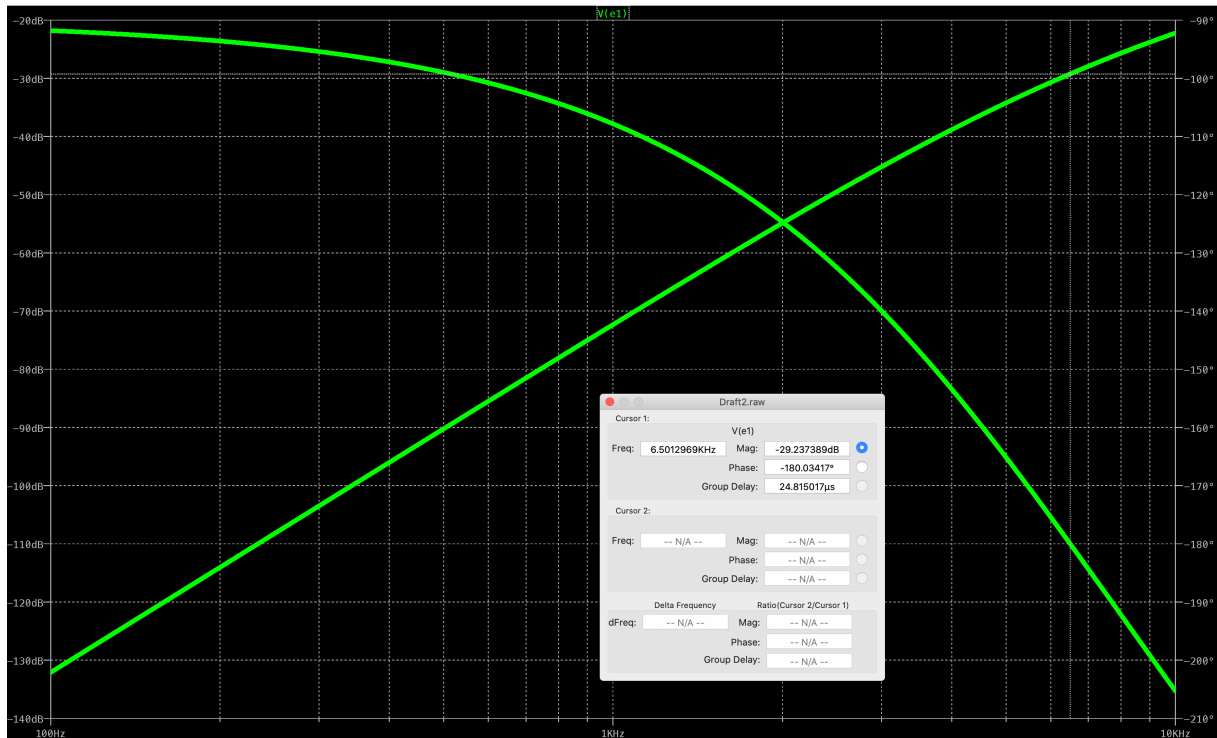Et dans la simulation, on peut trouver $f_0 = 6.50kHz$ et $A = -29.2$.



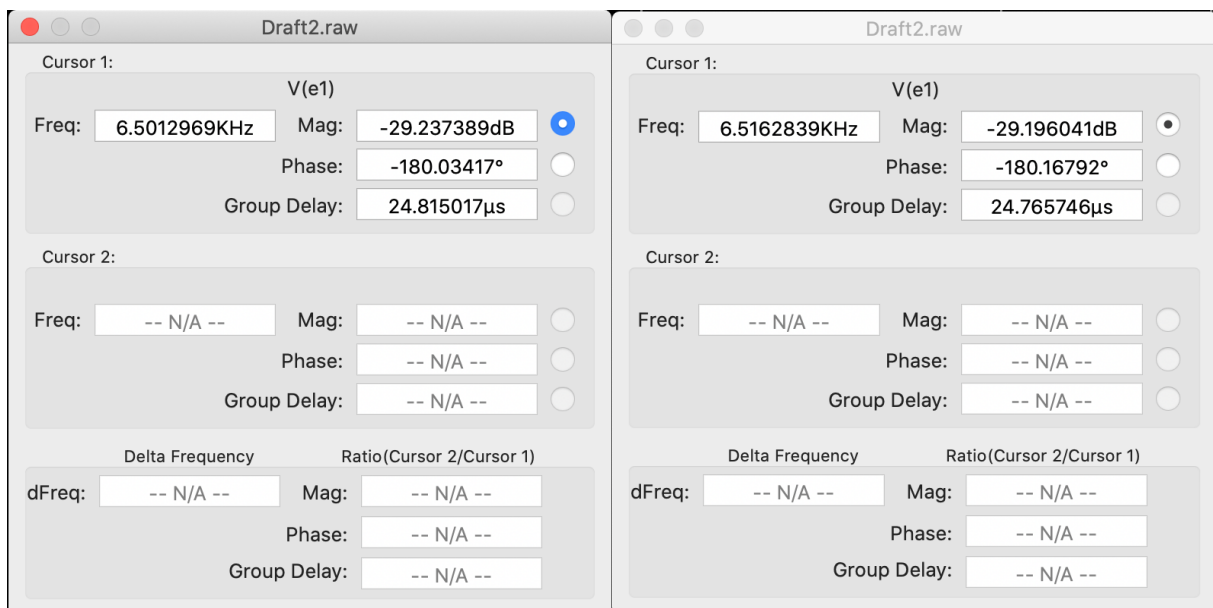Q4


D'après le cours, on trouve $S(\omega_0) = \frac{12}{29}\sqrt{6} \approx 1.01$.



On prend deux points proches de f_0 pour calculer $S(\omega_0)$.


$$S(\omega_0) = \left| \frac{d\phi(\beta(j\omega))}{d(\omega/\omega_0)} \right|_{\omega=\omega_0} = \left| \frac{\omega_0}{2\pi} \frac{d\phi}{df} \right|_{f=f_0} = \left| \frac{\omega_0}{2\pi} \frac{-180.16 + 180.03}{6516.3 - 6501.3} \frac{\pi}{180} \right|_{f=f_0} = 0.98.$$

Q5

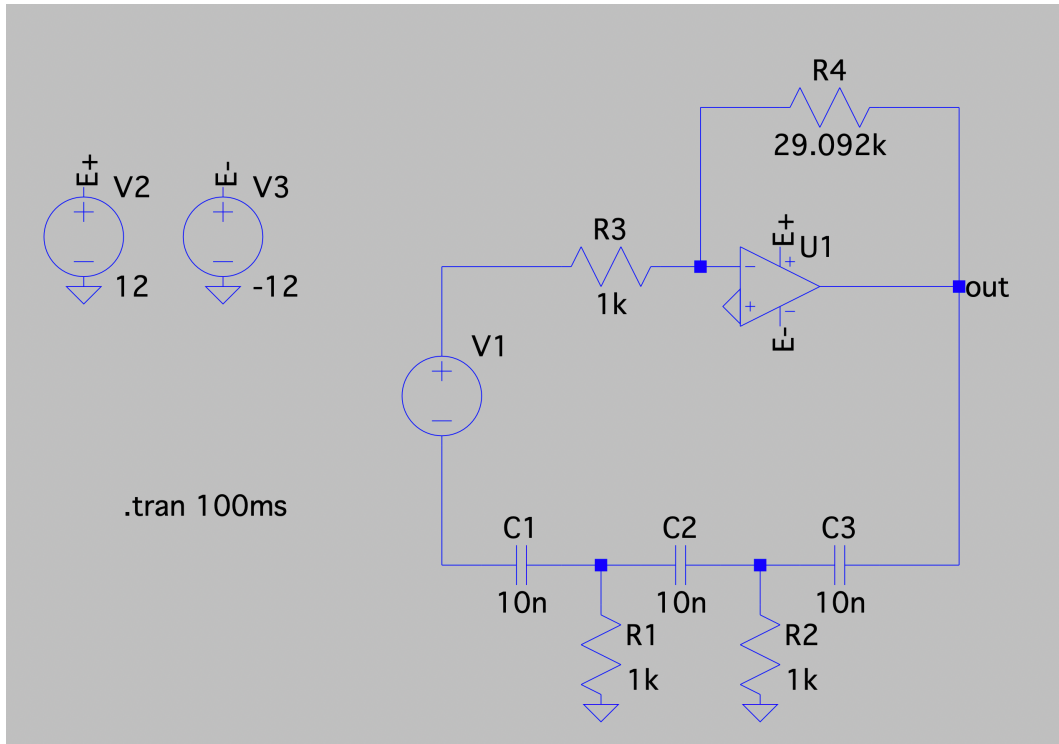


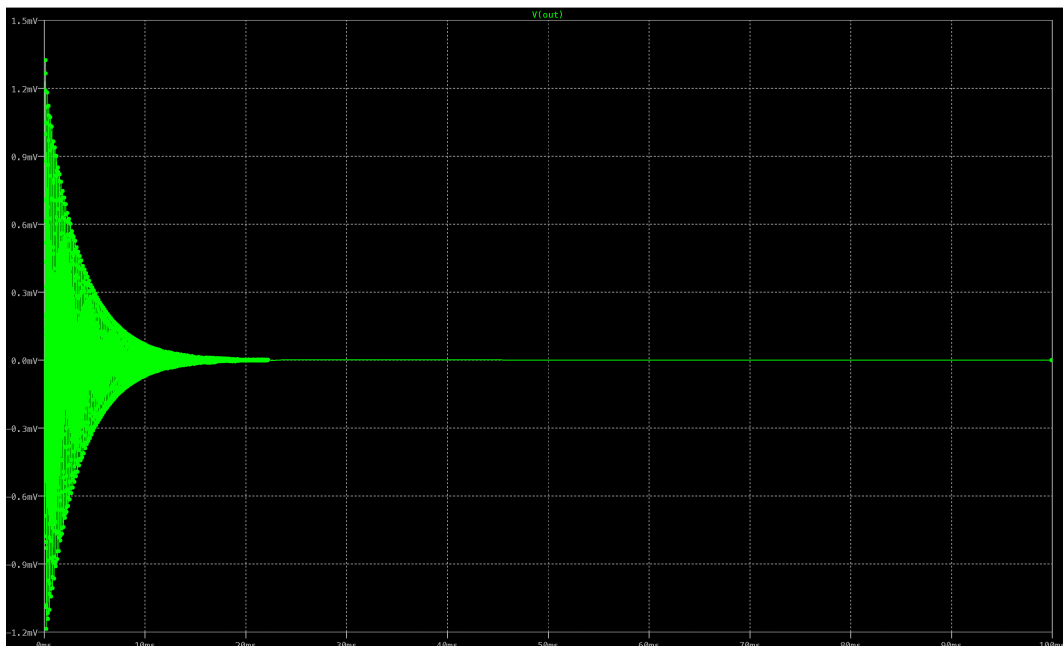Q6


Dans le cas $A\beta(j\omega) < 1$, on choisit $R_2 = 28k\Omega$:



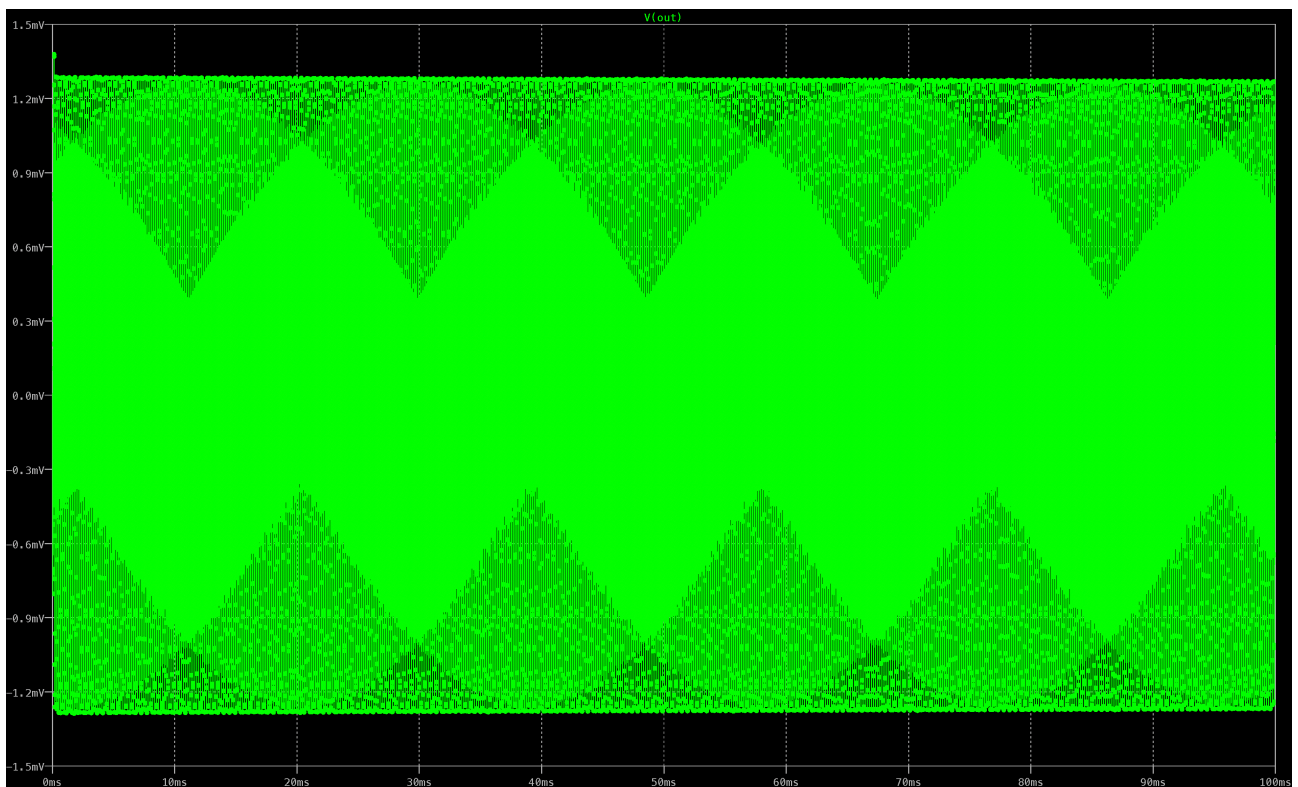
Dans le cas $A\beta(j\omega) = 1$, on choisit $R_2 = 29.092k\Omega$:



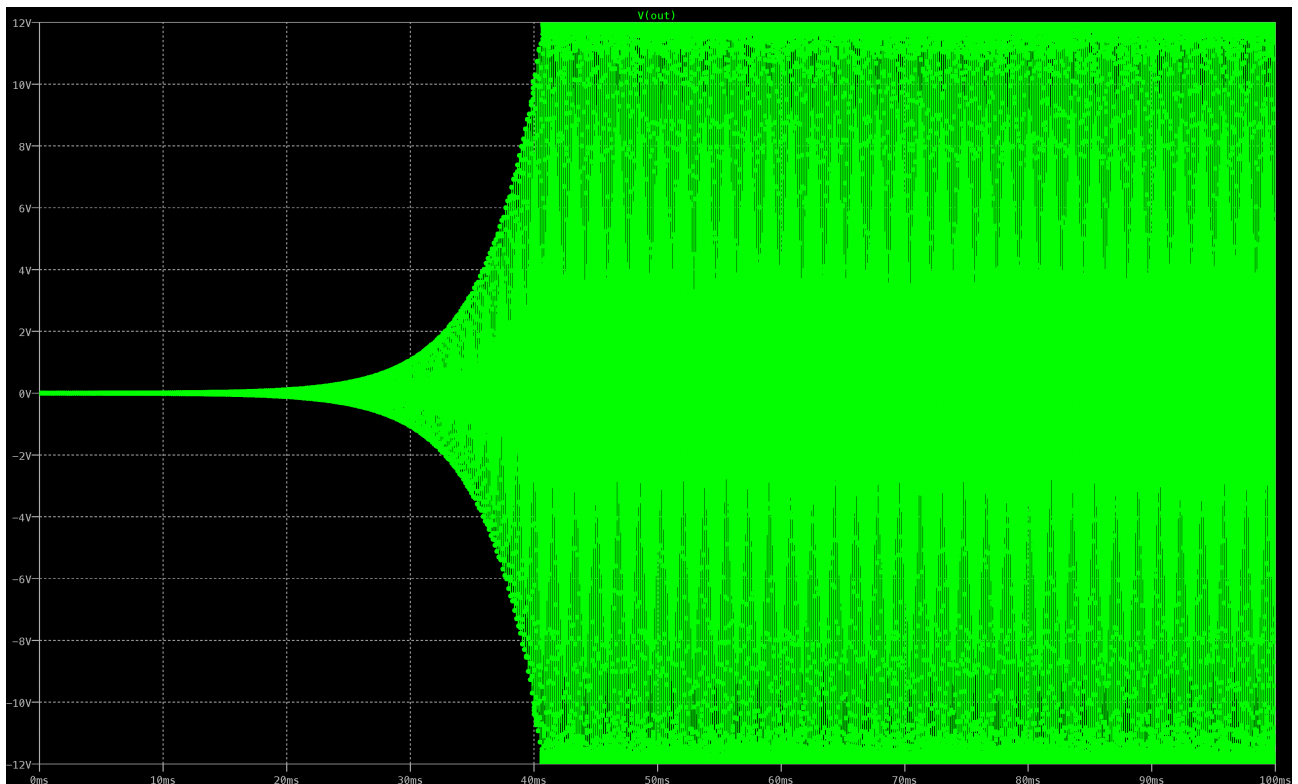Dans le cas $A\beta(j\omega) > 1$, on choisit $R_2 = 30k\Omega$:



Q7

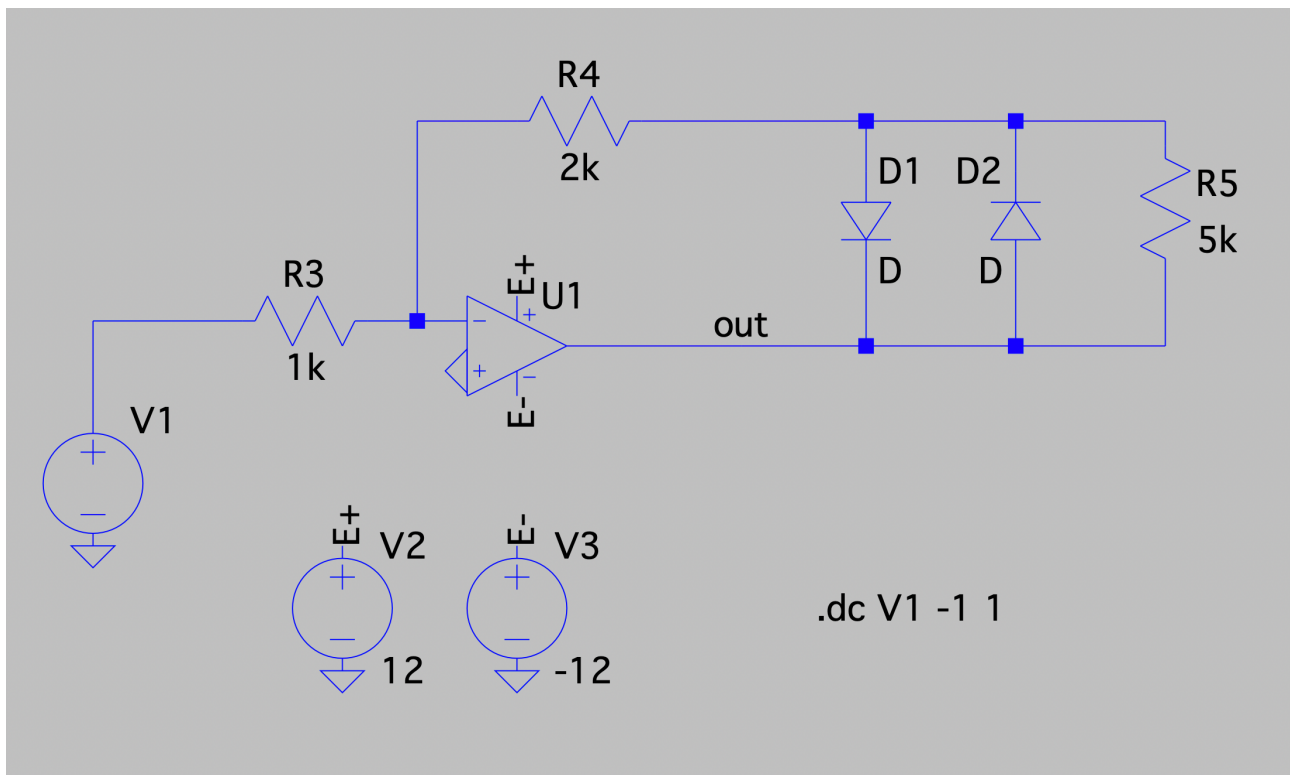

Q8

Quand R_2 est petit, on choisit $R_2 = 2k\Omega$, on peut voir la non-linéarité du gain.

