

# Électronique

## Étude de la PLL CD4046B

Li Chen, Robin, SY1924115

### 1 Caractérisation du VCO

#### Q1

D'après la figure 7 de la notice technique de la PLL HEF 4046B, on trouve que quand  $C_1 = 1nF$ ,  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_2$  infinie et  $V_{dd} = 10V$ , on a la fréquence  $f_0 = 8 \times 10^4 Hz$ . Et  $f_0 = \frac{1}{2}f_{max}$ , alors  $f_{max} = 160k Hz$ , la plage de fonctionnement du VCO est de  $0Hz$  à  $160k Hz$ .


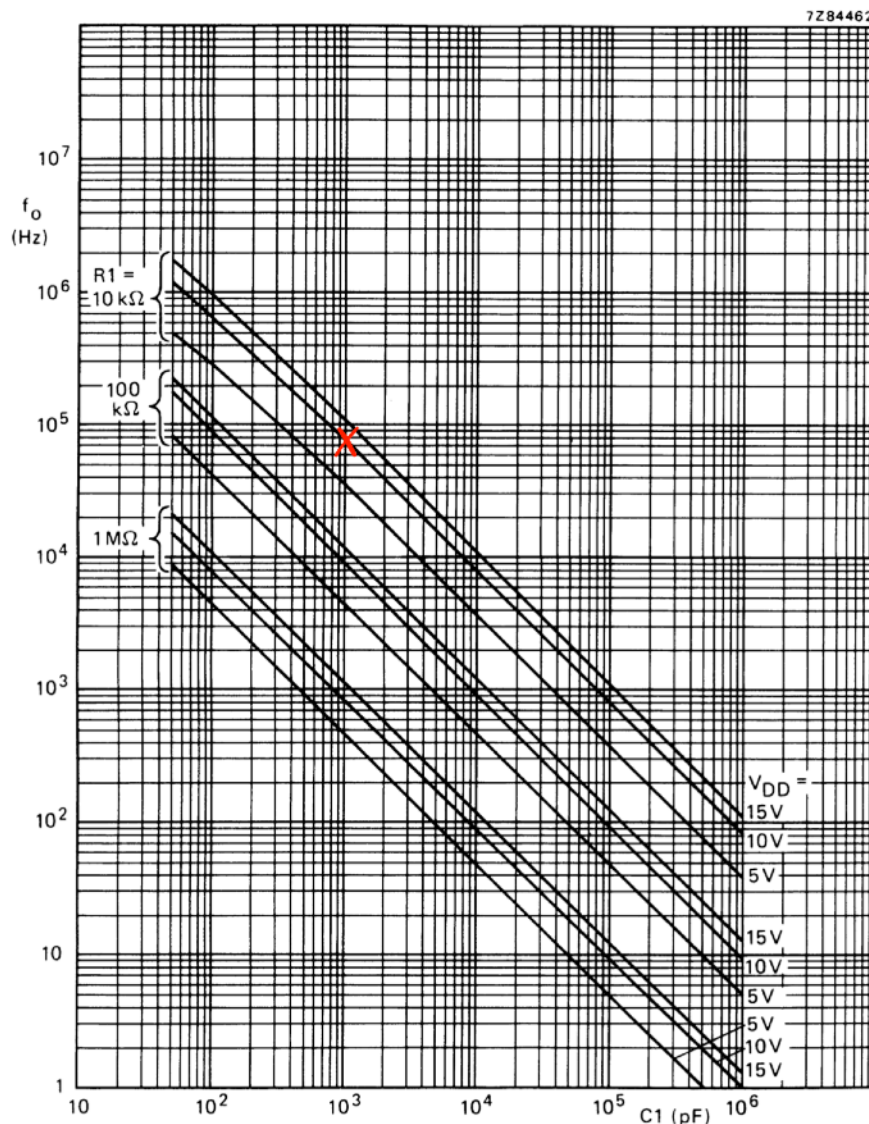



Fig.7 Typical centre frequency as a function of capacitor  $C_1$ ;  $T_{amb} = 25^\circ C$ ;  $V_{COIN}$  at  $\frac{1}{2} V_{DD}$ ; INH at  $V_{SS}$ ;  $R_2 = \infty$ .

## Q2


$V_1 = 0V$ :

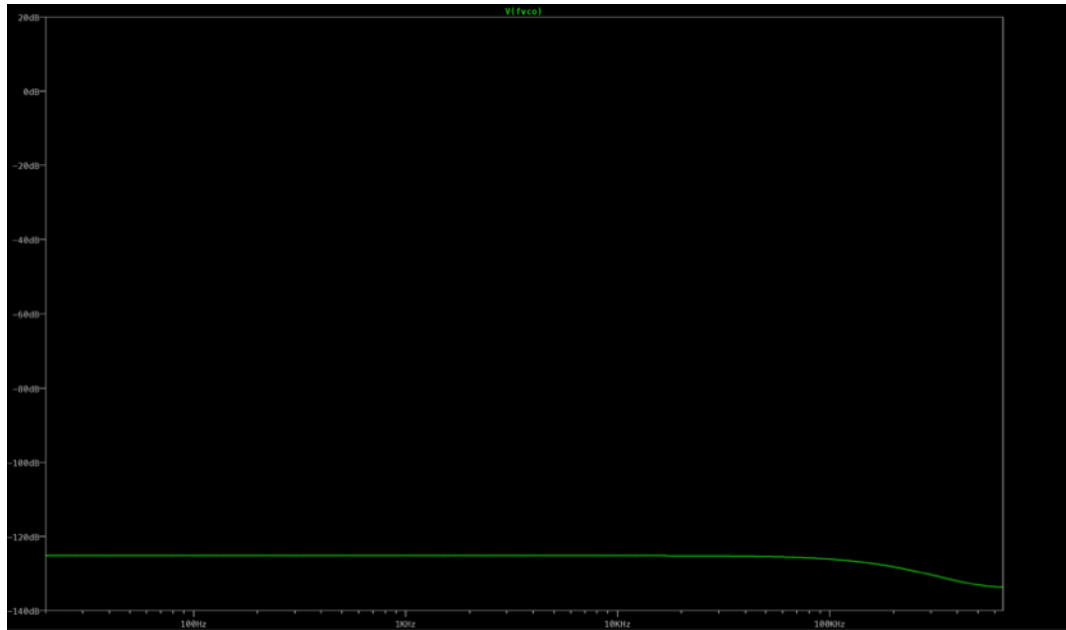


$V_1 = 1V$ :

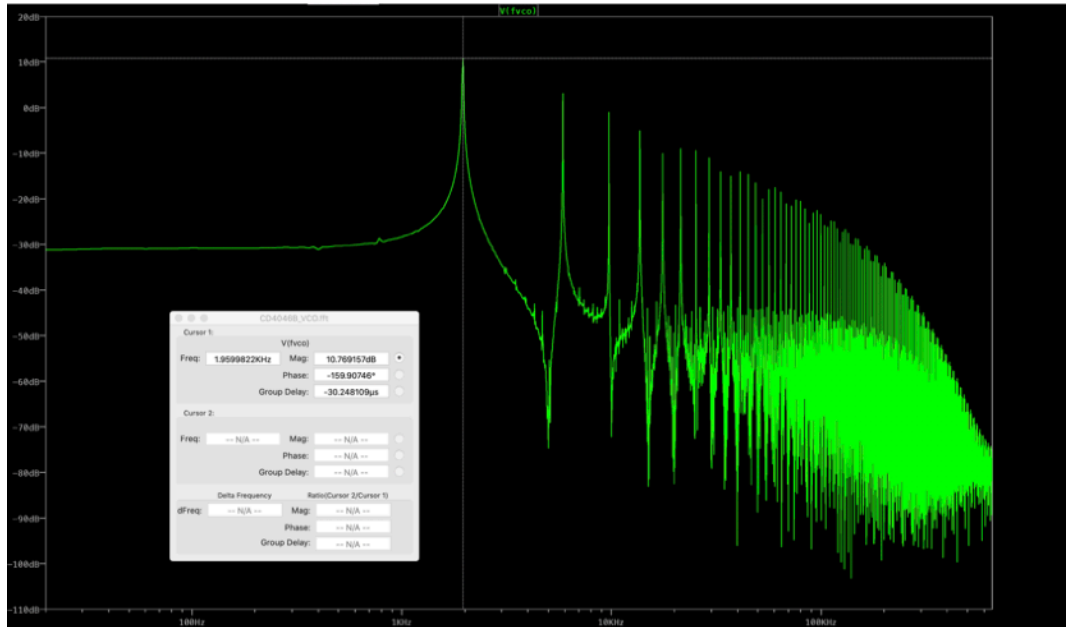


$V_1 = 2V$ :

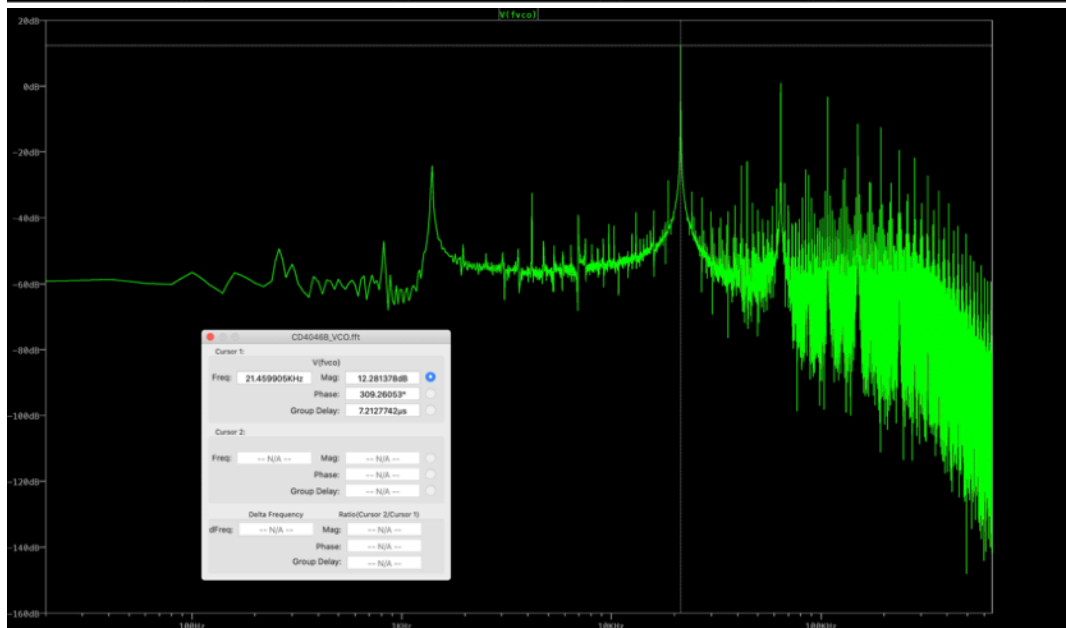


$V_1 = 3V$ :

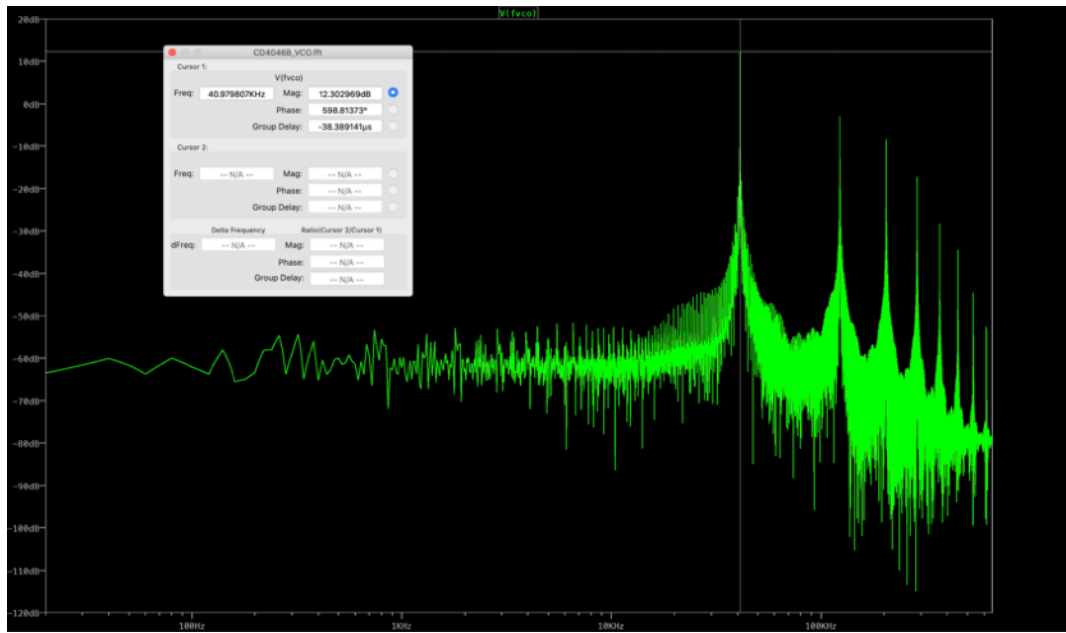


$V_1 = 4V$ :

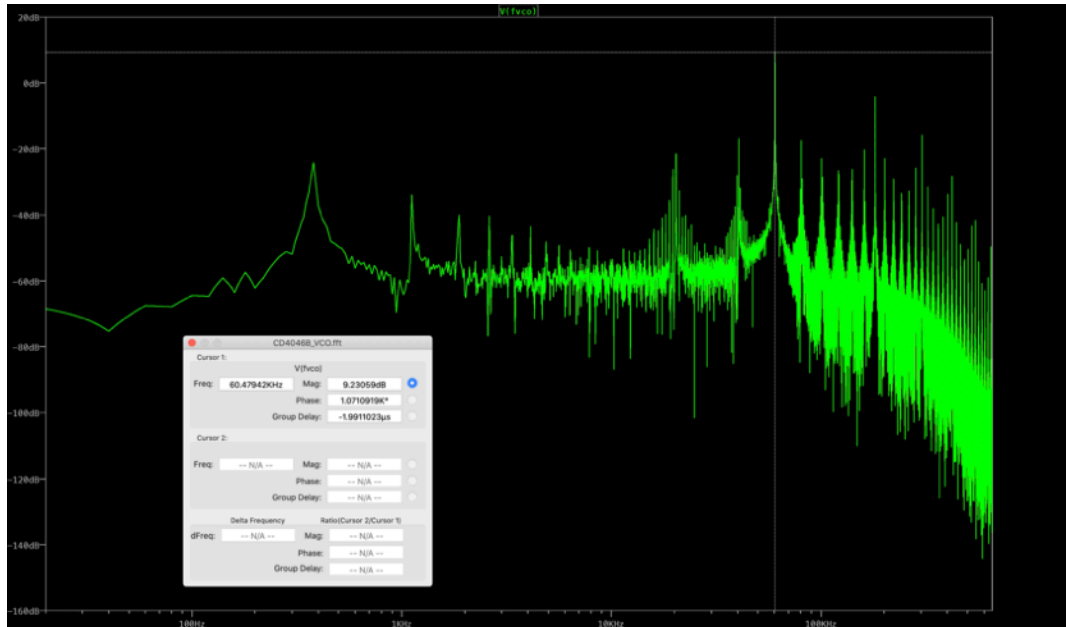


$V_1 = 5V$ :

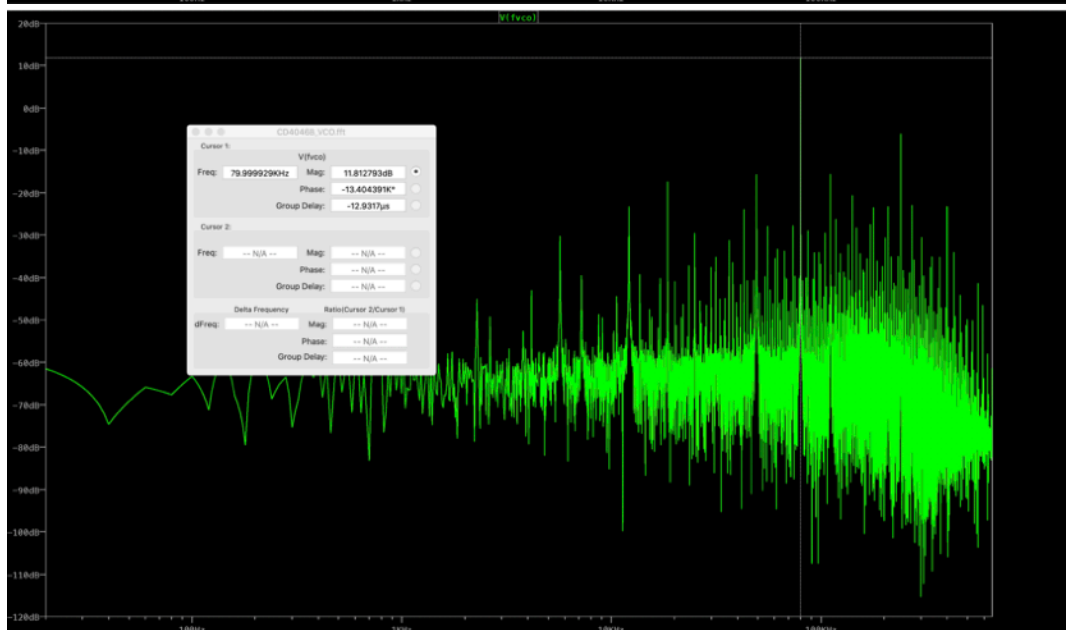


$V_1 = 6V$ :

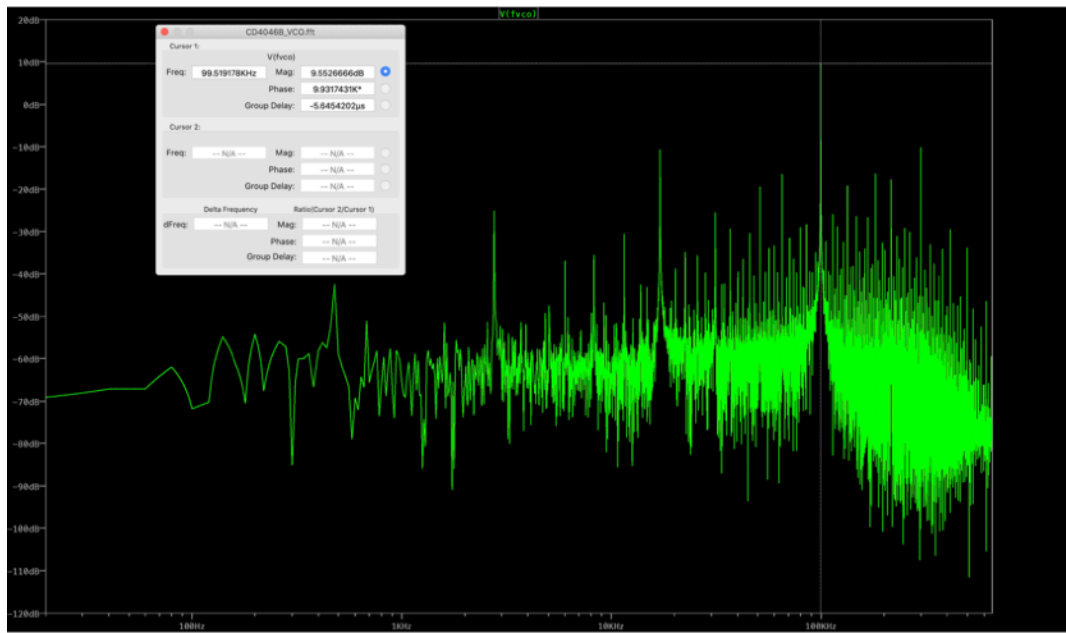


$V_1 = 7V$ :

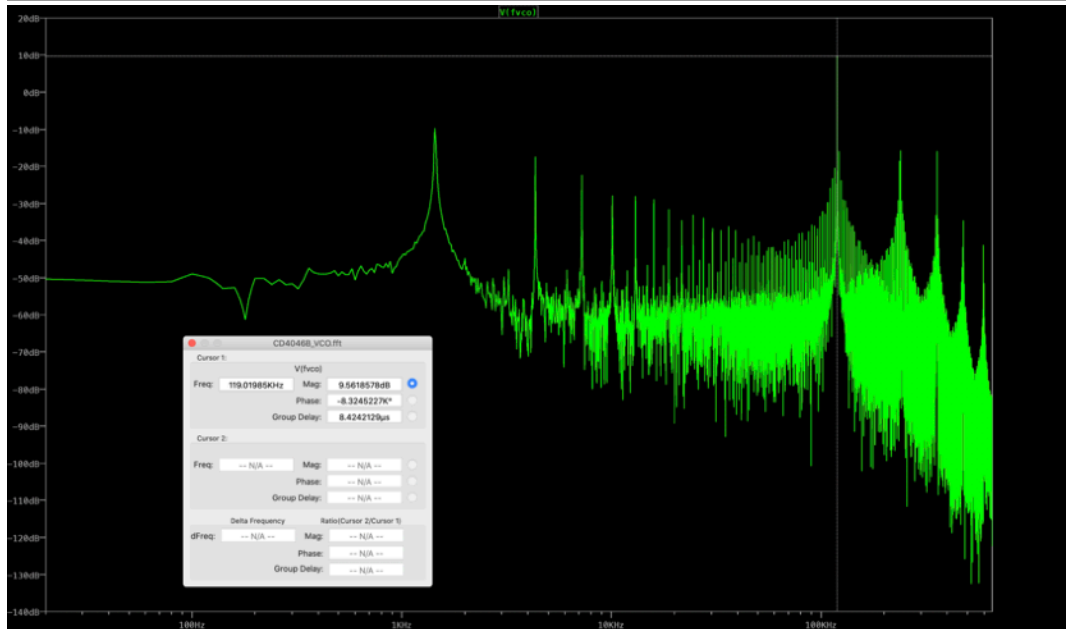


$V_1 = 8V$ :

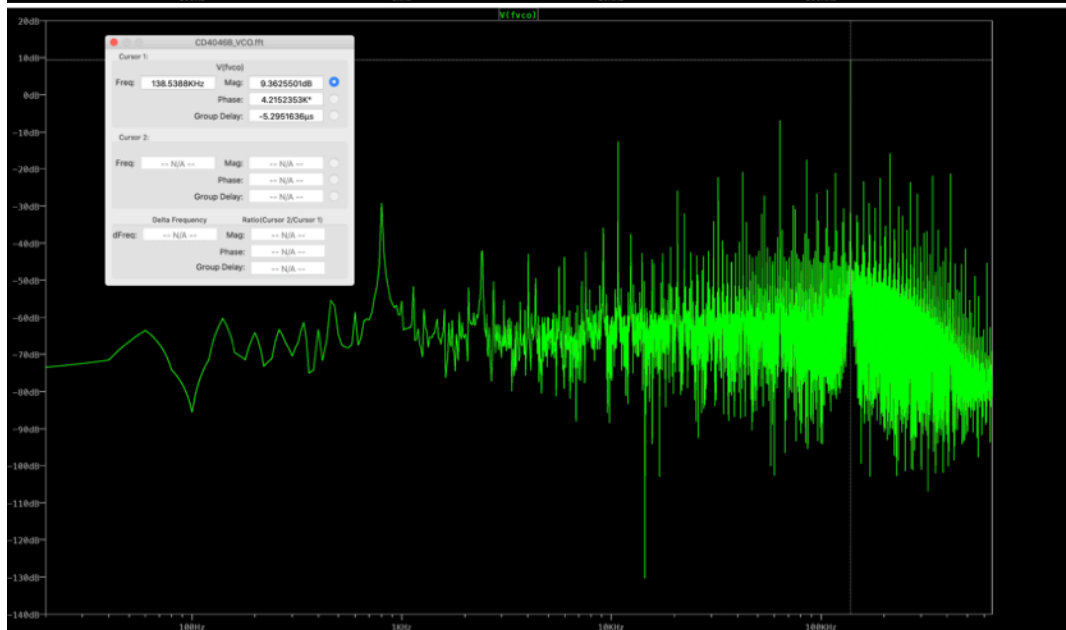

$V_1 = 9V$ :

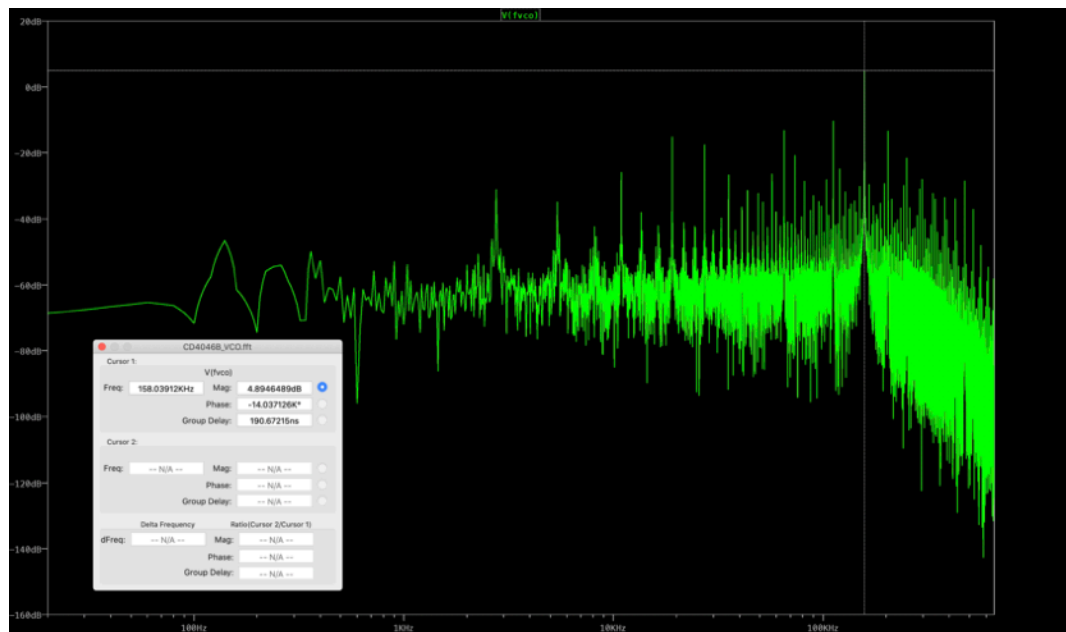

$V_1 = 10V$ :

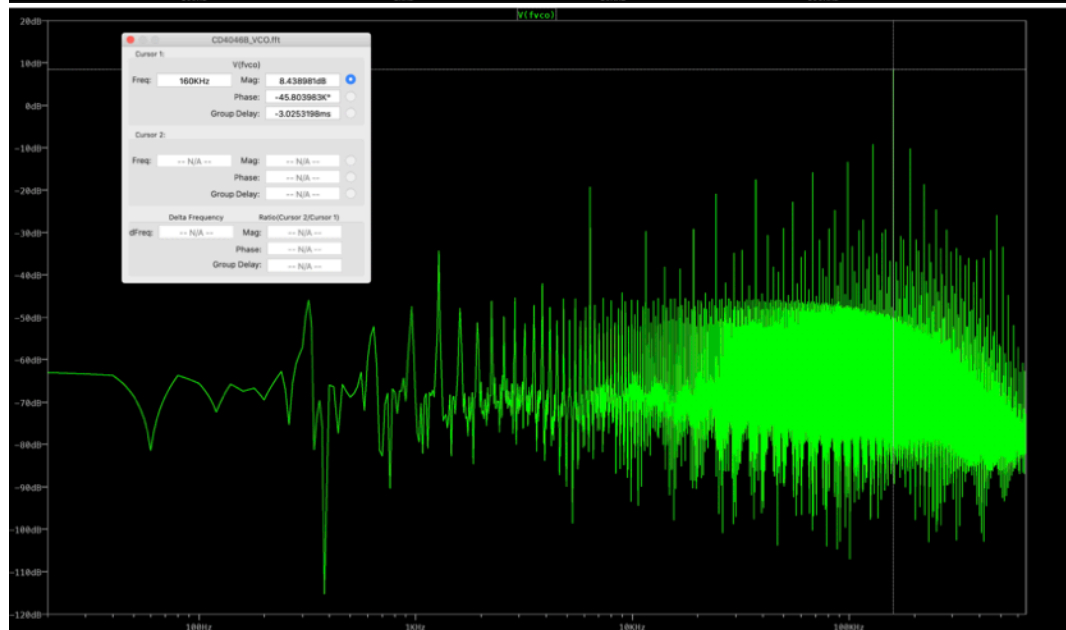


En variant la tension d'entrée  $V_1$  de  $0V$  à  $10V$  par pas de  $1V$ , on peut recevoir les 11 images de FFT. D'après ces images, on peut trouver la simulation de VCO fonctionne correctement à sa caractéristique.


## 2 Mesure des plages de capture et de verrouillage

### Q3


Pour PC1, quand  $C_2 = 10nF$ :

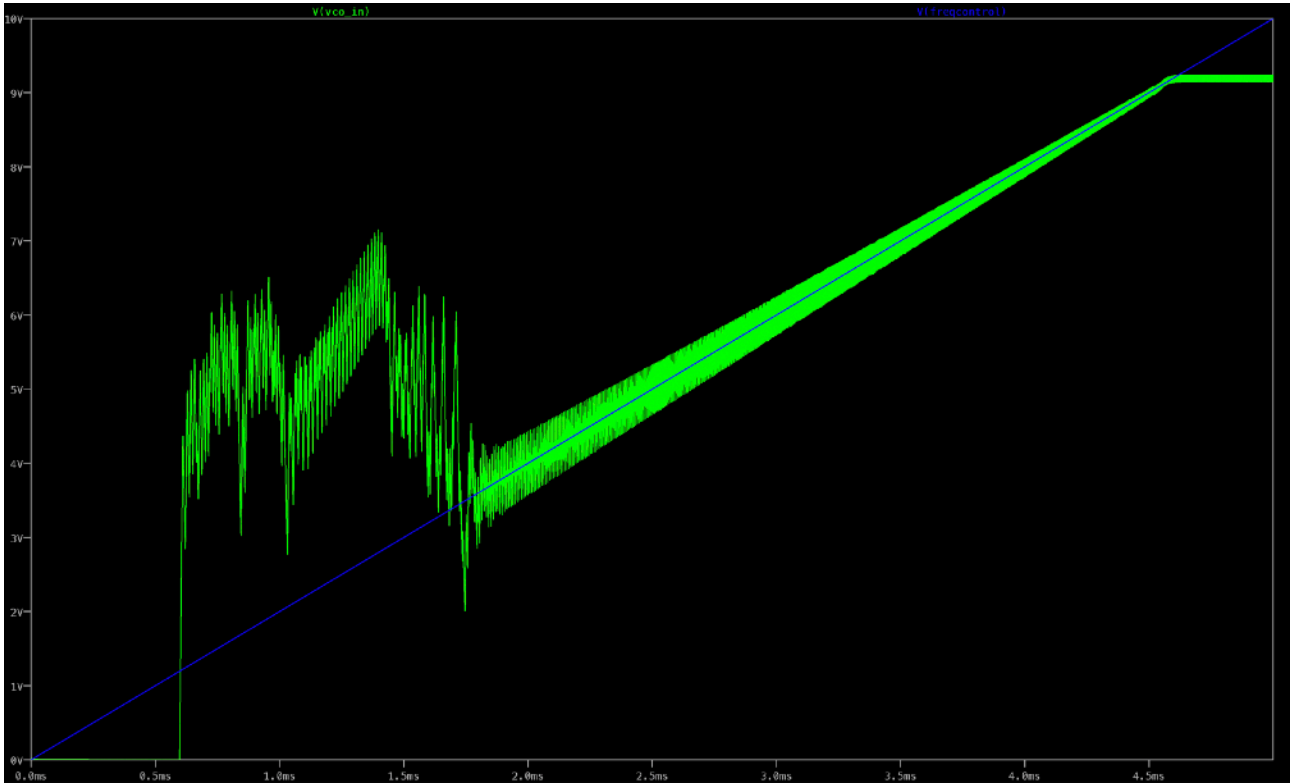


Quand  $C_2 = 100nF$ :

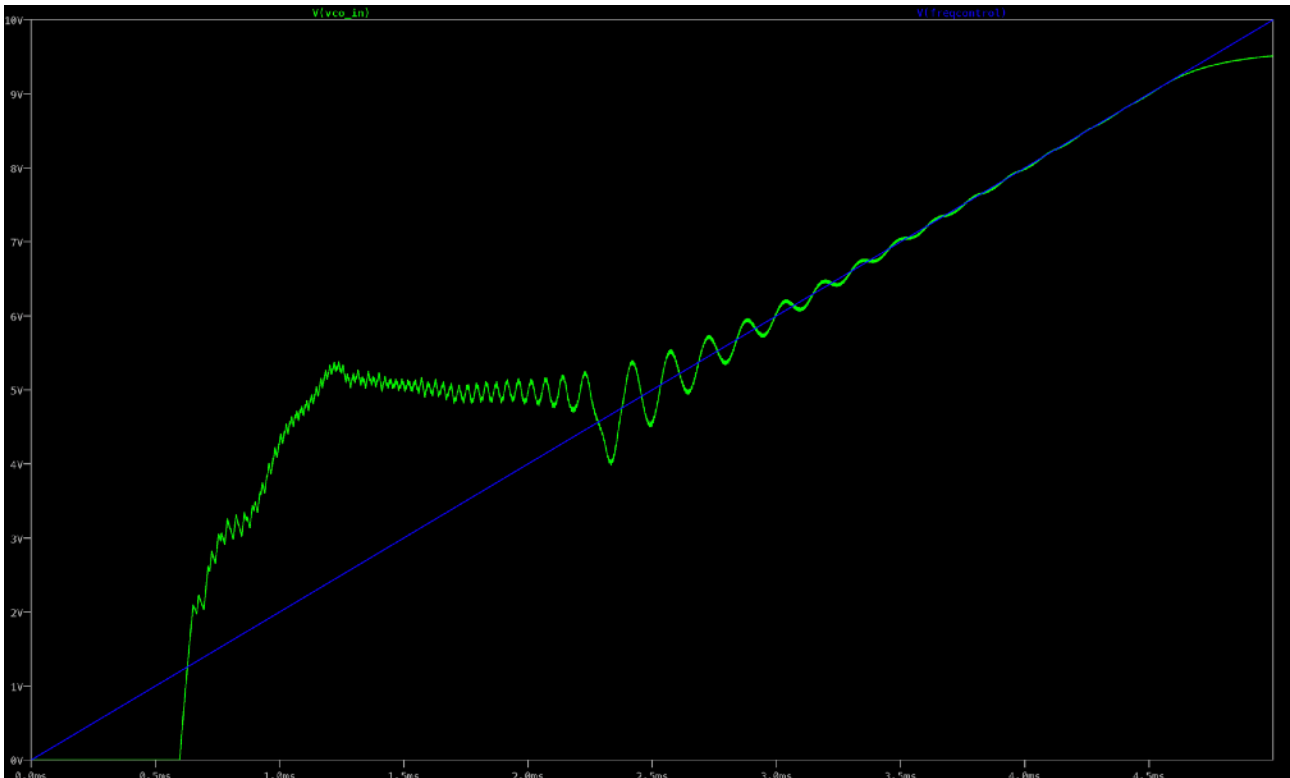

Pour PC2, quand  $C_2 = 10nF$ :

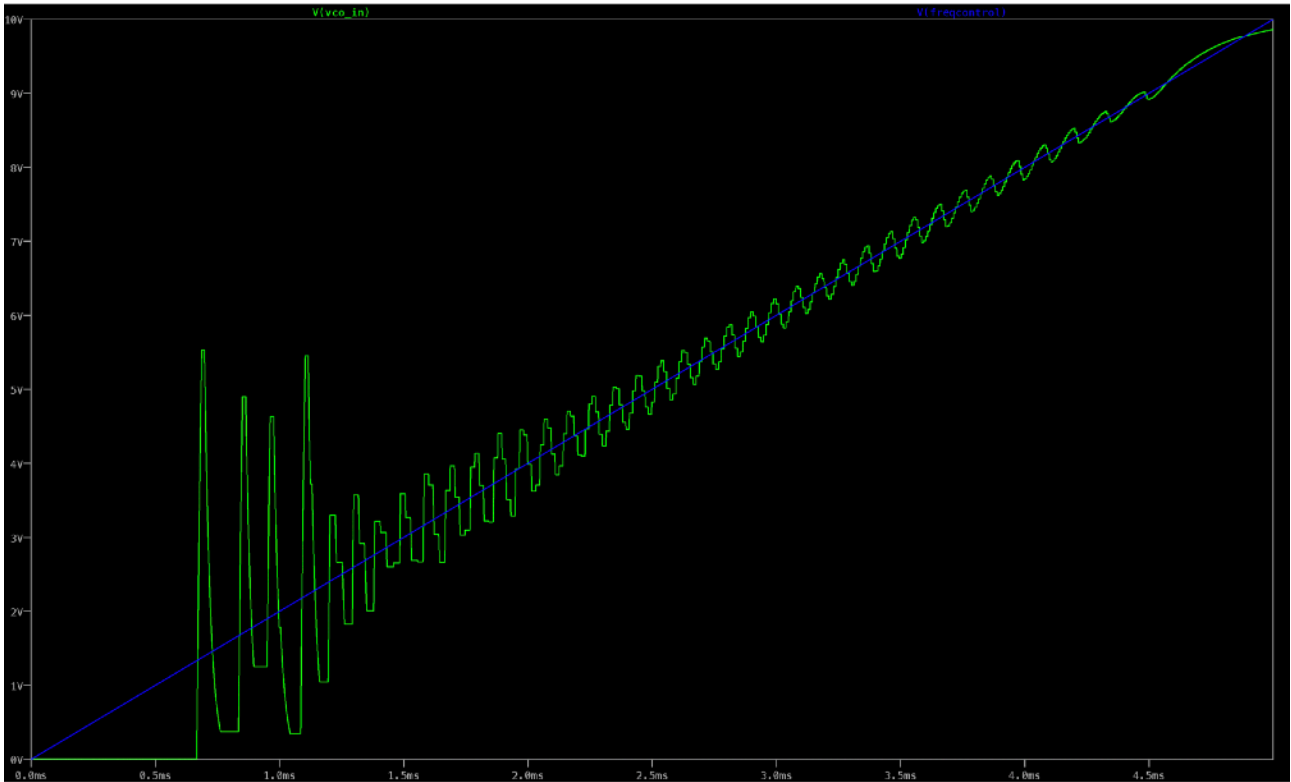


Quand  $C_2 = 100nF$ :

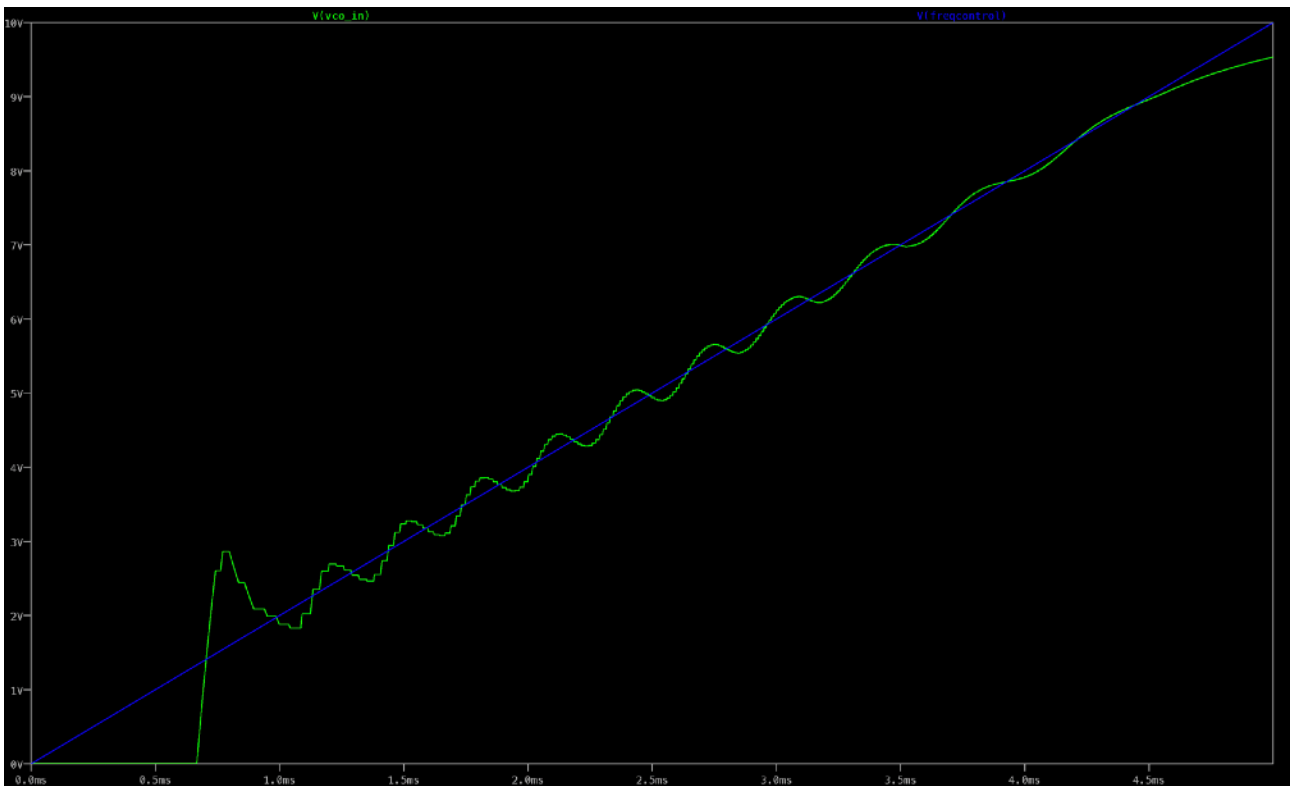

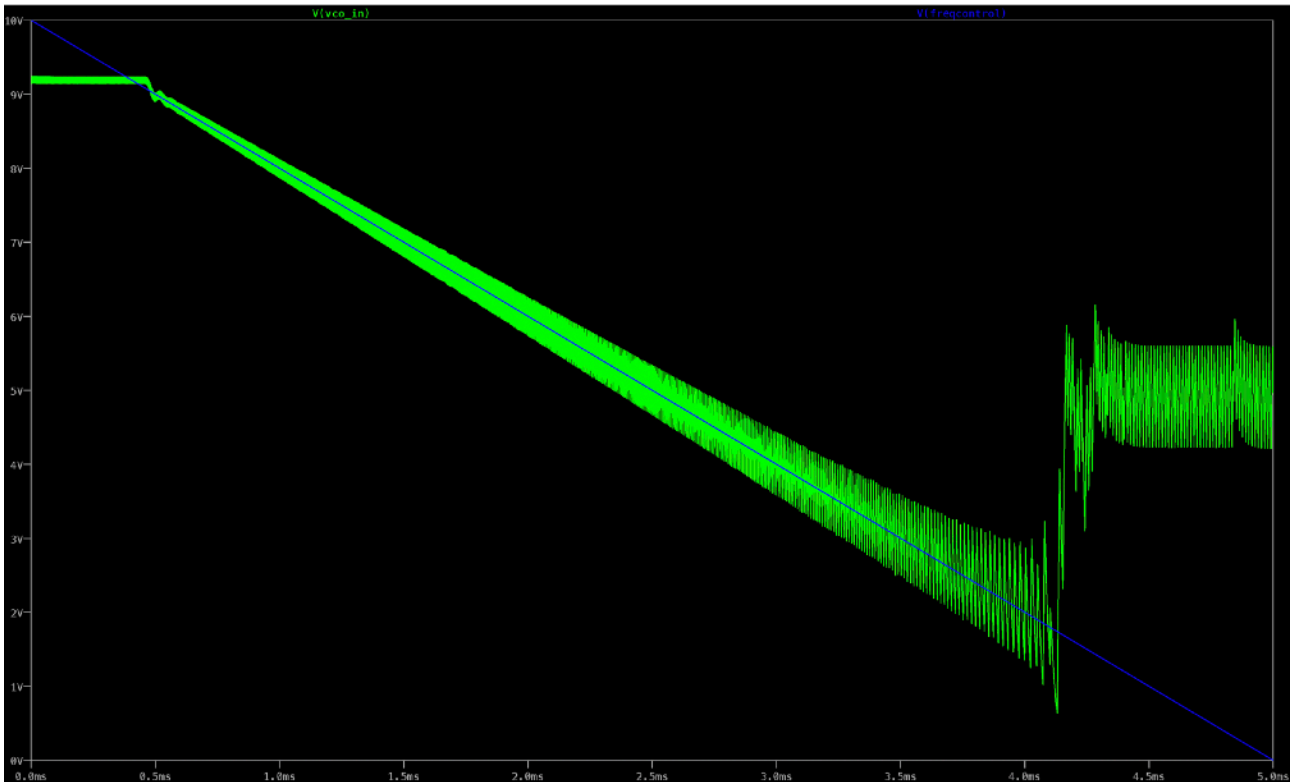
## Q4

De même pour un sweep décroissant, pour PC1, quand  $C_2 = 10nF$ :




Quand  $C_2 = 100nF$ :

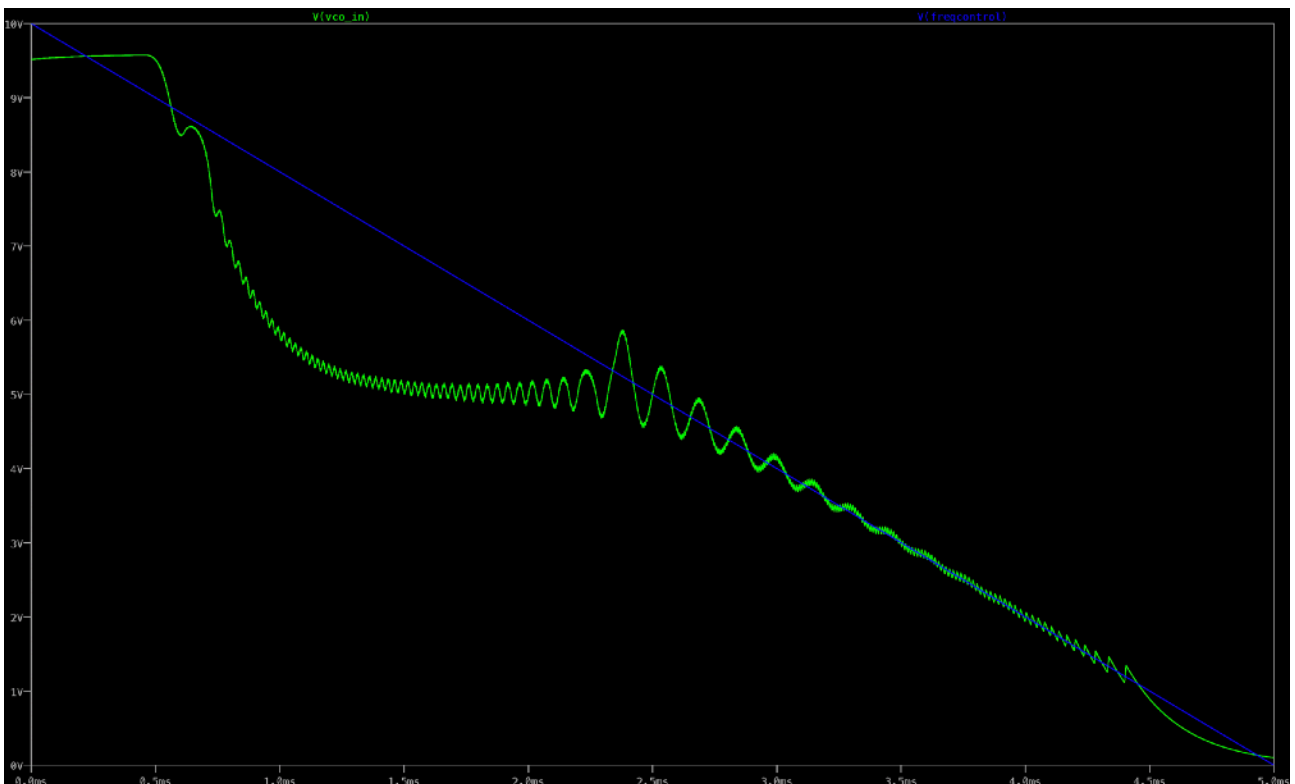




Pour PC2, quand  $C_2 = 10nF$ :

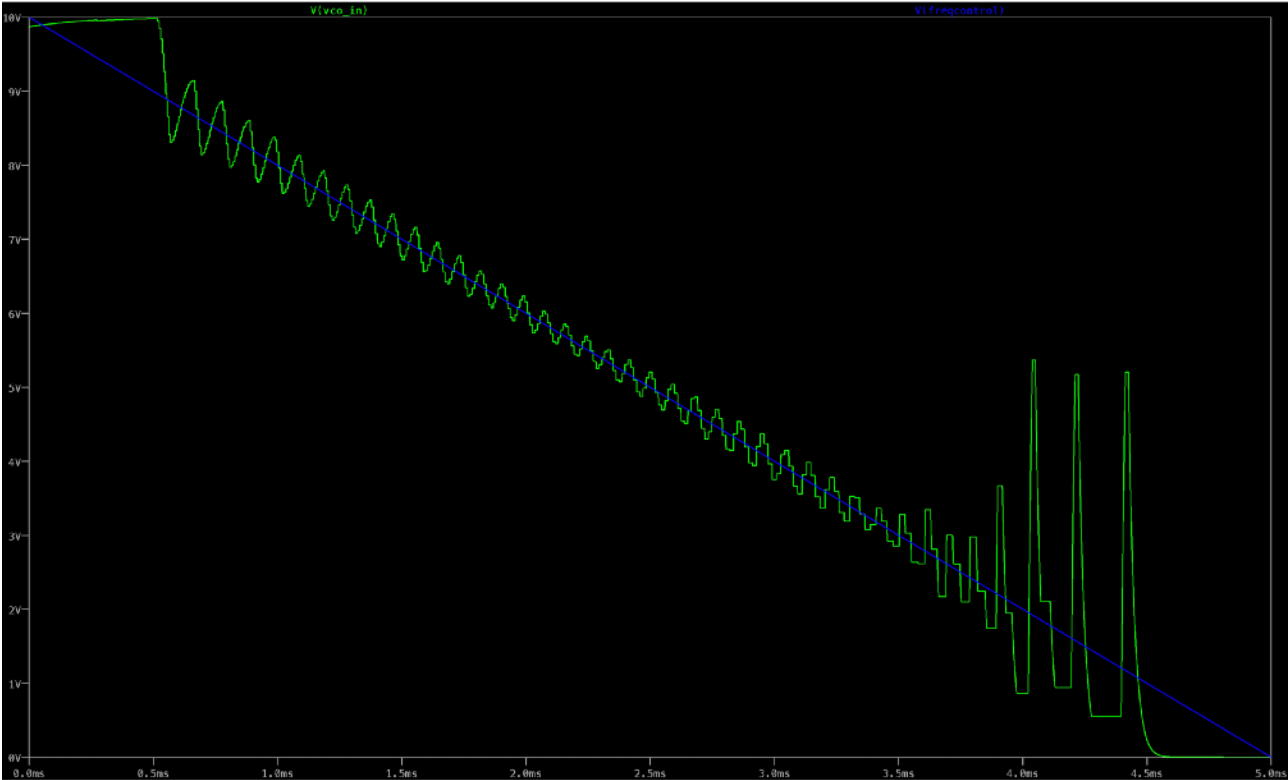

Quand  $C_2 = 100nF$ :

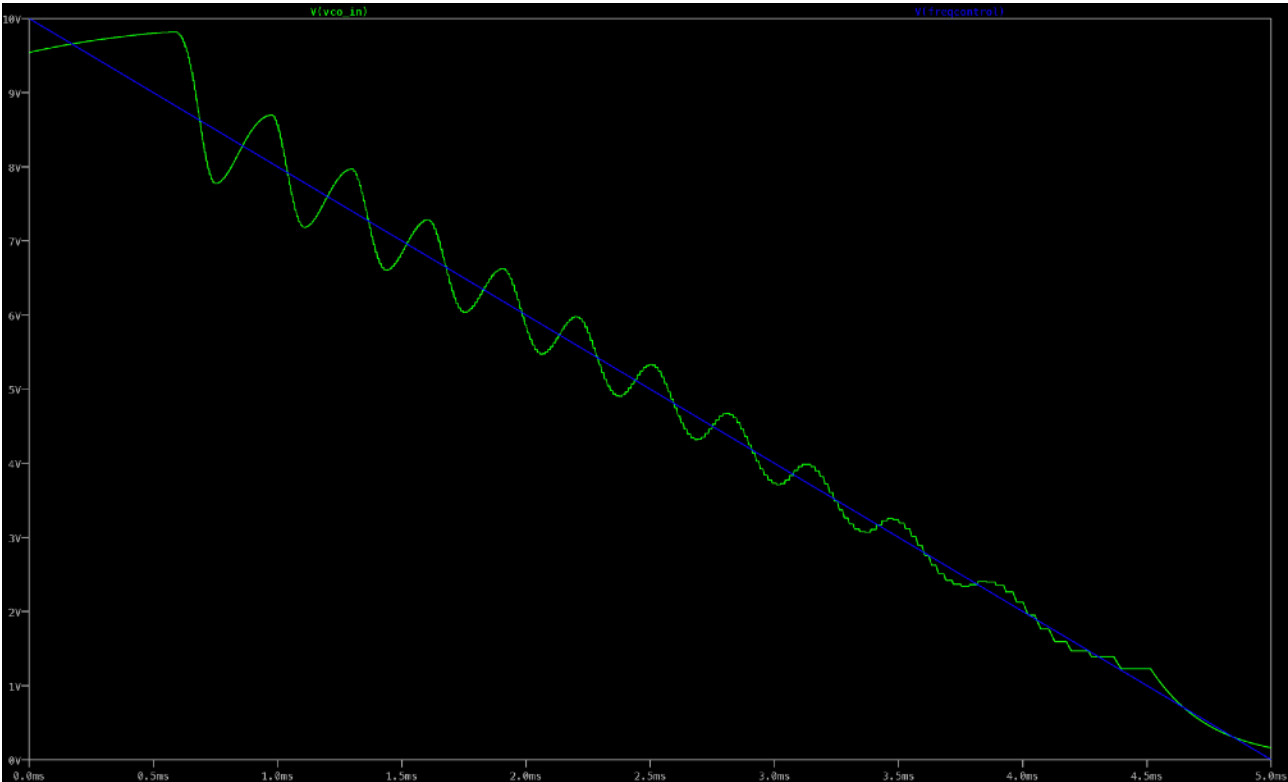


Q5


### 3 Réponse de la PLL à un échelon
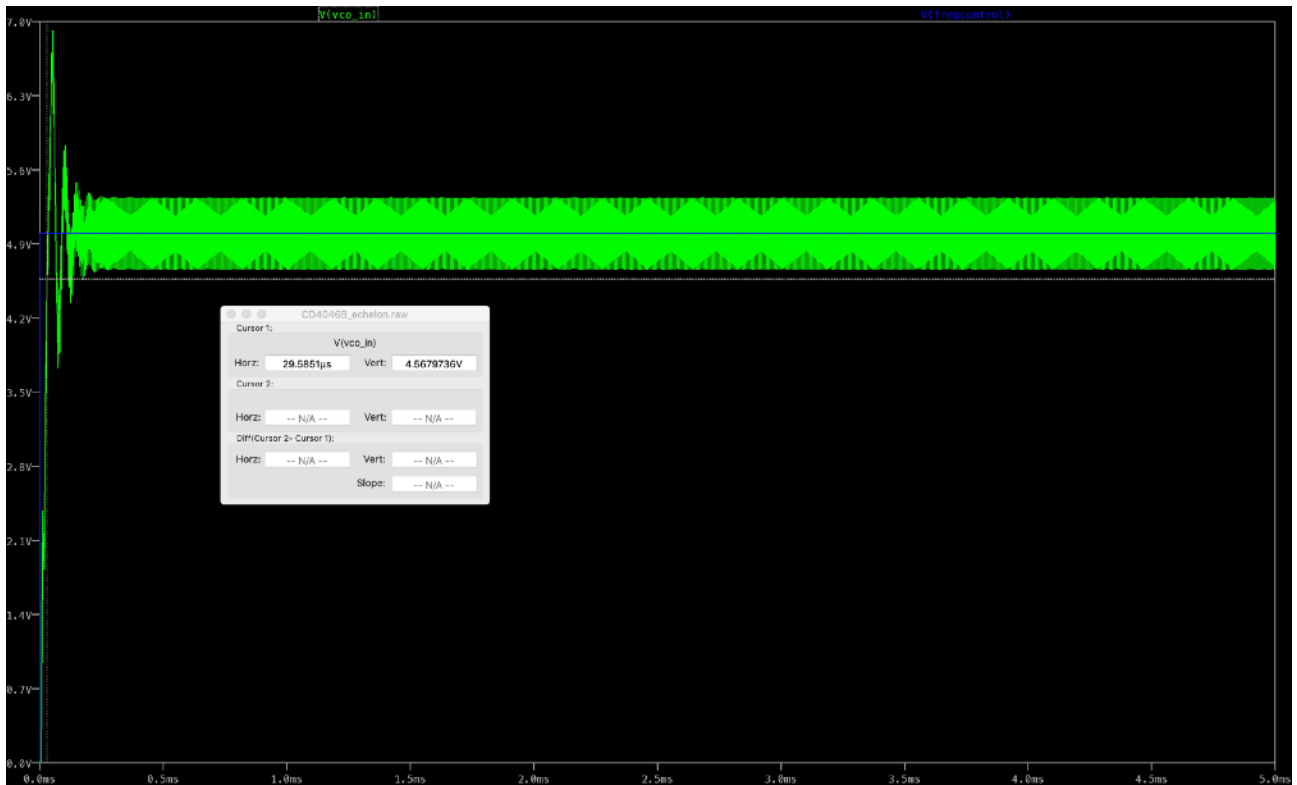
#### Q1 et Q2


Pour PC1, quand  $C_2 = 10nF$ ,  $t_{90\%} = 29.59\mu s$ :



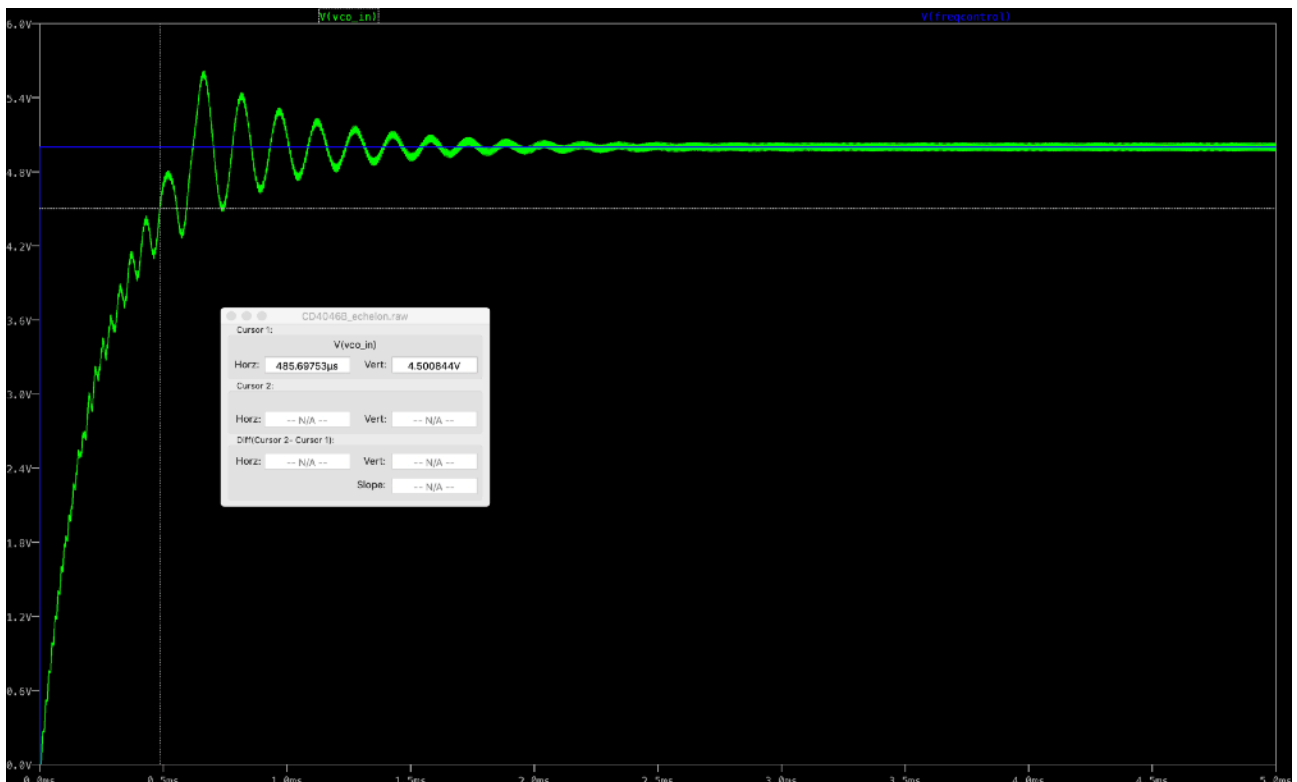
Quand  $C_2 = 100nF$ ,  $t_{90\%} = 485.70\mu s$ :



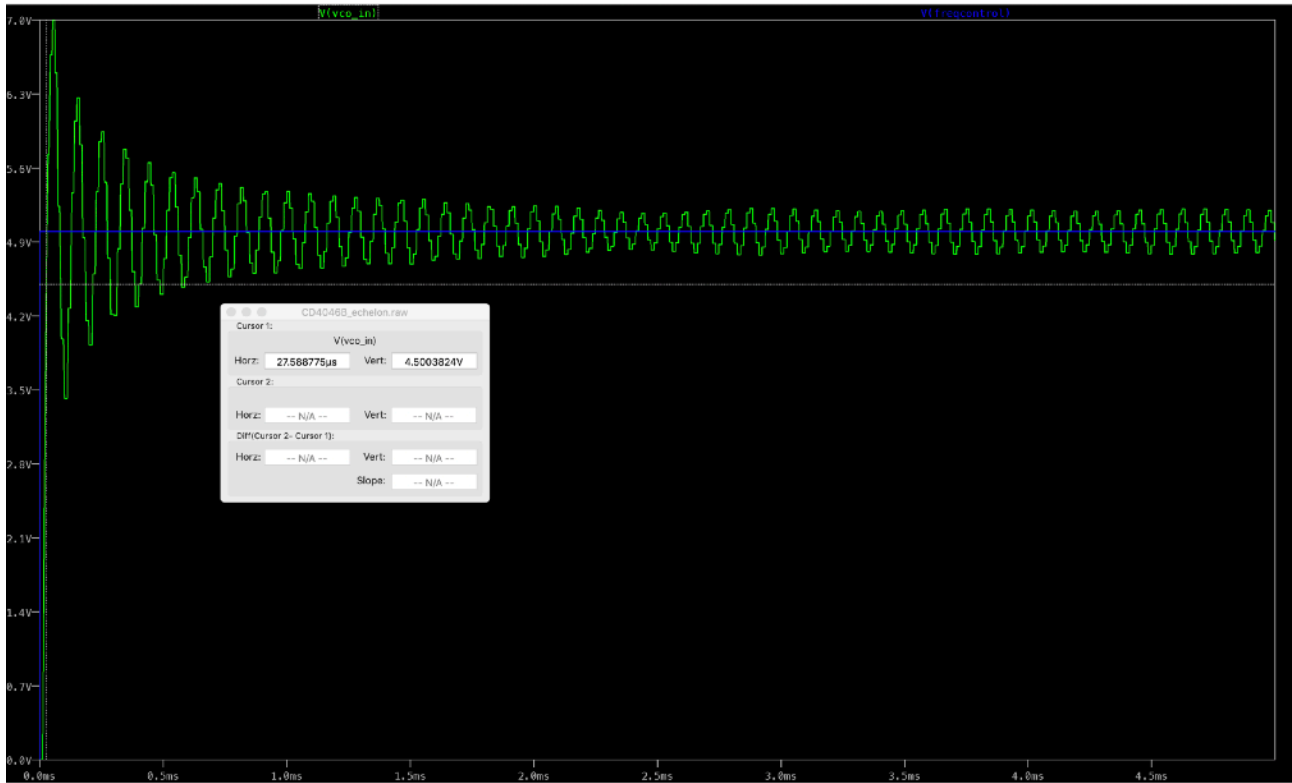Pour PC2, quand  $C_2 = 10nF$ ,  $t_{90\%} = 27.59\mu s$ :



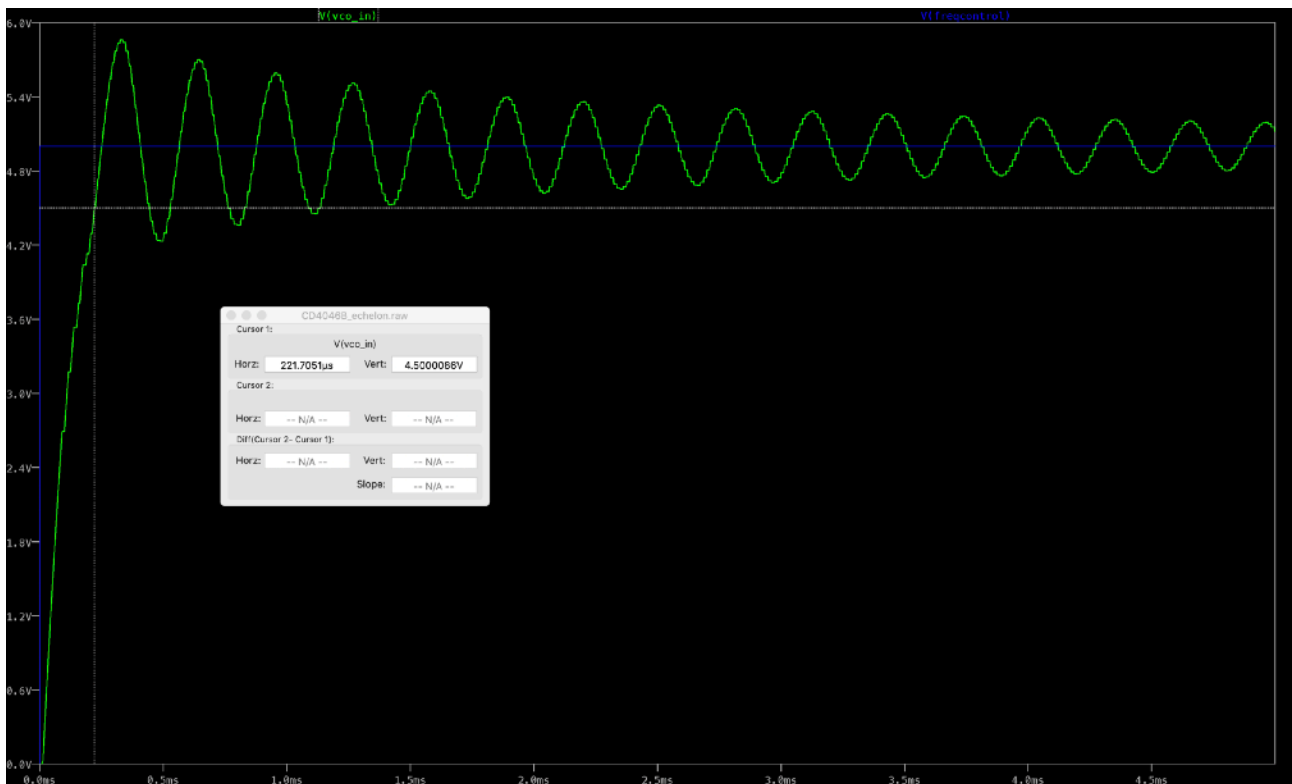Quand  $C_2 = 100nF$ ,  $t_{90\%} = 221.71\mu s$ :



### Q3

Le temps caractéristique  $t = RC$  et  $R_3 = 1.8k\Omega$ .

Alors, quand  $C_2 = 10nF$ ,  $t = 18\mu s$ , est plus petit que le résultat de PC1 ( $t_{90\%} = 29.59\mu s$ ) et PC2 ( $t_{90\%} = 27.59\mu s$ ).

Et quand  $C_2 = 100nF$ ,  $t = 180\mu s$ , est aussi plus petit que le résultat de PC1 ( $t_{90\%} = 485.70\mu s$ ) et PC2 ( $t_{90\%} = 221.71\mu s$ ).