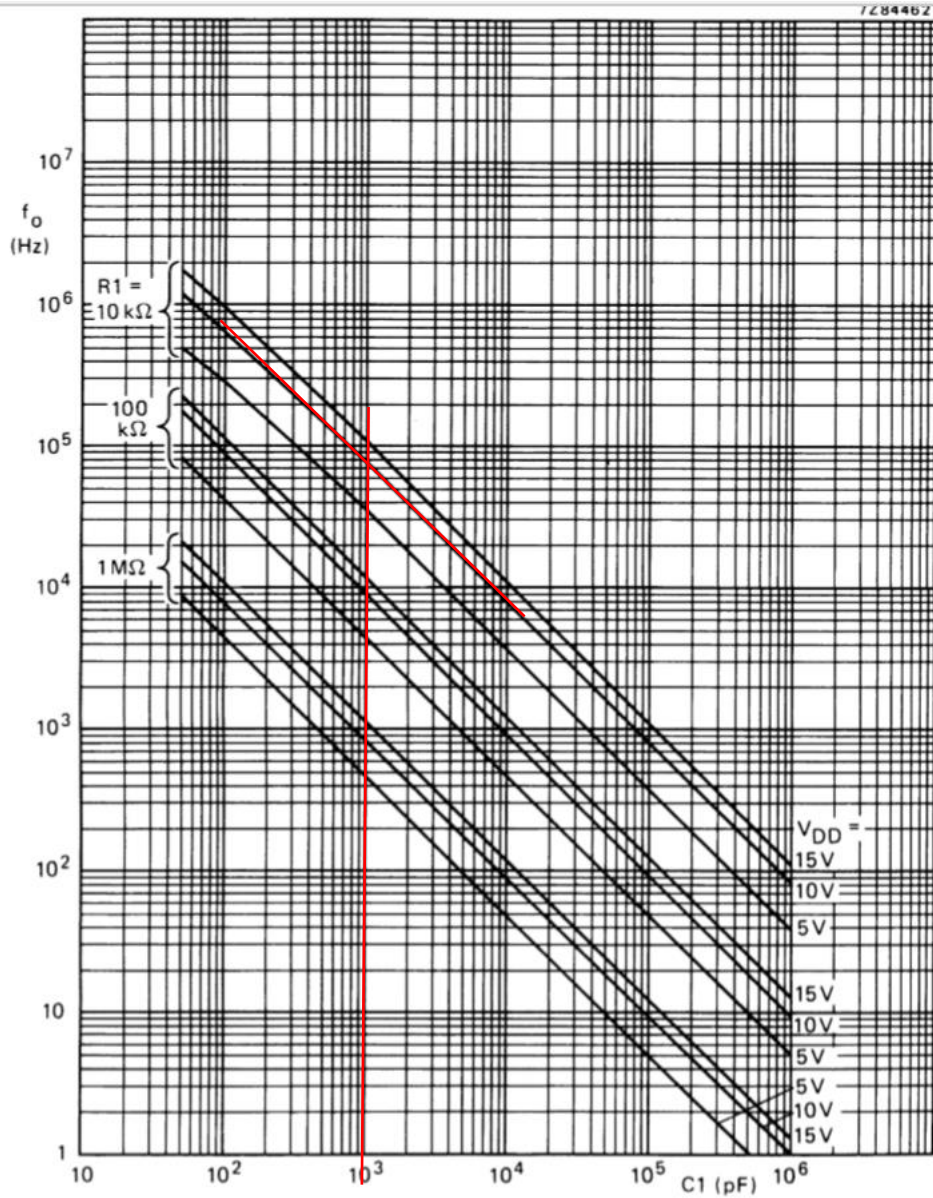


Étude de la PLL CD4046B


1 Caractérisation du VCO

1. $C1=1nF$, $R1=10k\Omega$, $R2$ infinie, donc on choisit la figure 7





On peut voir que $f_0 = 75\text{ kHz}$, $f_{max} = 2f_0 = 150\text{ kHz}$, le plage de fonctionnement 150kHz

2. Quand $V_1=0\text{V}$,

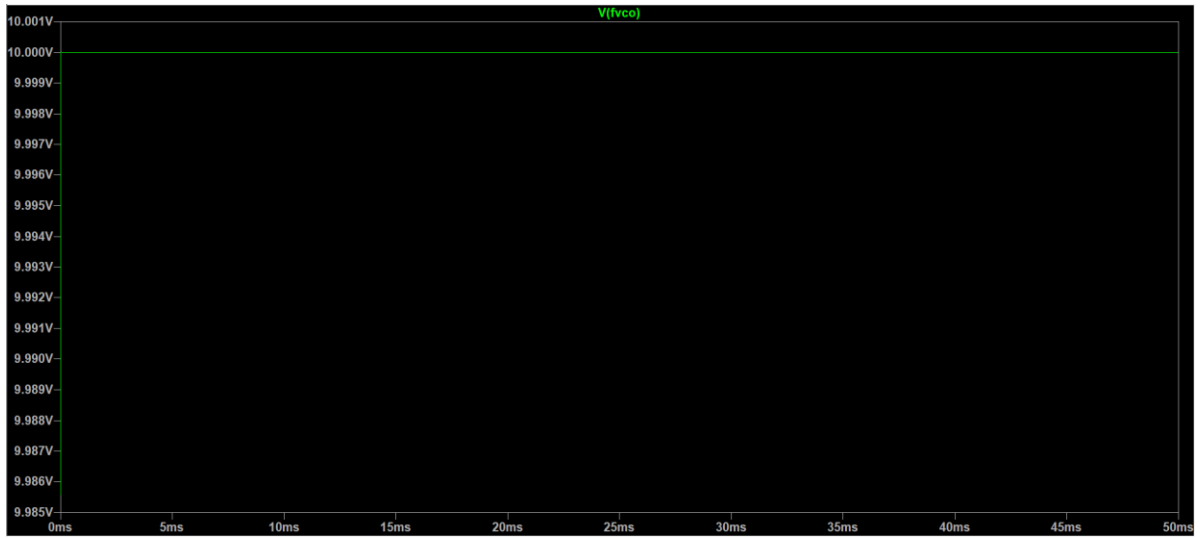


Quand $V1=1V$,

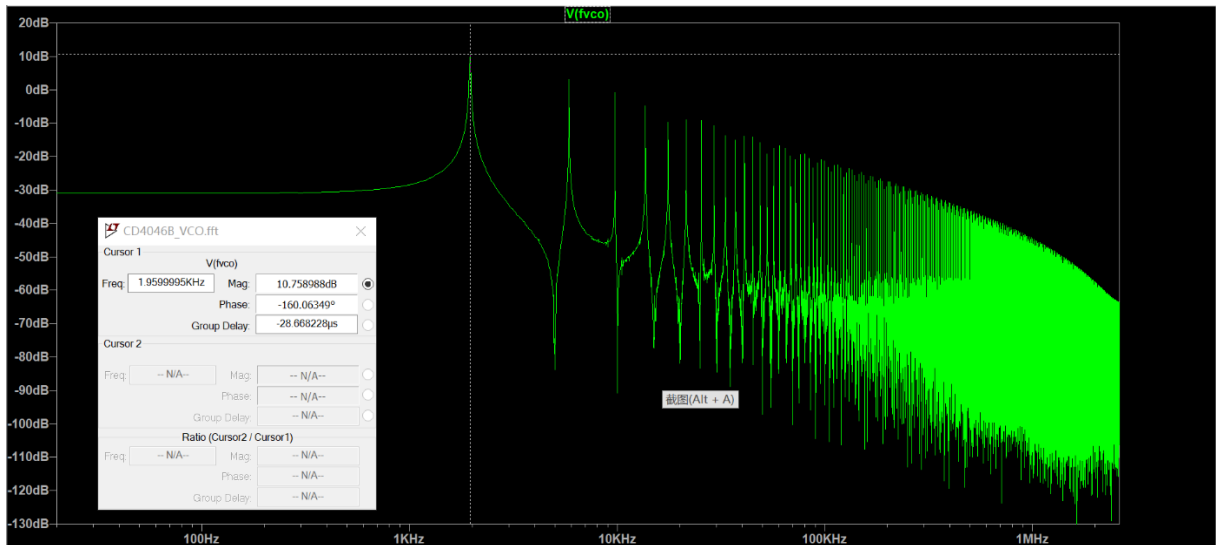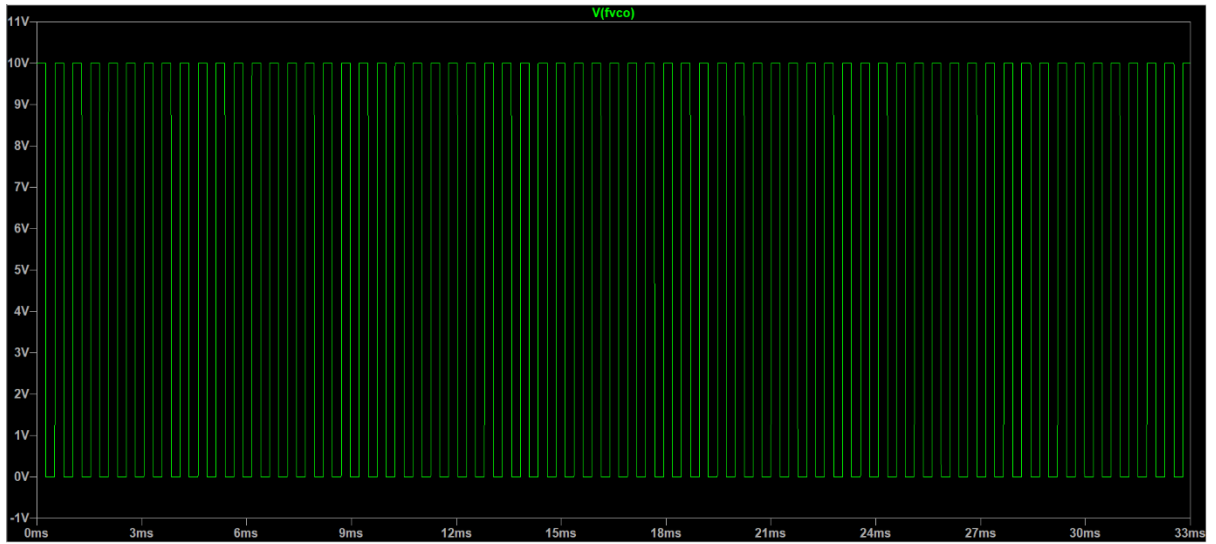


$f = 1.96\text{kHz}$, $G = 10.76\text{dB}$


Quand $V1=2V$,

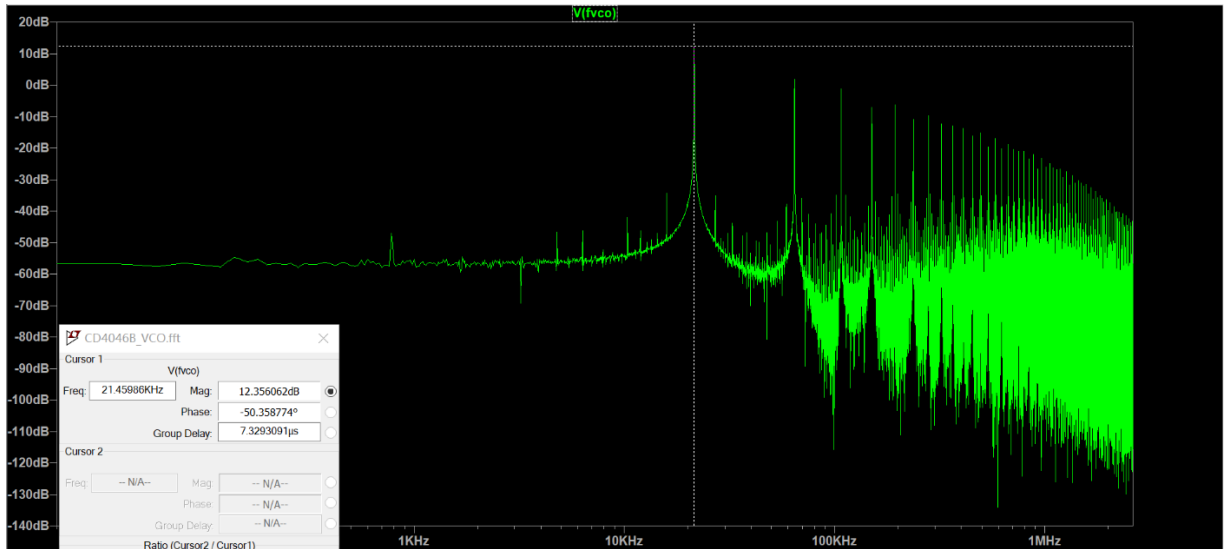

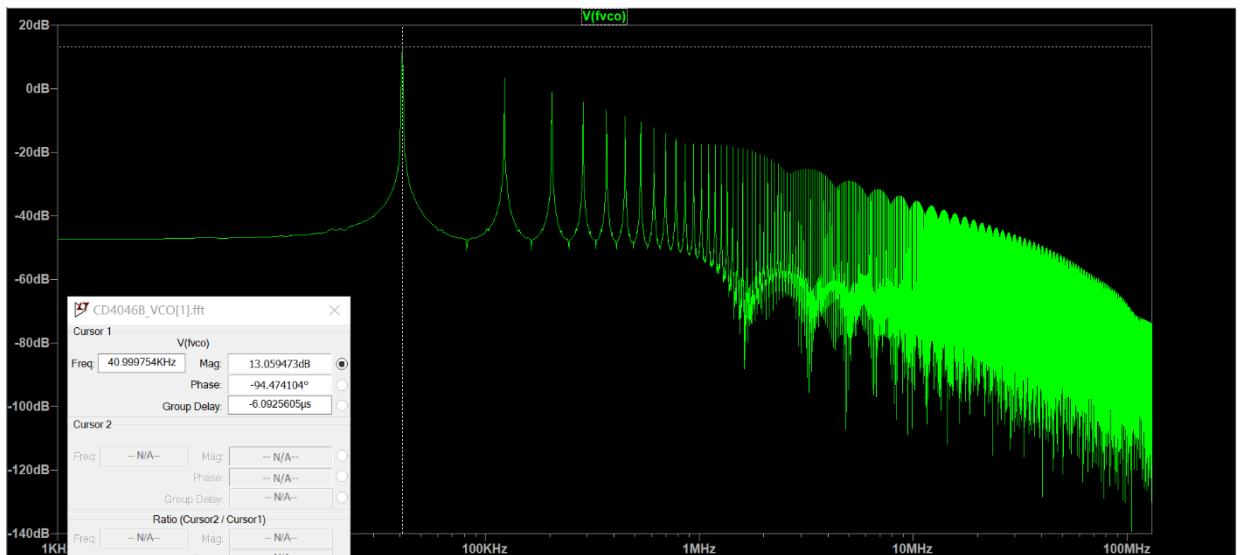
$f = 21.46\text{kHz}$, $G = 12.36\text{dB}$
 Quand $V1=3\text{V}$,



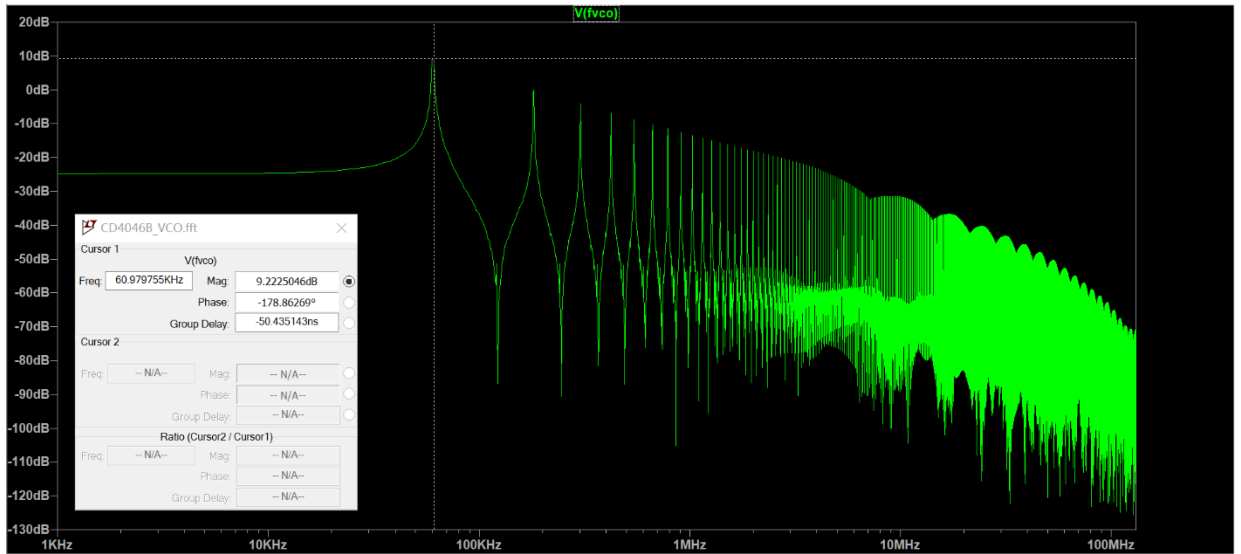
$f = 41.00\text{kHz}$, $G = 13.06\text{dB}$
 Quand $V1=4\text{V}$,



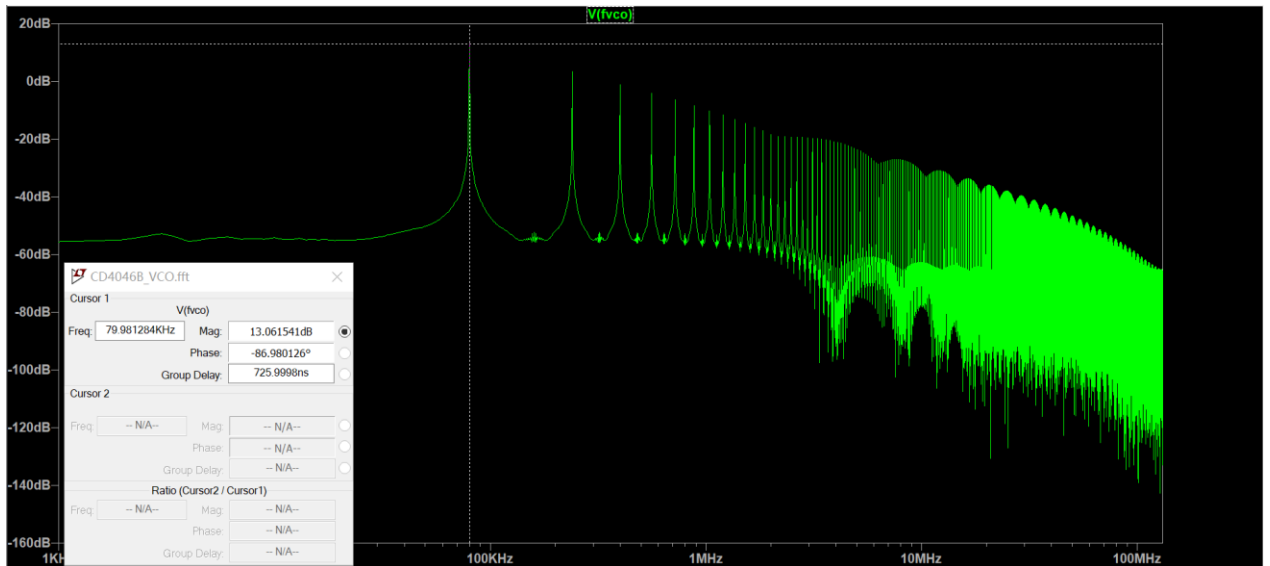
$f = 60.98\text{kHz}$, $G = 9.22\text{dB}$
 Quand $V1=5\text{V}$,



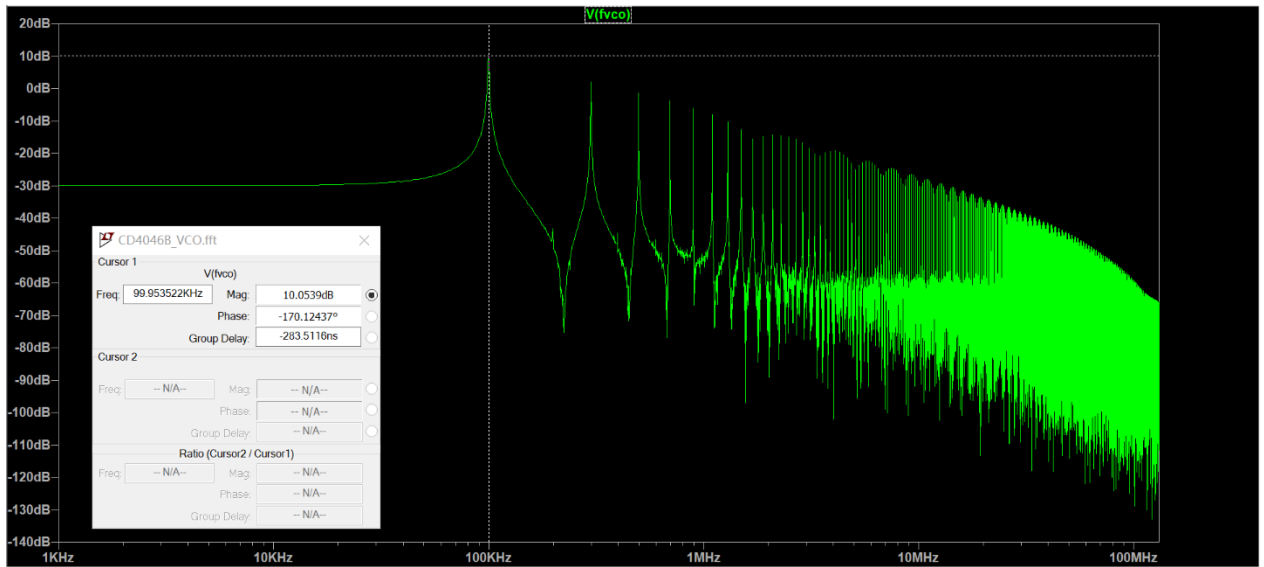
$f = 79.98\text{kHz}$, $G = 13.06\text{dB}$
 Quand $V1=6\text{V}$,



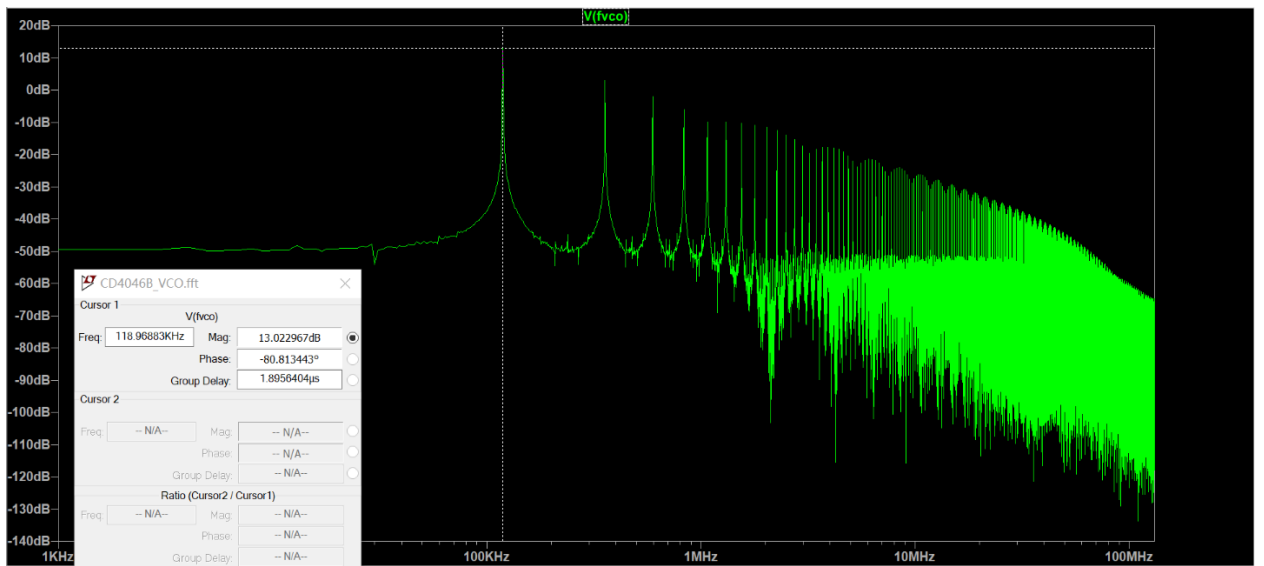$f = 99.95\text{kHz}$, $G = 10.05\text{dB}$
 Quand $V_1=7\text{V}$,




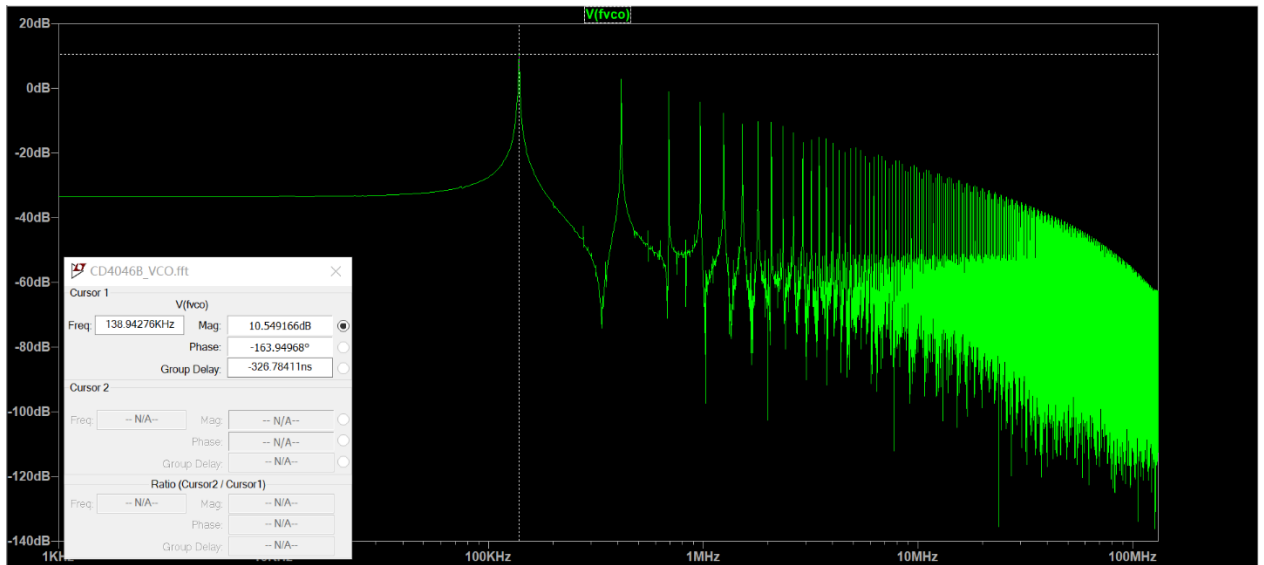$f = 118.97\text{kHz}$, $G = 13.02\text{dB}$
 Quand $V_1=8\text{V}$,




$f = 138.94\text{kHz}$, $G = 10.55\text{dB}$

Quand $V_1=9\text{V}$,

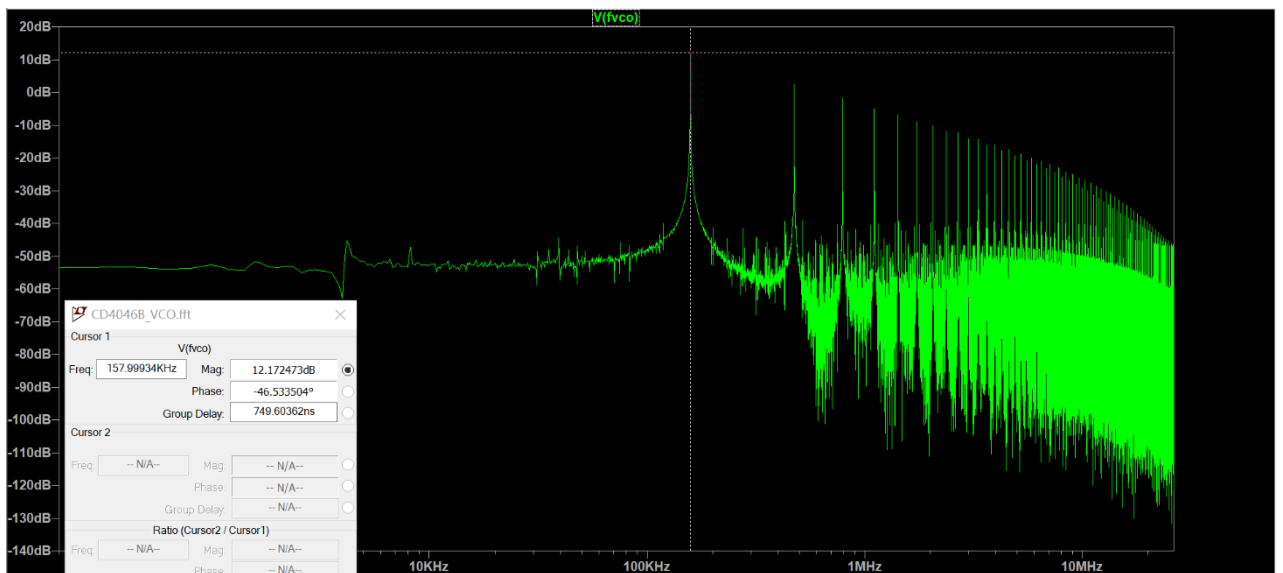


$f = 158.00\text{kHz}$, $G = 12.17\text{dB}$

Quand $V_1=10\text{V}$,

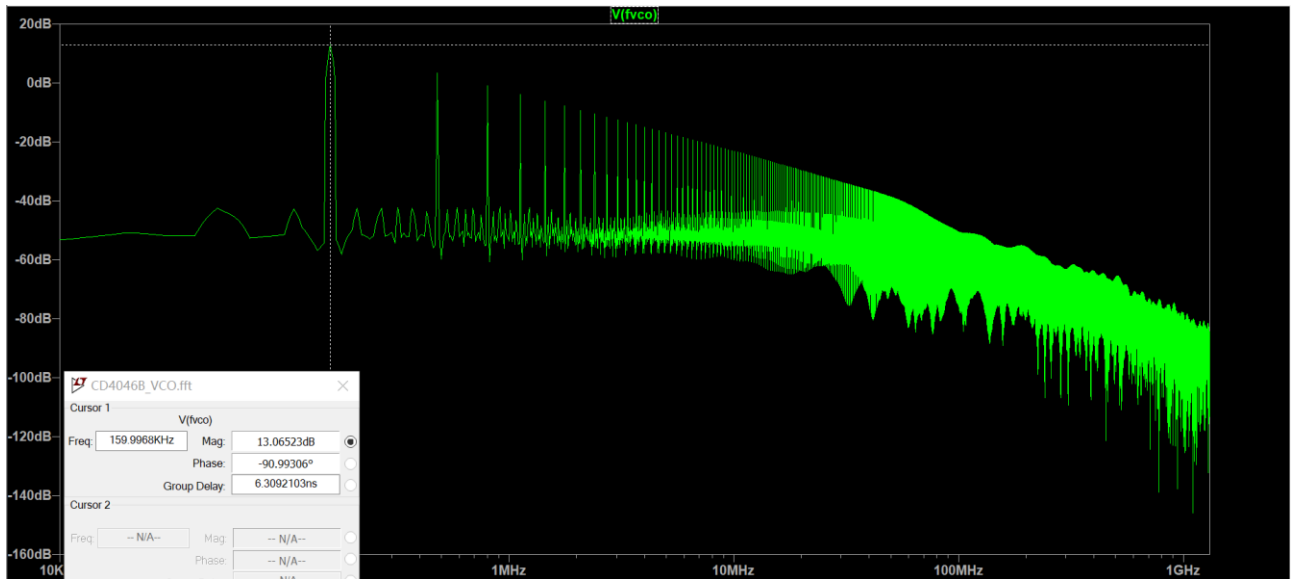

$f = 160.00 \text{ kHz}$, $G = 13.07 \text{ dB}$

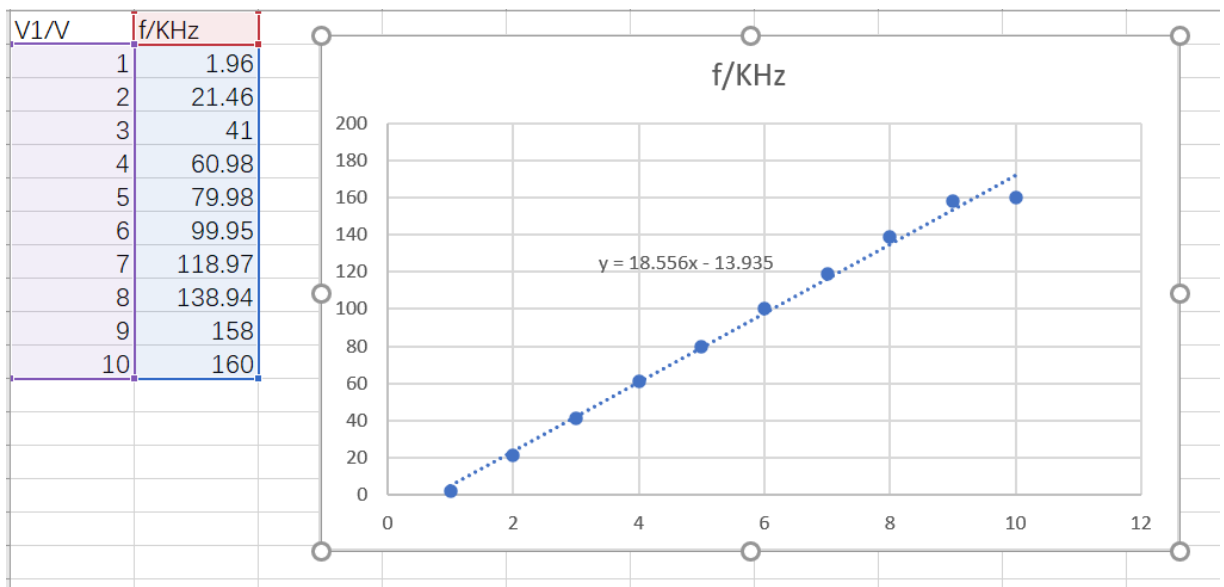On peut exprimer la relation entre V1 et f dans Excel



Quand $V1 \in [1,9]$, la relation est linéaire. La relation est : $f = 18.556V - 13.935$

Quand $V1 \in [0,1]$, la relation est : $f = 1.96V$


Quand $V1 \in [0,1]$, la relation est : $f = 2V + 140$

2 Mesure des plages de capture et de verrouillage


3. PC2 : C2 = 100nF




PC2 : C2 = 10nF

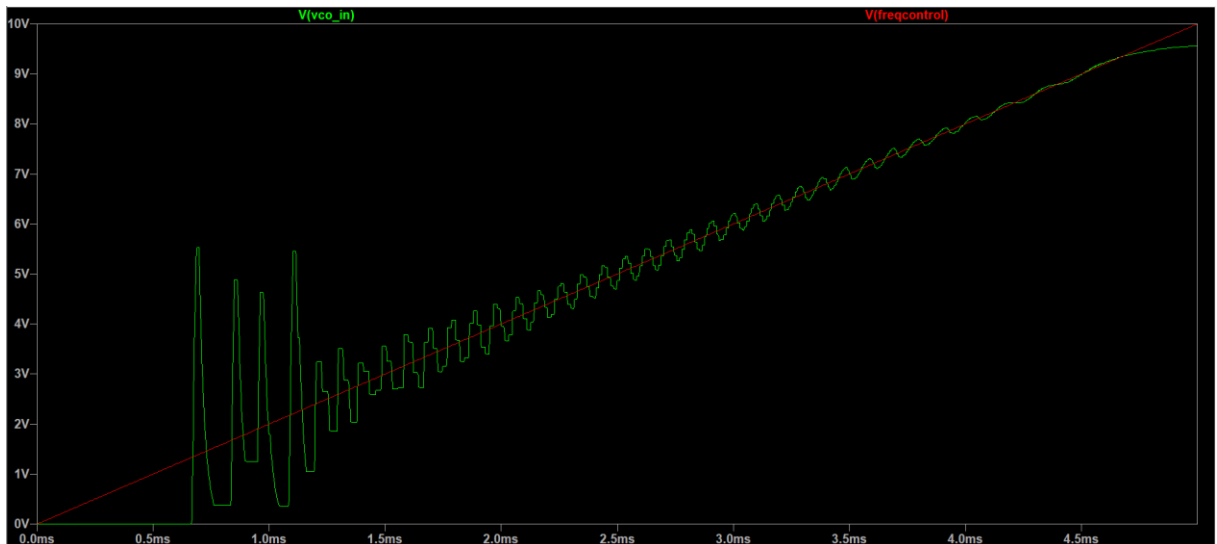


PC1 : C2 = 10nF

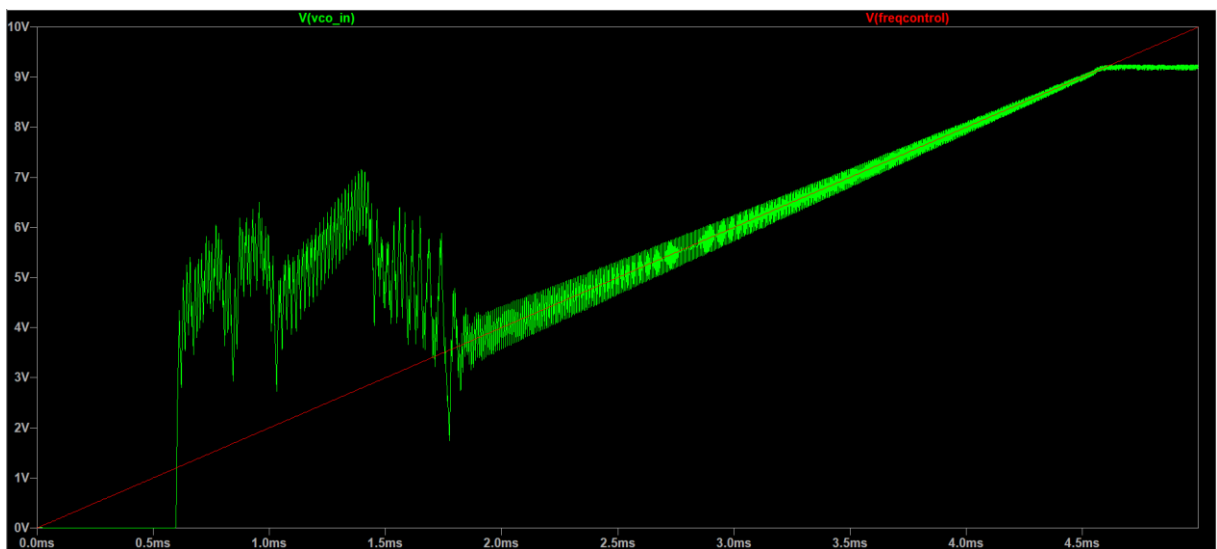


PC1 : C2 = 100nF

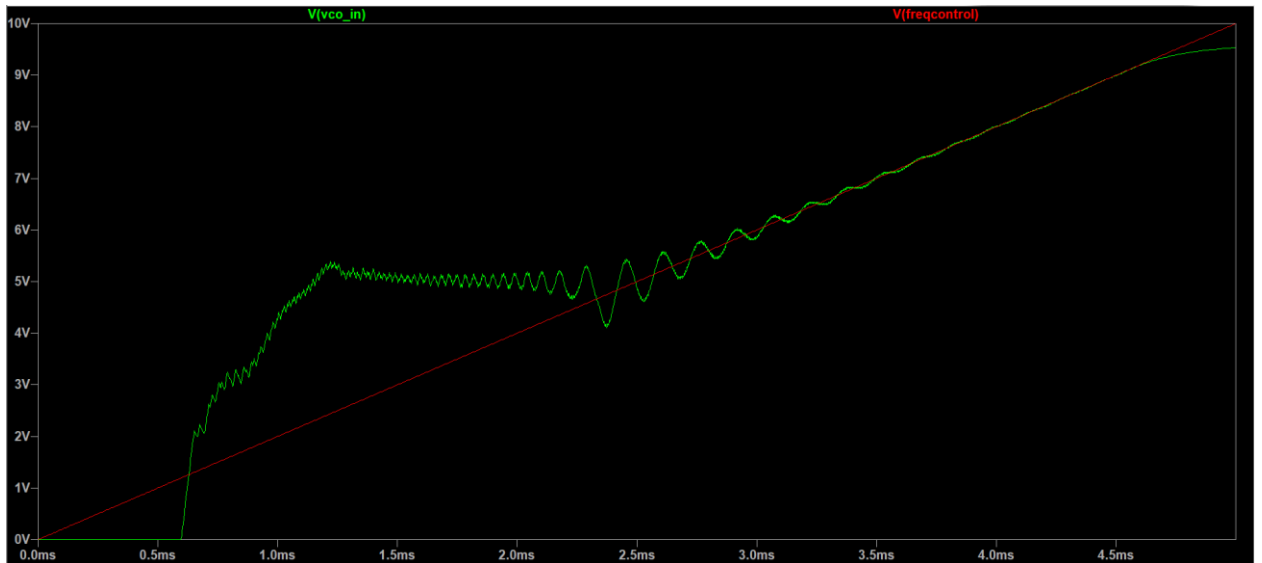


4. PC2 : C2 = 100nF

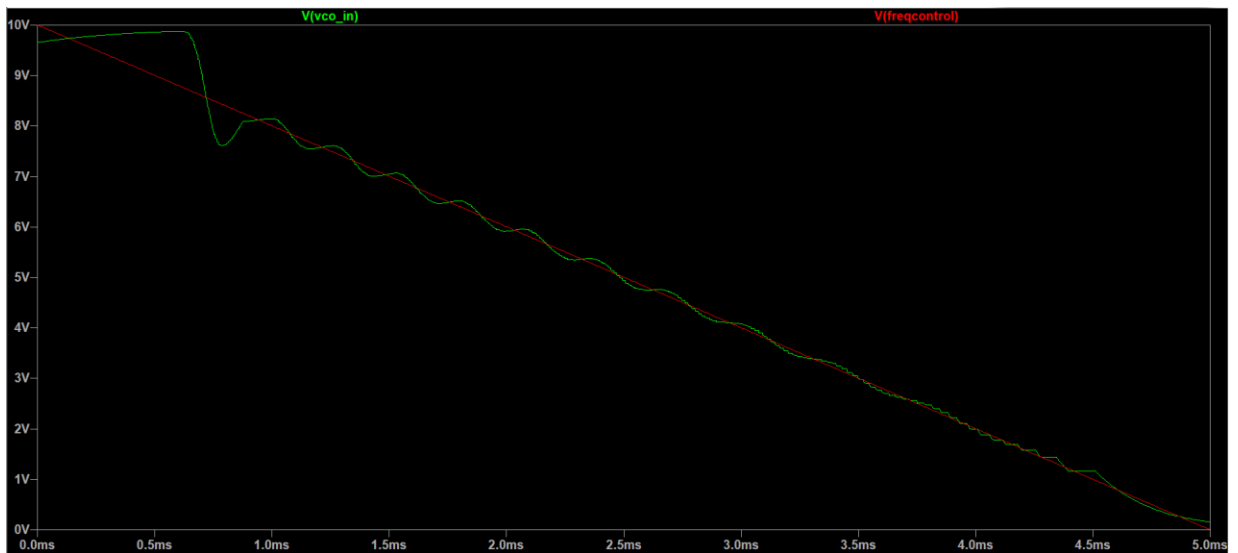


PC2 : C2=10nF

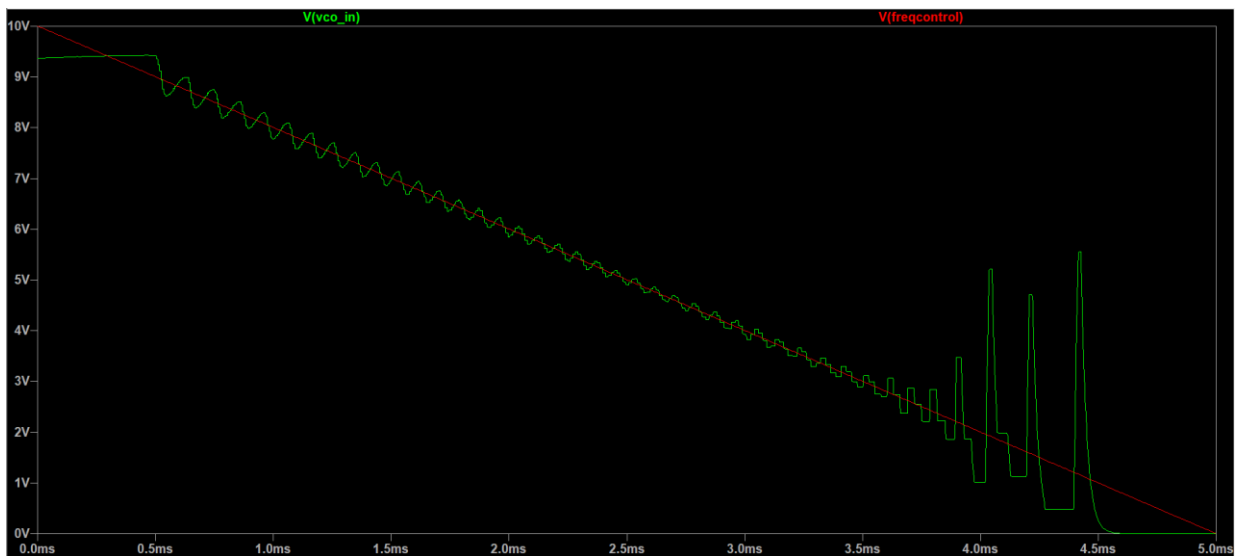

PC1 : C2=100nF

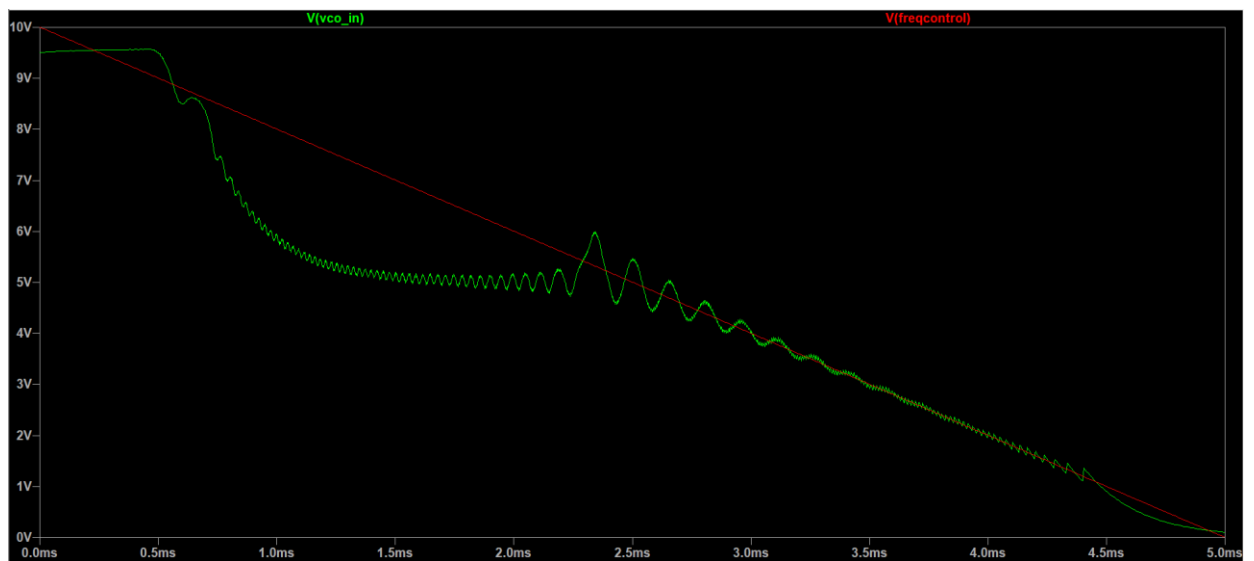

PC1 : C2=10nF

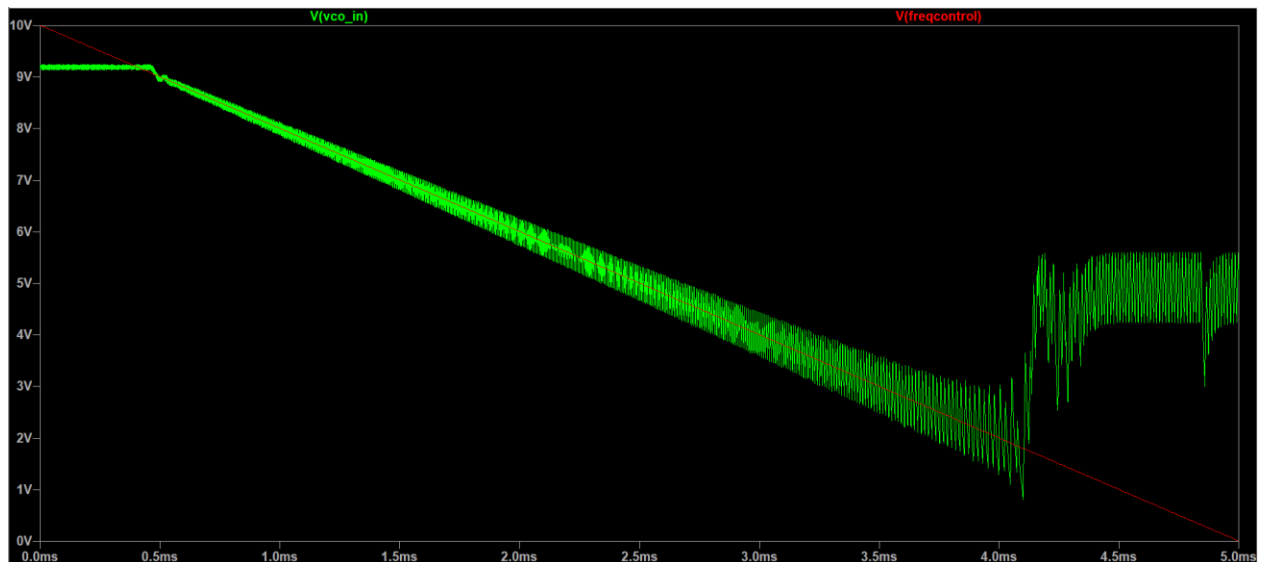


5. D'après la question 2 de partie 1,

Quand $V_1 \in [1,9]$, la relation est linéaire. La relation est : $f=18.556V-13.935$

Quand $V_1 \in [0,1]$, la relation est : $f=1.96V$


Quand $V_1 \in [0,1]$, la relation est : $f=2V+140$

1) PC2 : C2 = 100nF (croissante)

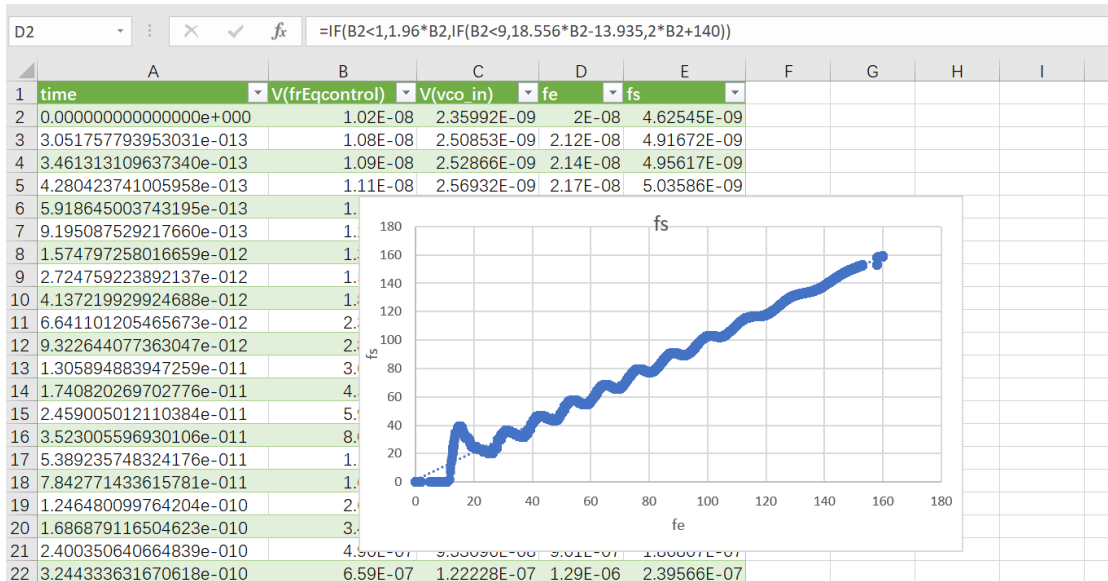

f1=11.60KHz, f2=160.00KHz

2) PC2 : C2 = 100nF (décroissante)

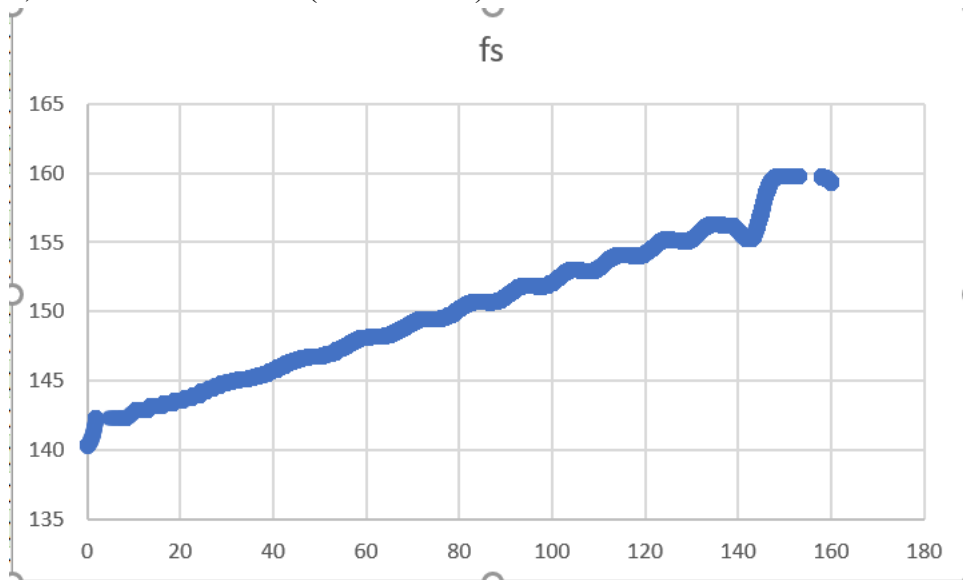


f1=0KHz, f2=146.50KHz

donc, la plage de capture est : 11.60KHz-146.50KHz


La plage de verrouillage : 0-160.00kHz

3) PC2 : C2 = 10nF (croissante)

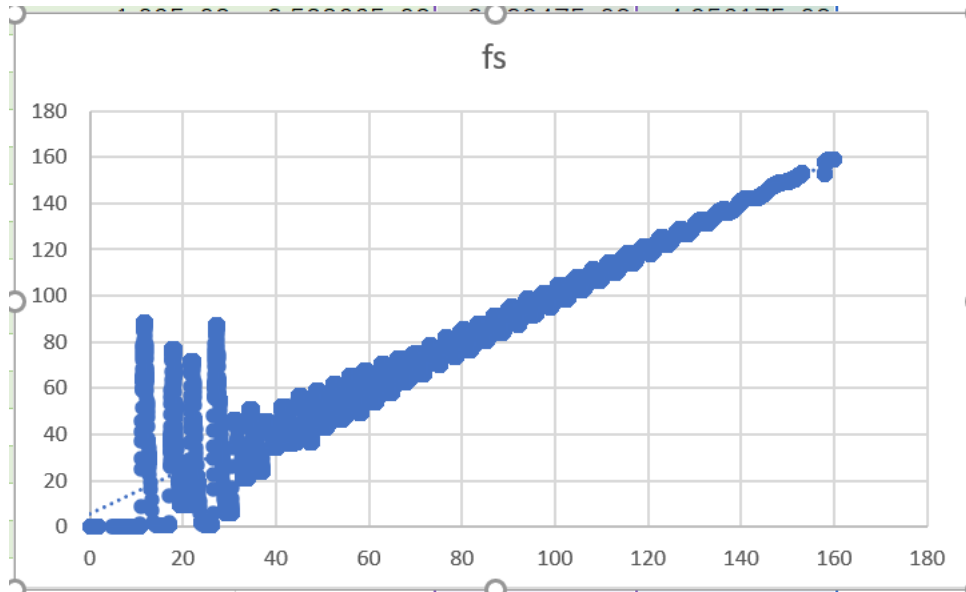

f1=13.49KHz, f2=160.00KHz

4) PC2 : C2 = 10nF (décroissante)

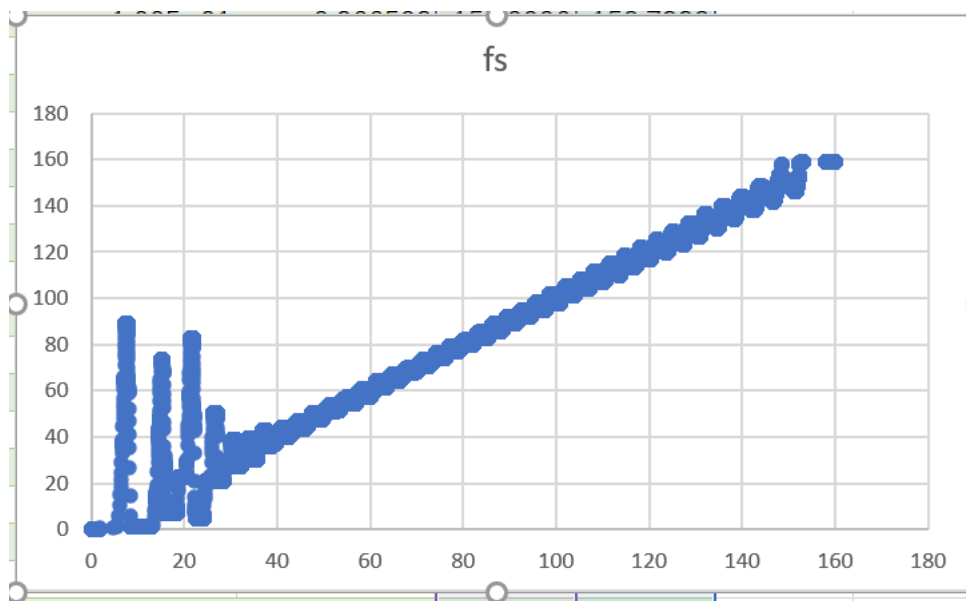


f1=4.80KHz, f2=152.21KHz

donc, la plage de capture est : 13.49KHz-152.21KHz


La plage de verrouillage : 4.80-160.00kHz

5) PC1 : C2 = 100nF (croissante)

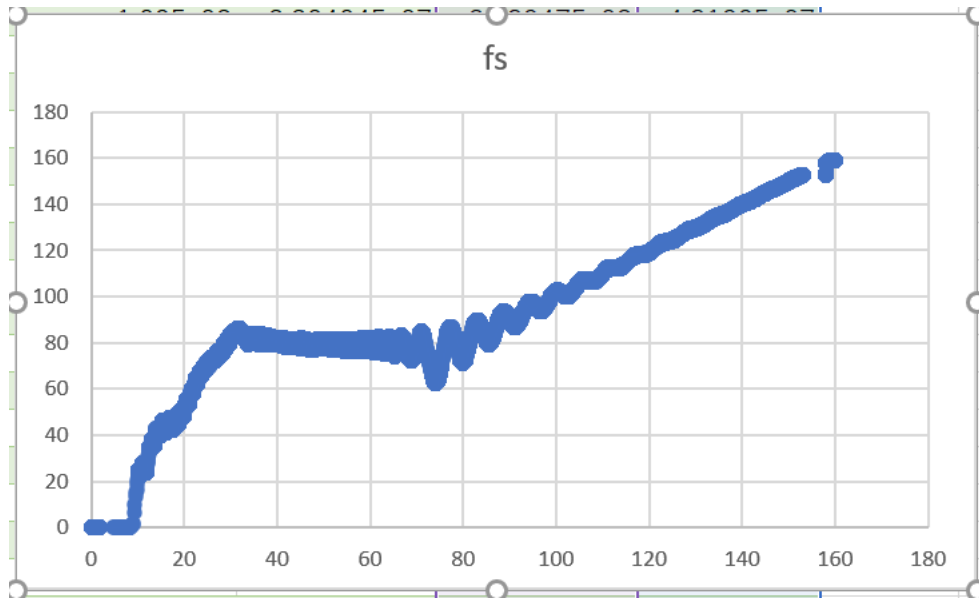

f1=8.88KHz, f2=160.00KHz

6) PC1 : C2 = 100nF (décroissante)

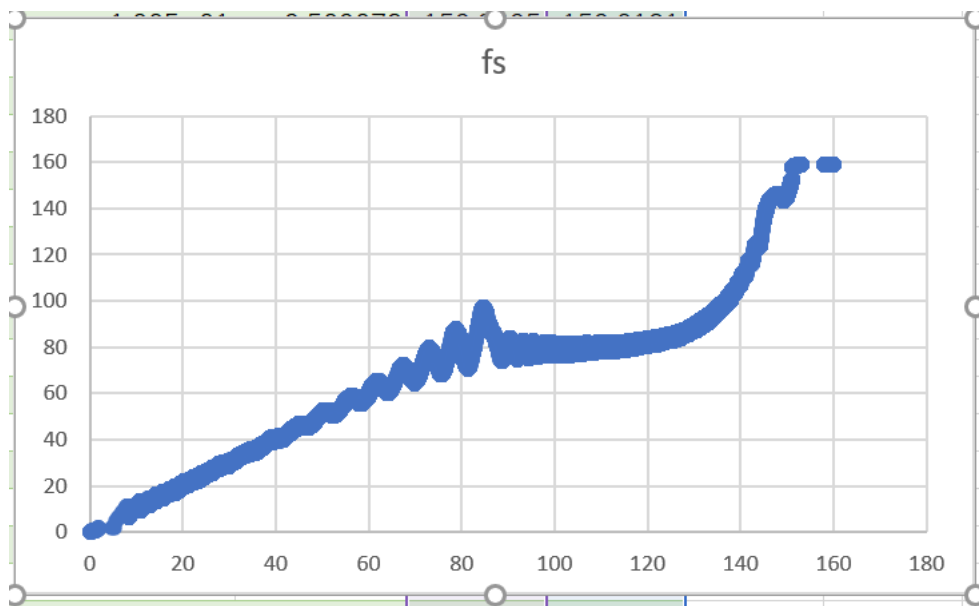


f1=0KHz, f2=151.17KHz

donc, la plage de capture est : 8.88KHz-151.17KHz


La plage de verrouillage : 0-160.00kHz

7) PC1 : C2 = 10nF (croissante)

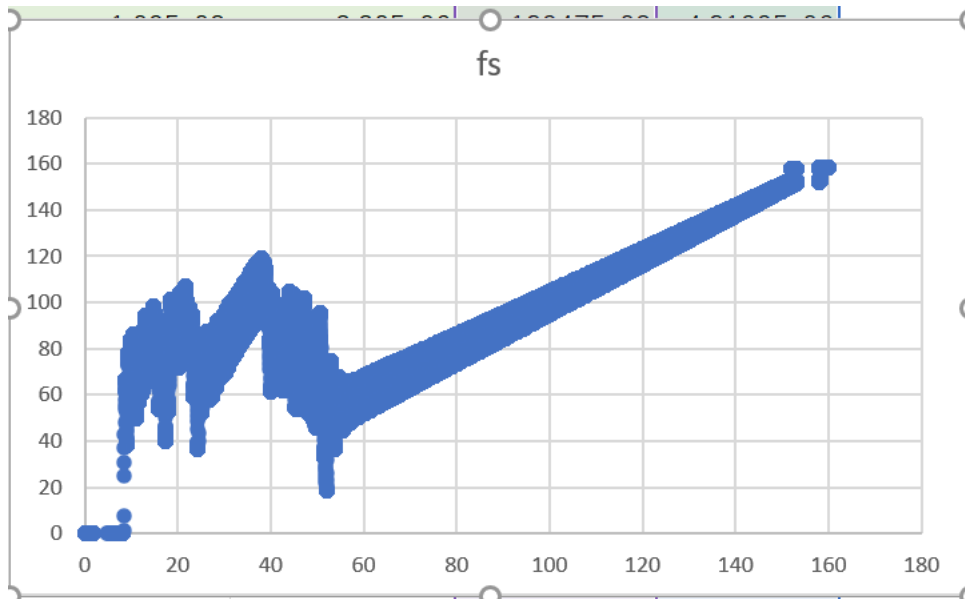

$f_1=8.15\text{KHz}$, $f_2=159.98\text{KHz}$

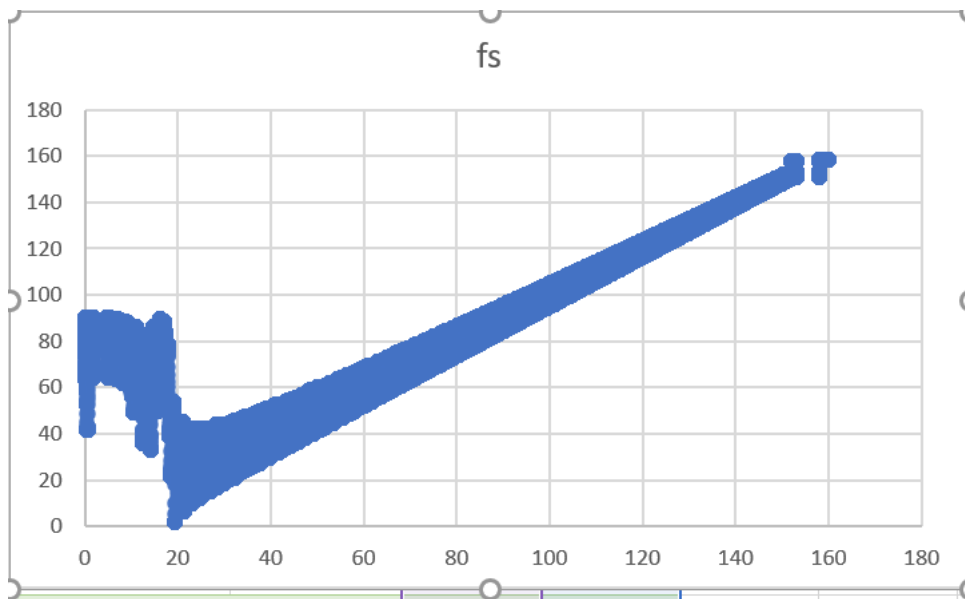8) $PC1 : C2 = 10\text{nF}$ (décroissante)




$f_1=0\text{KHz}$, $f_2=151.85\text{KHz}$

donc, la plage de capture est : $8.15\text{KHz}-151.85\text{KHz}$

La plage de verrouillage : $0-151.85\text{kHz}$

3 Réponse de la PLL à un échelon


1&2. PC1 : C2=100nF

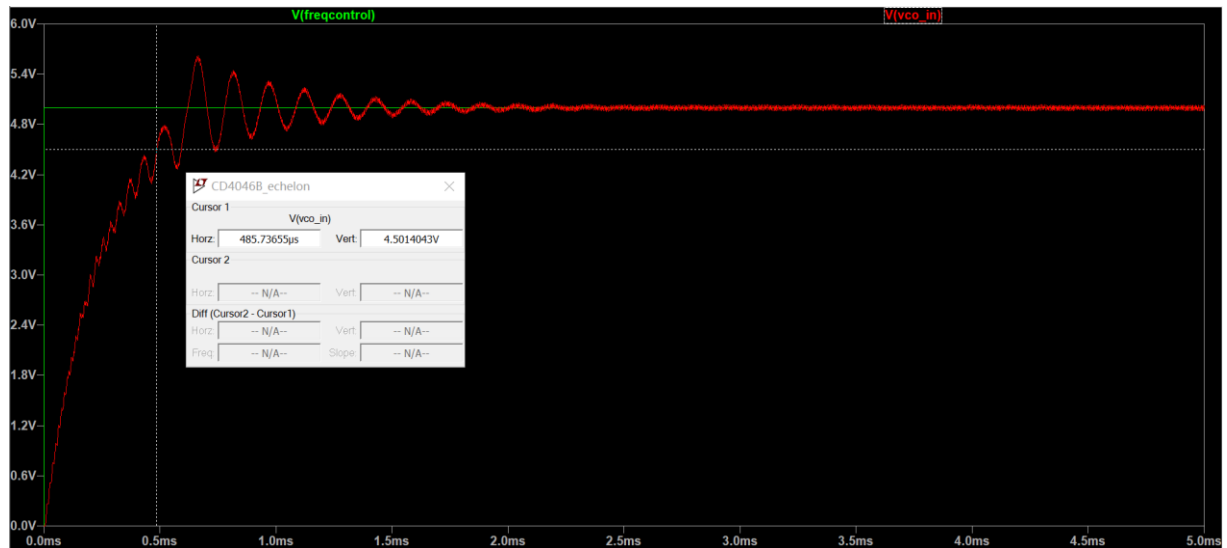

$$V(\text{freqcontrol}) = 5\text{V}, 0.9 * V(\text{freqcontrol}) = 4.5\text{V}$$

le temps pour atteindre 90% est 485.74µs


PC1 : C2=10nF

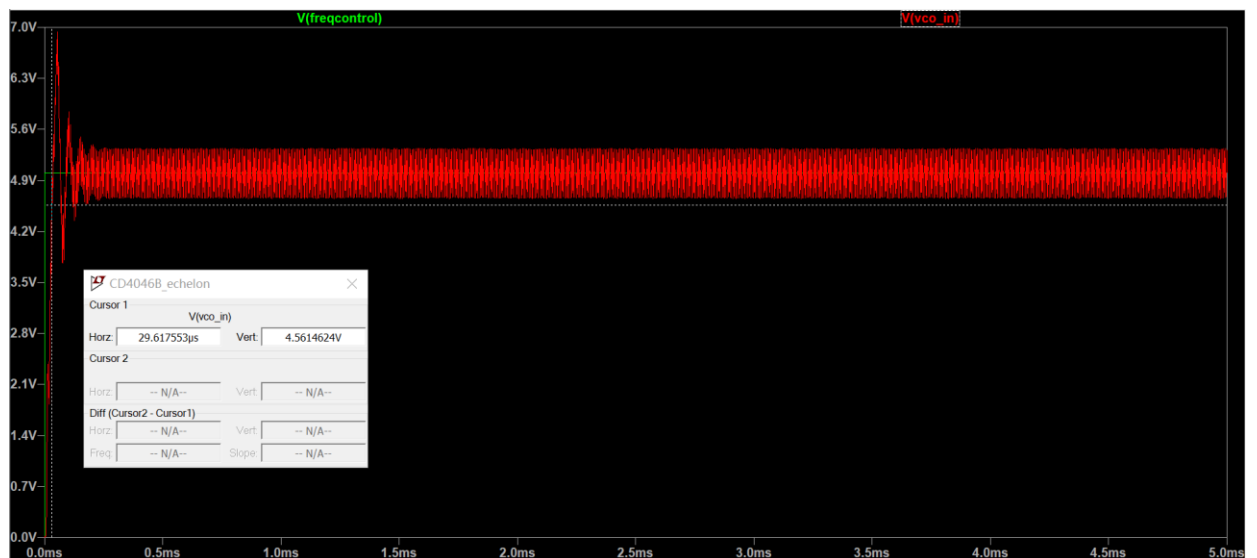

$$V(\text{freqcontrol}) = 5\text{V}, 0.9 * V(\text{freqcontrol}) = 4.5\text{V}$$

le temps pour atteindre 90% est 29.62µs


PC2 : C2=10nF

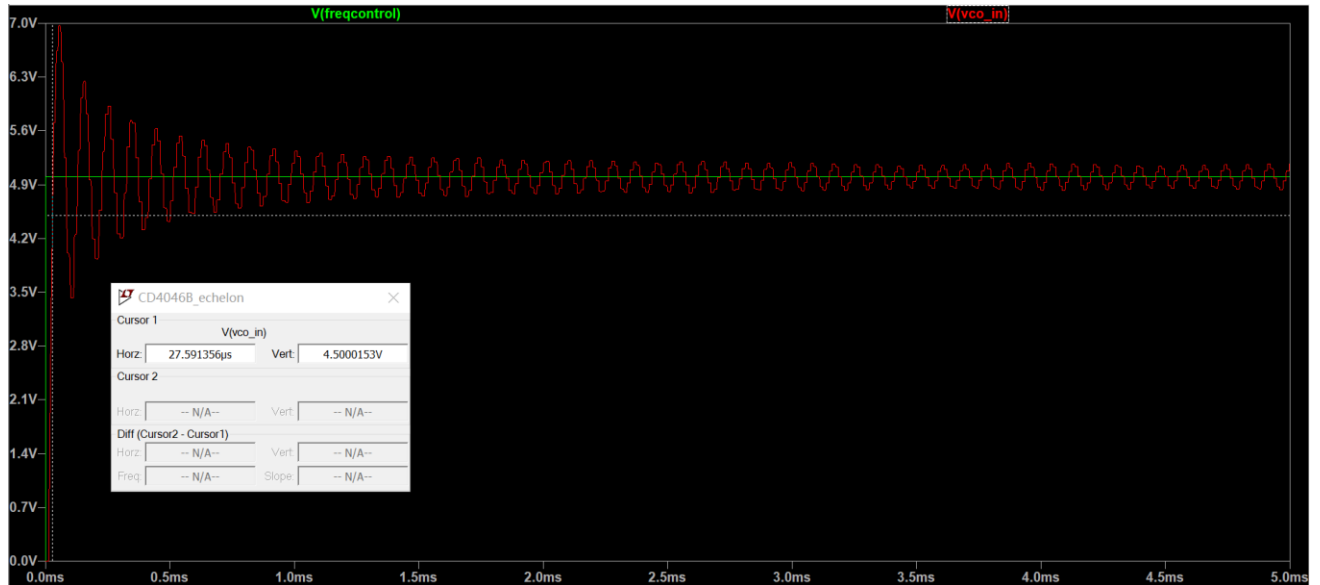

$$V(\text{freqcontrol}) = 5\text{V}, 0.9 * V(\text{freqcontrol}) = 4.5\text{V}$$

le temps pour atteindre 90% est 27.59µs

PC2 : C2=100nF

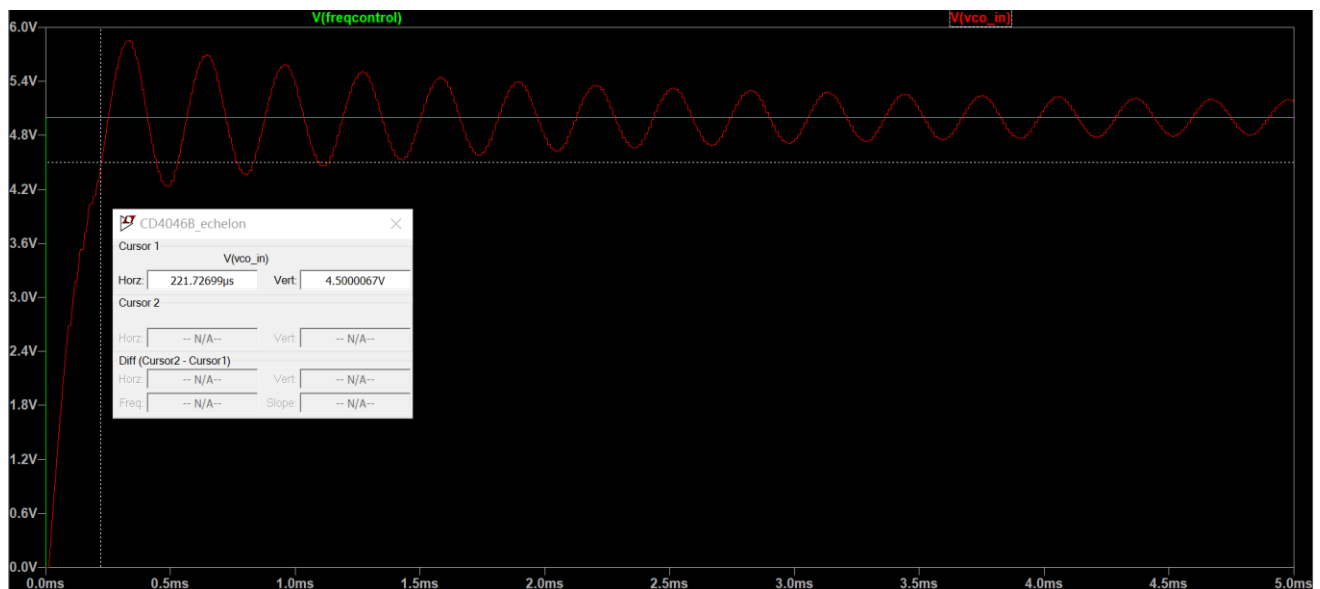

$$V(\text{freqcontrol}) = 5\text{V}, 0.9 * V(\text{freqcontrol}) = 4.5\text{V}$$

le temps pour atteindre 90% est 221.73µs

3. Temps caractéristiques : $\tau = RC$

Quand C2=10nF, R3=1.8KHz, $\tau = 18\mu\text{s}$

D'après la question précédente,

PC1, $\tau = 29.62\mu\text{s}$ PC2, $\tau = 27.59\mu\text{s}$

Quand C2=100nF, R3=1.8KHz, $\tau = 180\mu\text{s}$

D'après la question précédente,

PC1, $\tau = 485.74\mu\text{s}$ PC2, $\tau = 227.31\mu\text{s}$

