


Electronique

Oscillateur à déphaseur RC

Marc-WangKailuo-ZY1924118

1. Etude théorique

1. On calcule la fonction de transfert :

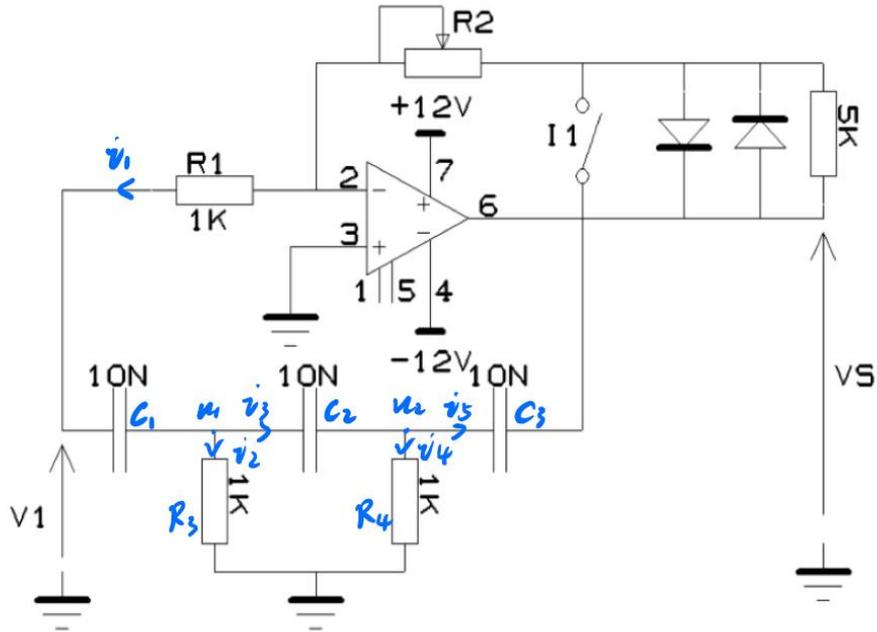

On a $R_1 = R_3 = R_4 = 1k\Omega = R$

$C_1 = C_2 = C_3 = 10nF = C$

$$v_1 = -\frac{v_2}{R} = j\omega C (v_1 - u_1) \Rightarrow u_1 = v_1 + \frac{v_1}{j\omega CR} = v_1 \left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right)$$

$$v_1 = v_2 + v_3 = \frac{u_1}{R} + j\omega C (u_1 - u_2) \Rightarrow u_2 = u_1 \left(2 + \frac{1}{j\omega CR}\right) - v_1$$

$$v_3 = v_4 + v_5 = \frac{u_2}{R} + j\omega C (u_2 - v_3) \Rightarrow v_5 = u_2 \left(2 + \frac{1}{j\omega CR}\right) - u_2$$


alors on a

$$\begin{aligned} v_5 &= [u_1 \left(2 + \frac{1}{j\omega CR}\right) - v_1] \left(2 + \frac{1}{j\omega CR}\right) - u_1 \\ &= [v_1 \left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right) \left(2 + \frac{1}{j\omega CR}\right) - v_1] \left(2 + \frac{1}{j\omega CR}\right) - v_1 \left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right) \\ &= v_1 \left[\left(1 + \frac{3}{j\omega CR} - \frac{1}{(\omega CR)^2}\right) \left(2 + \frac{1}{j\omega CR}\right) - \left(1 + \frac{1}{j\omega CR}\right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \frac{v_1}{v_5} &= \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega CR)^2} + \frac{6}{j\omega CR} - \frac{1}{j(\omega CR)^3}} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega CR)^2} - j \left(\frac{6}{\omega CR} - \frac{1}{(\omega CR)^3} \right)} \end{aligned}$$

2. Etude numérique

2. On simule la réponse en fréquence :

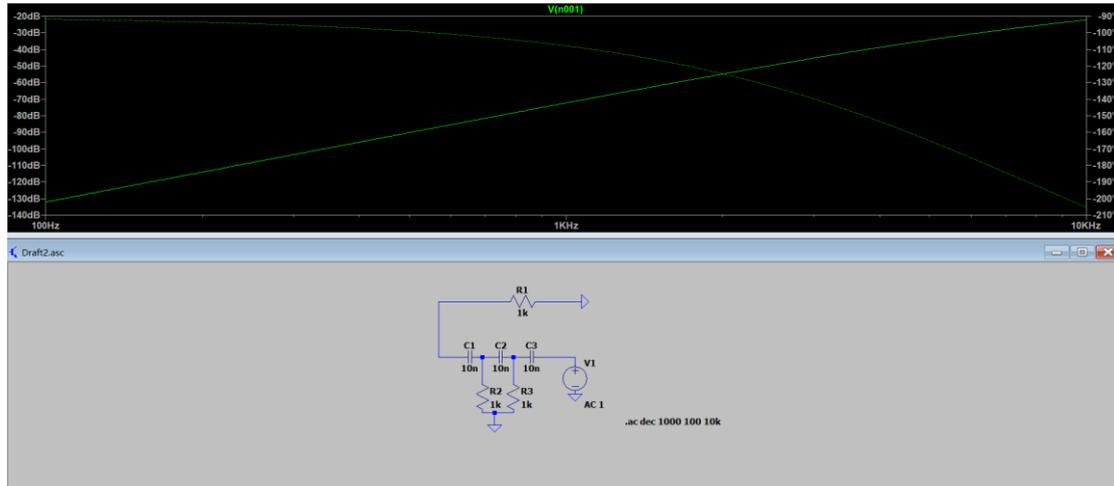


3. On a $F_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}} = 6.49\text{kHz}$; $A = \frac{1}{|b|} = 29.26$




4. D'après la simulation, on peut trouver que

$$S(\omega_0) = \left| \frac{d\varphi}{d\frac{\omega}{\omega_0}} \right| = \left| \frac{\omega_0}{2\pi} \frac{d\varphi}{df} \right| = \left| \frac{\omega_0}{2\pi} - \frac{0.302}{33.863} * \pi \right| = 1.012$$

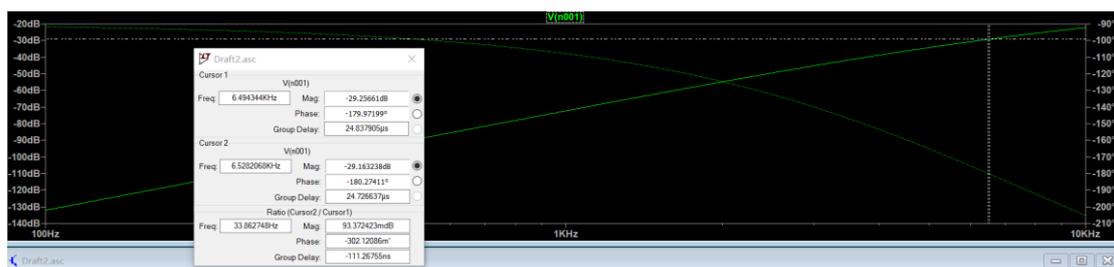

Et le valeur théorique est 1.01, donc ils sont presque le même valeur.


5. On a l'oscillateur complet :

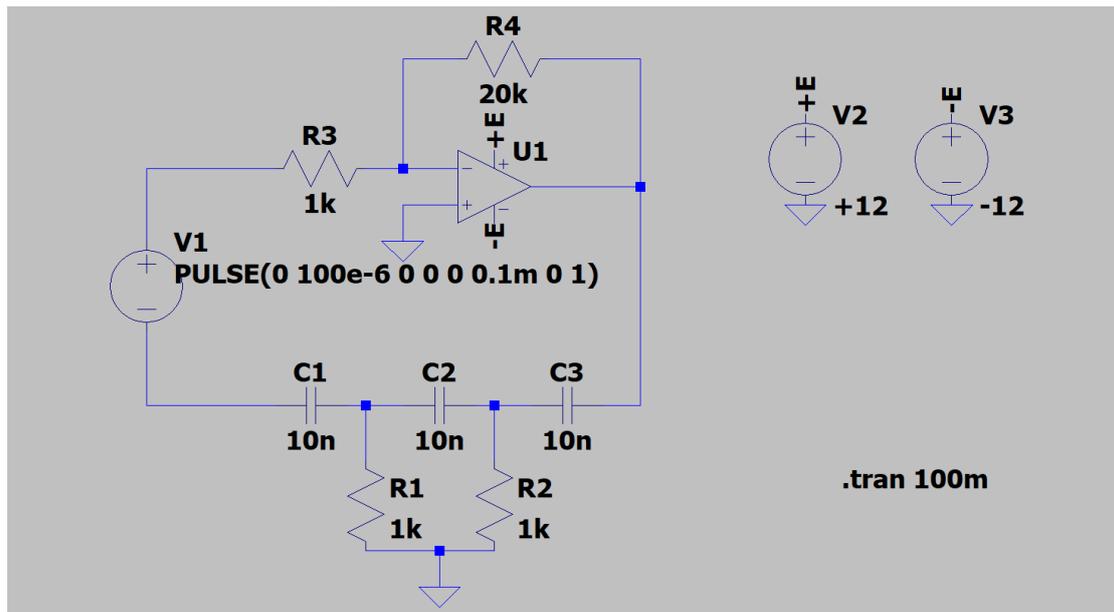


6. On a $A\beta(j\omega) < 1$; $R_2 = 20k\Omega$




$F_0 = 7.28kHz$

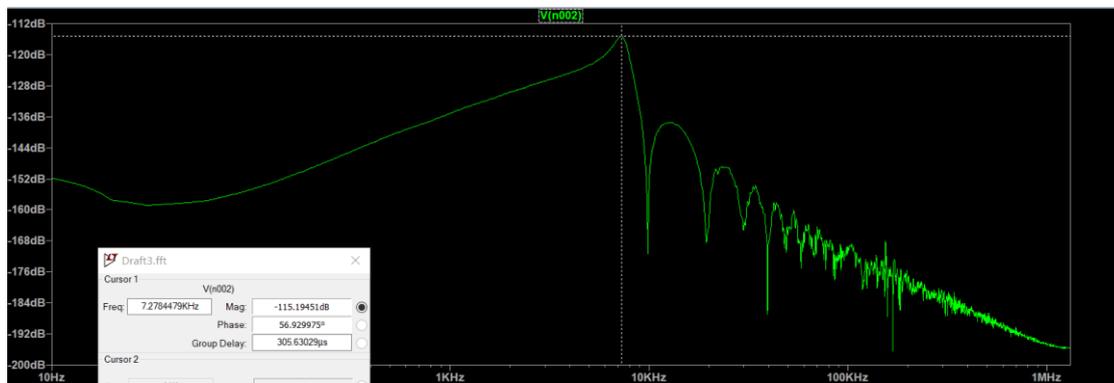

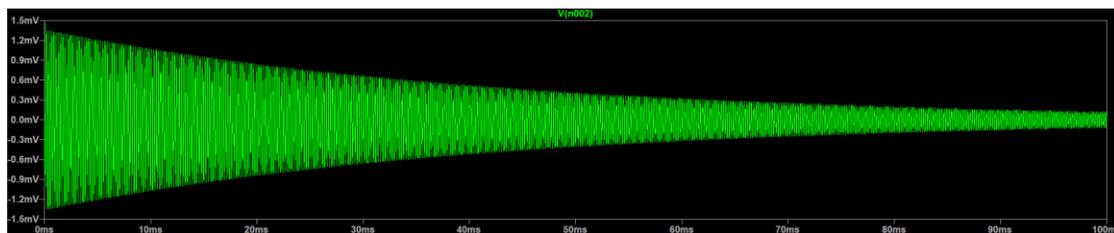
On a $A\beta(j\omega) = 1$; $R_2 = 29k\Omega$




$$F_0 = 6.45\text{kHz}$$

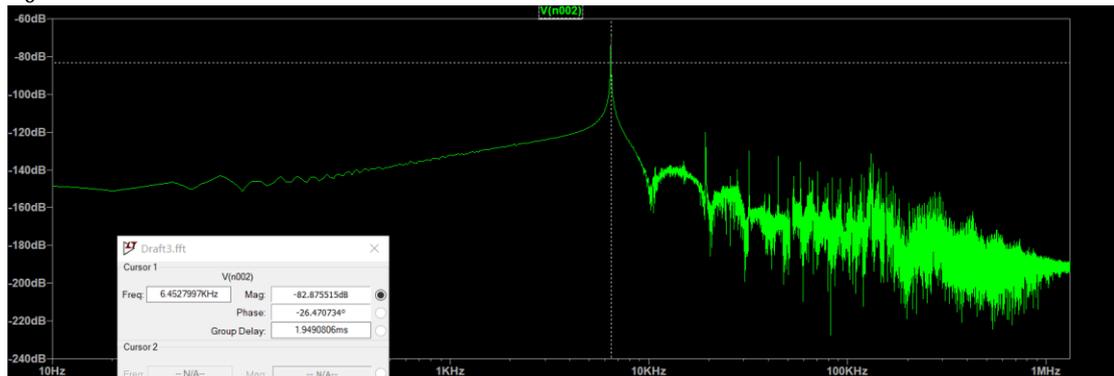

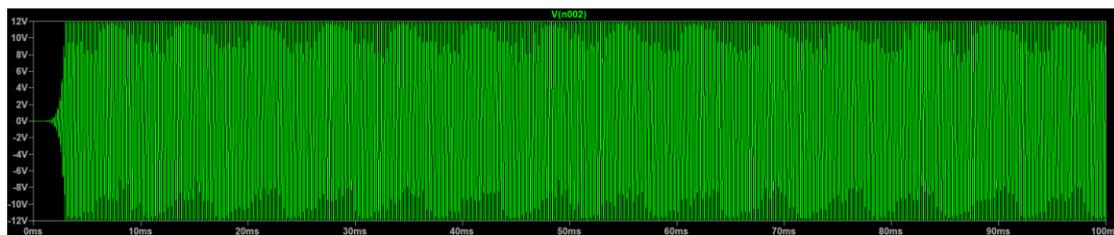
On a $A\beta(j\omega) > 1$; $R_2 = 50\text{k}\Omega$




$$F_0 = 5.24\text{kHz}$$

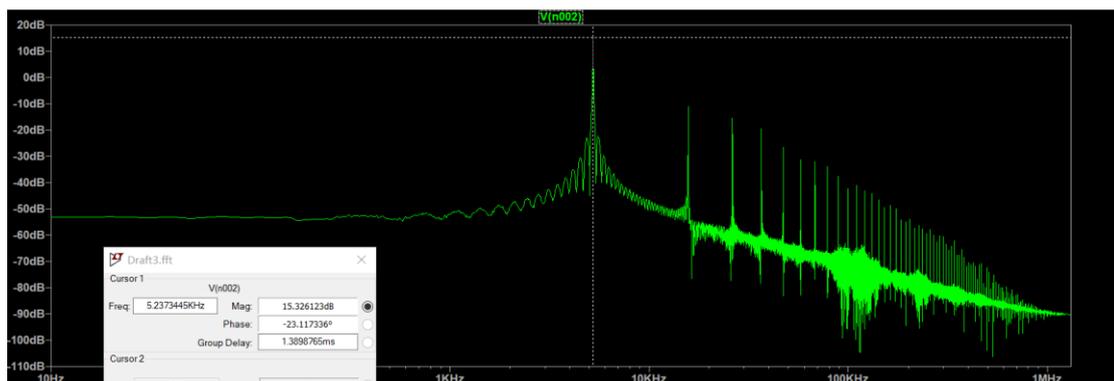

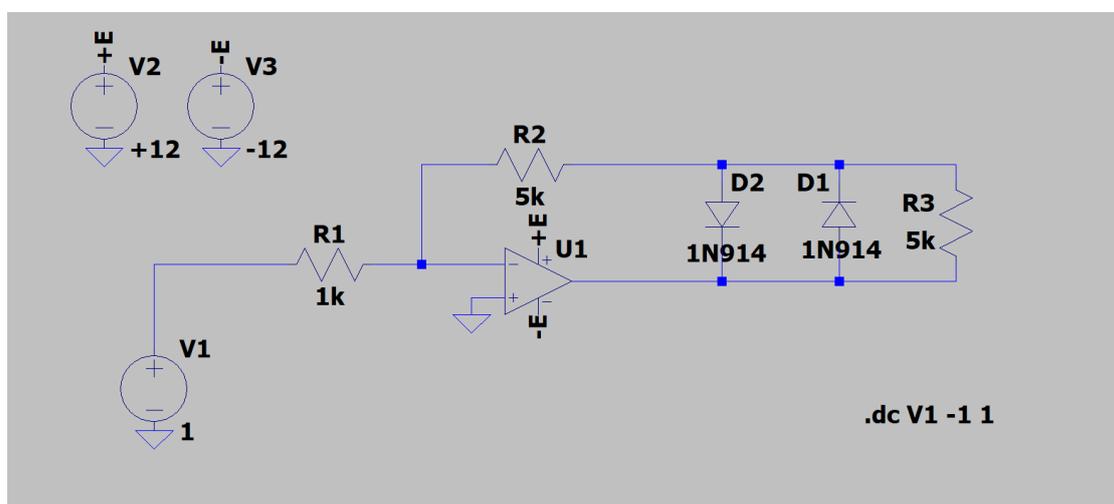7. Le schéma de l'amplificateur opérationnel seul, avec I1 ouvert :



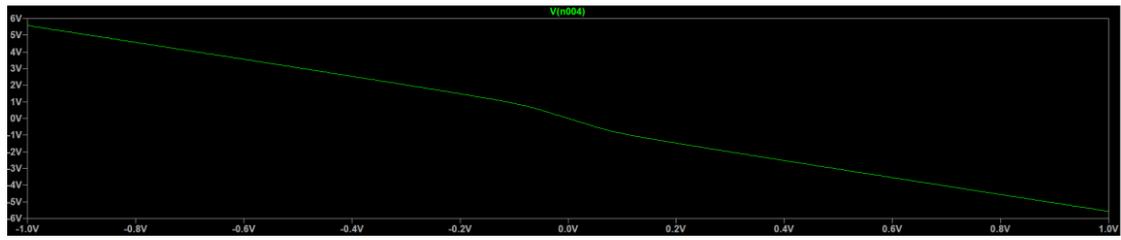8. On fait la simulation de type "DC sweep" :



On peut trouver que le gain introduite par les diodes n'est pas linéaire.

