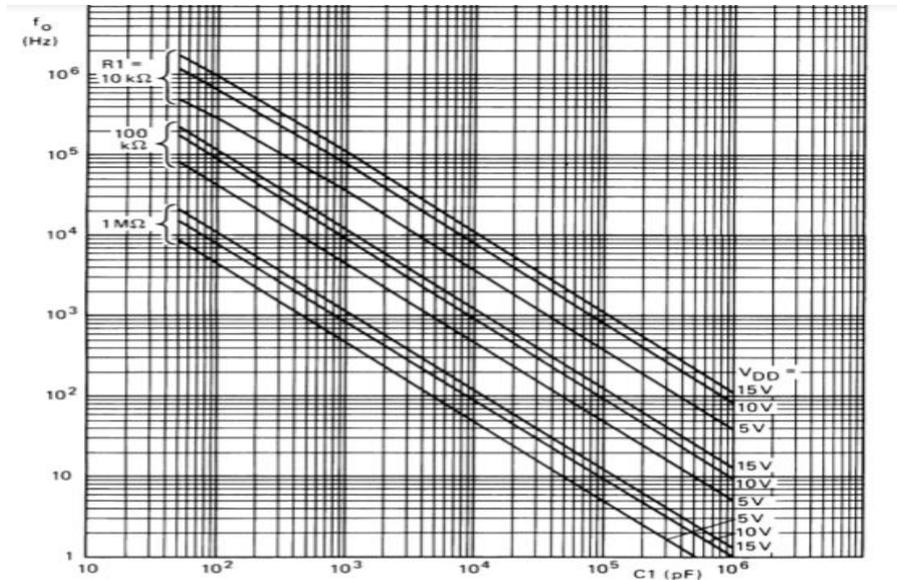


Electronique
Etude de la PLL CD4046B

Samuel SY1924134

Q1




Conditions contraintes : $C1 = 1 \text{ nF}$, $R1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R2$ infinie

On peut trouver $f_0 = 80 \text{ kHz}$

$F_{\text{max}} = 160 \text{ kHz}$

Q2.

$V1 = 1 \text{ v}$

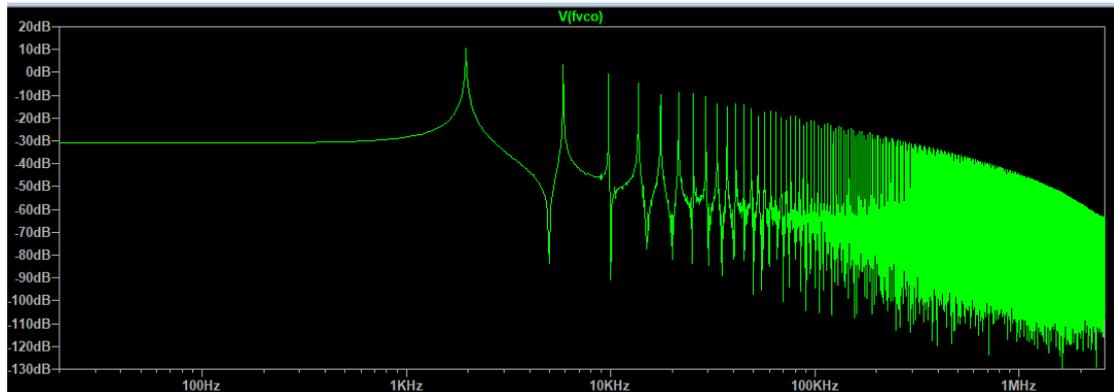

$F_{\text{vco}} = 1.951 \text{ kHz}$. (La fréquence où le décibel plus important)

Par régler le $V1$, comme le graph dessus, on peut obtenir les f_{vco} dans les conditions différentes :


$V1(\text{V})$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F_{\text{vco}}(\text{kHz})$	21.486	40.311	60.818	80.216	99.952	118.964	139.429	157.620	159.84

Du coup, $F_{\text{max}} = 159.84 \text{ kHz}$


$f_0 = F_{\text{max}}/2 = 80 \text{ kHz}$

Q3


$C2 = 10 \text{ nF pc2}$

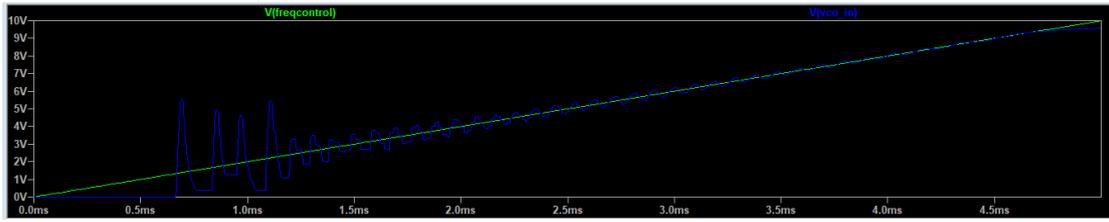


$C2 = 100 \text{ nF pc2}$

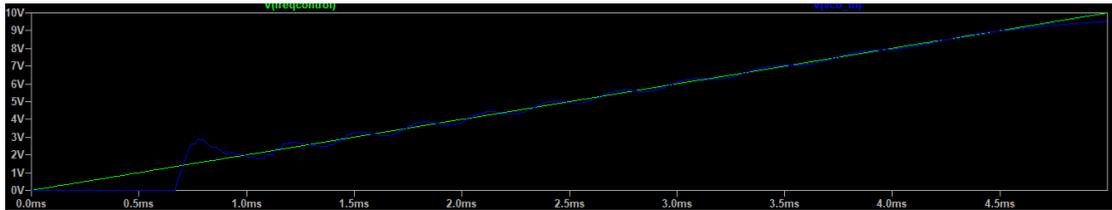

$C2 = 10 \text{ nF pc1}$

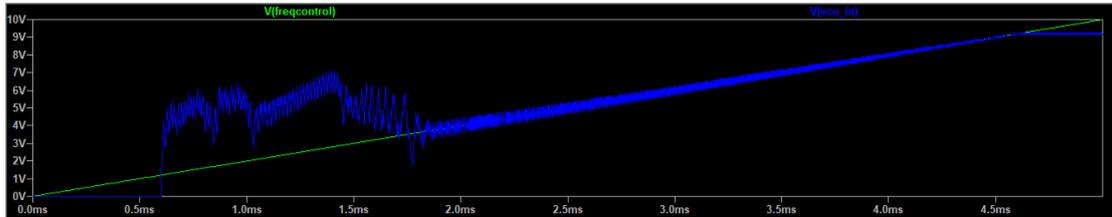


$C2 = 100 \text{ nF pc1}$

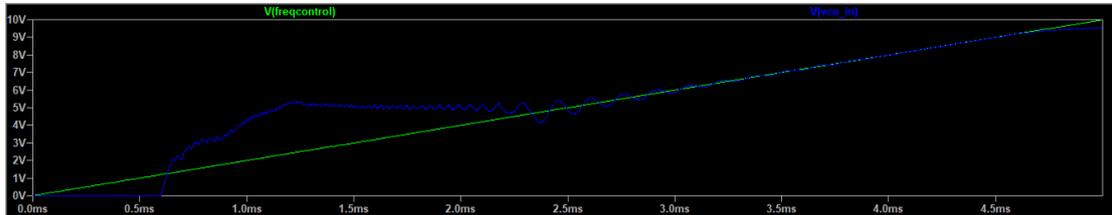


Q4


$C2 = 10 \text{ nF pc2}$

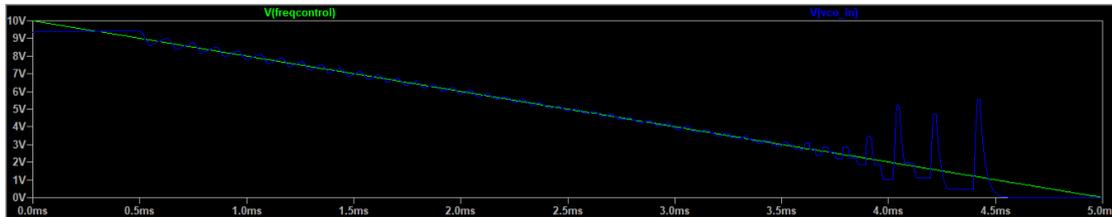


$C2 = 100 \text{ nF pc2}$

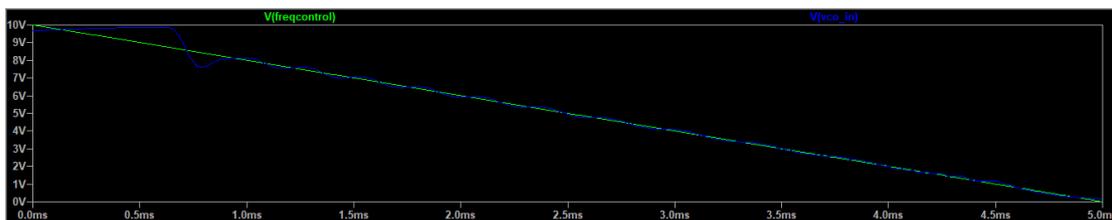

C2 = 10nF pc1

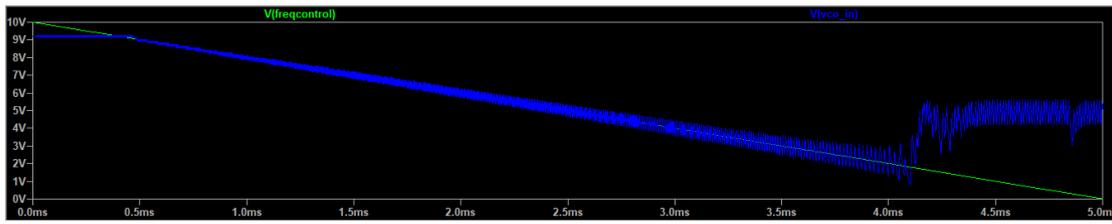


C2 = 100nF pc1

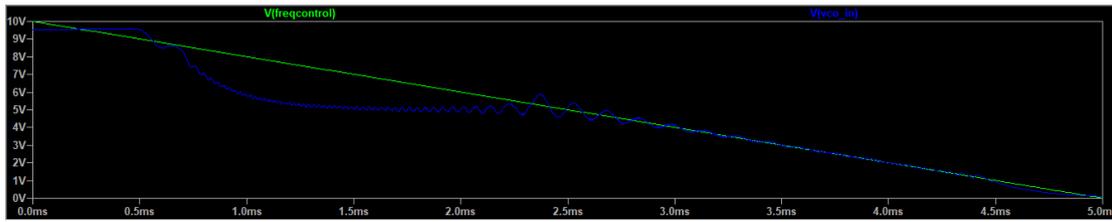


Q5.

Croissant : pc2

fs en fonction de fe: C2 = 100n

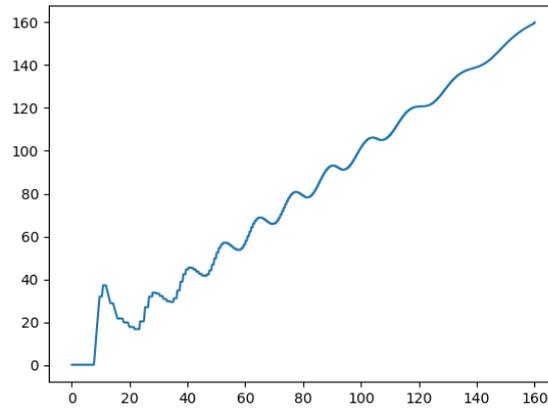


fs en fonction de fe: C2 = 10n

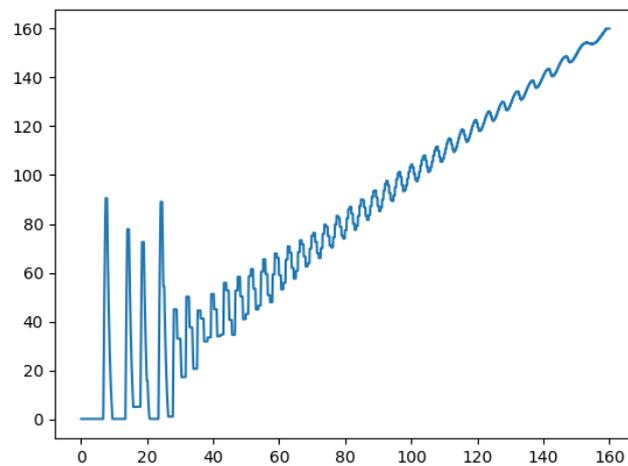


Croissant : pc1

fs en fonction de fe: C2 = 100n

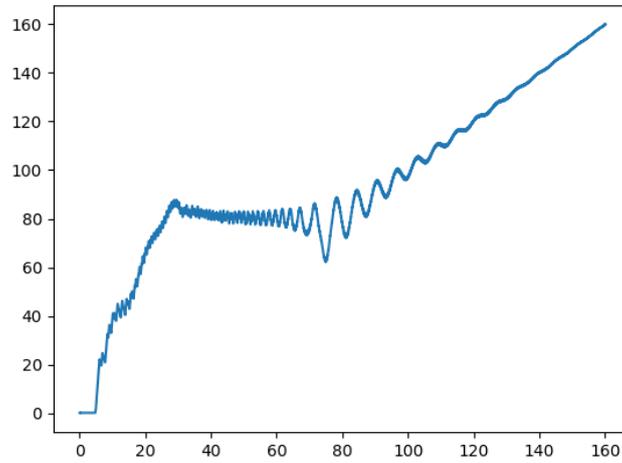


fs en fonction de fe: C2 = 10n

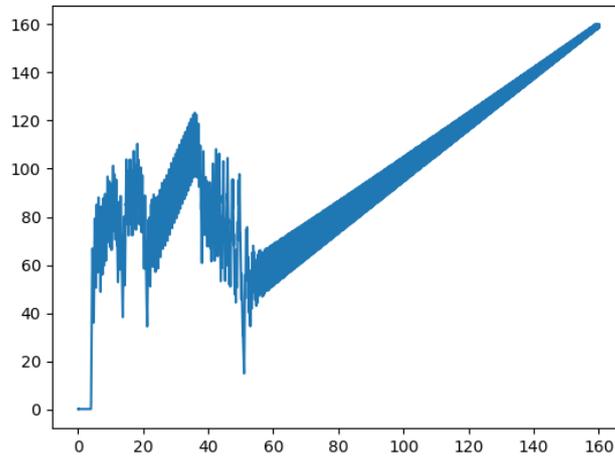


Decroissant: pc2

fs en fonction de fe: C2 = 100n

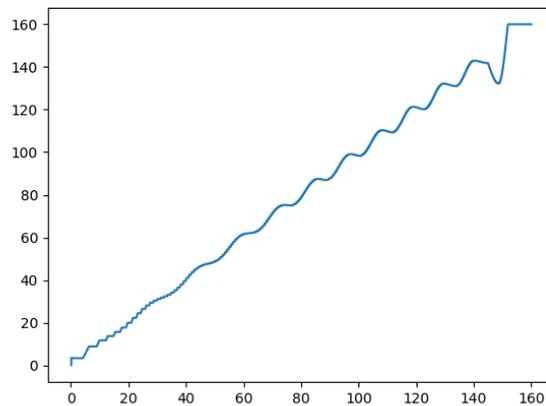


fs en fonction de fe: C2 = 10n

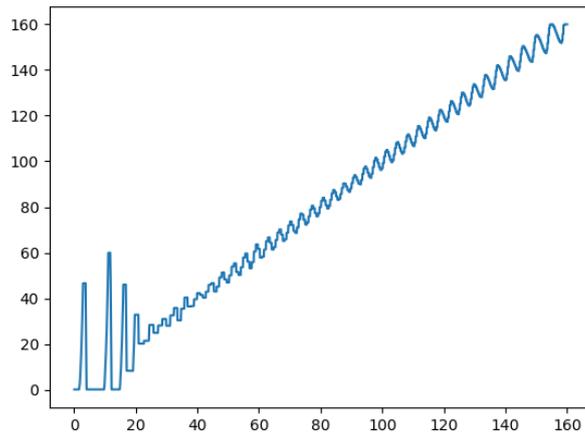


Decroissant: pc1

fs en fonction de fe: C2 = 100n

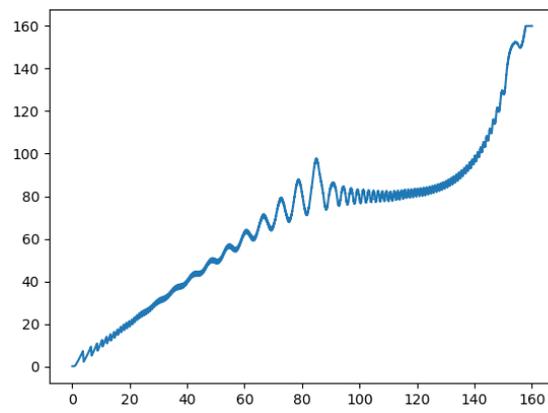


fs en fonction de fe: C2 = 10n

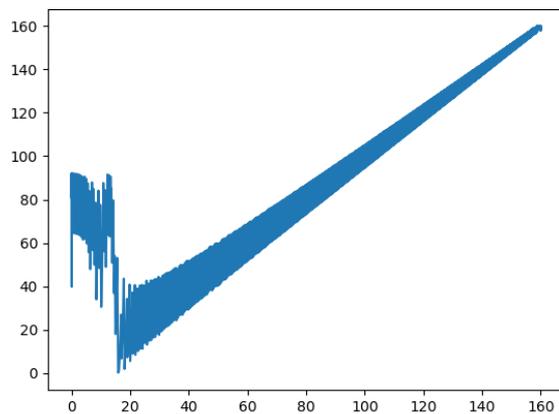


Parti3

Q1


C2 = 100 nF comparateur 1

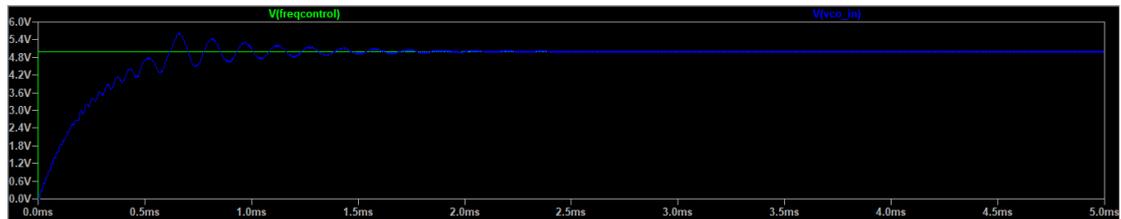


C2 = 10 nF comparateur 1

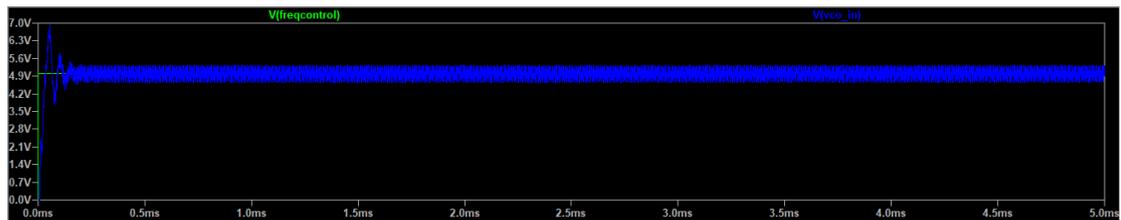

C2 = 100 nF comparateur 2

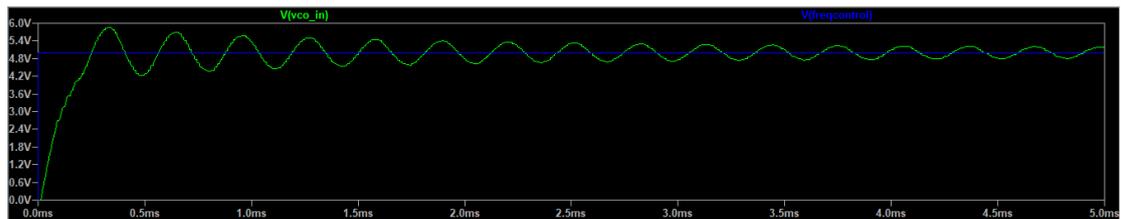

C2 = 10 nF comparateur 2

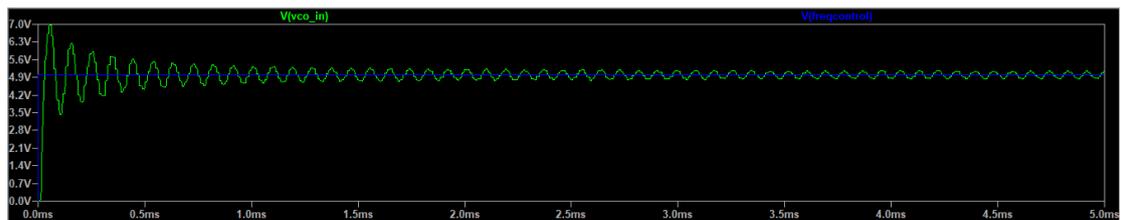

Q2.

Comparateur 1:

C2 = 10 nF

Trep = 29.3μs

C2 = 100 nF

Trep = 487.25μs

Comparateur 2:

C2 = 10 nF

Trep = 27.60μs

C2 = 100 nF

$T_{rep} = 221.98\mu s$

Q3

Pour le filtre RC d'ordre 1, $\tau = RC$, du coup, on peut voir que $C2 = 100nF$, le temps pour attendre 90% est beaucoup plus lent que 10nF.

Pour comparateur, $pc1$ est moins vite que $pc2$ surtout dans la condition de $C2 = 100nF$.