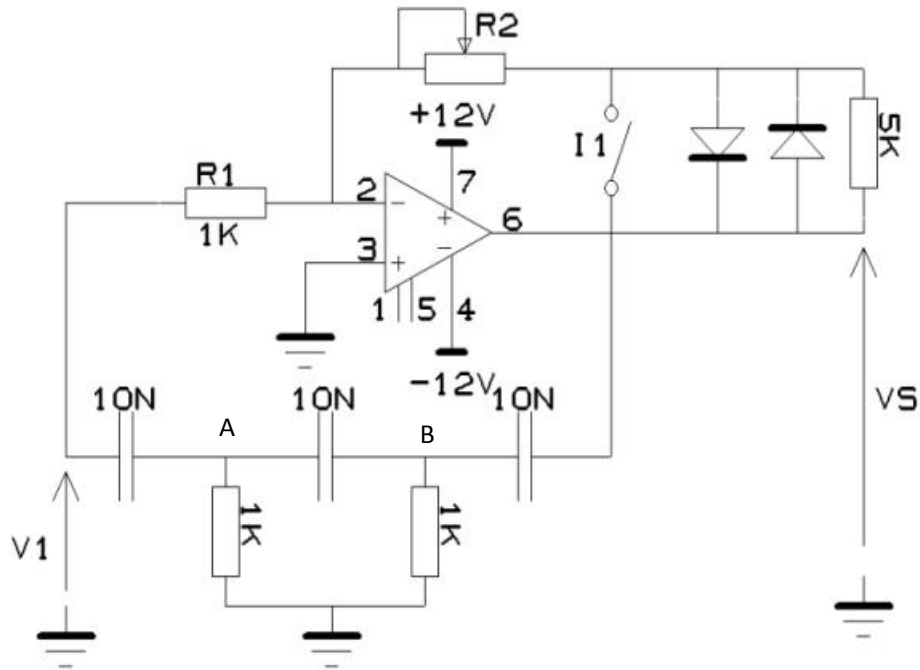


TD3

1.




$$V_A = \frac{j\omega C(V_1 + V_B)}{1 + 2CRj\omega}, V_B = \frac{j\omega C(V_A + V_S)}{1 + 2CRj\omega}$$

Ensuite, on peut obtenir la fonction de transfert:


$$H = -\frac{R_2}{R_1}$$

2.

Le circuit:

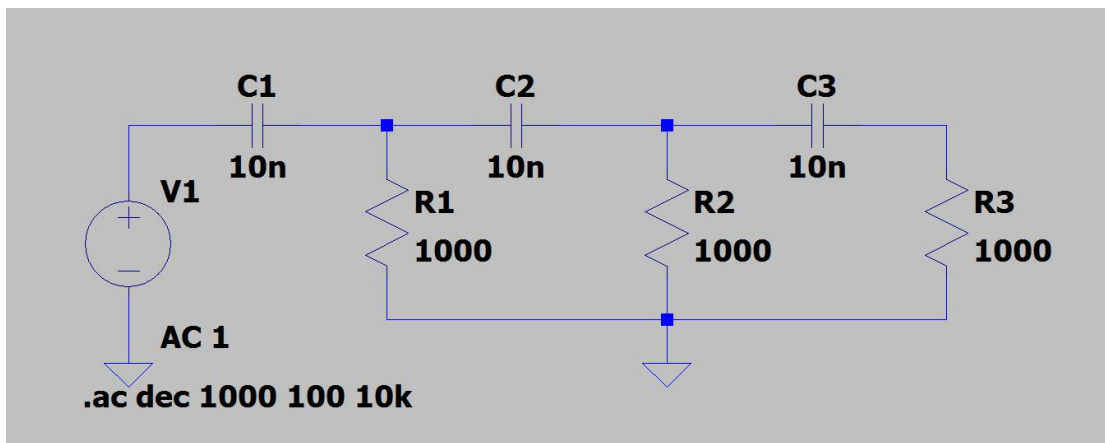


La résultat:

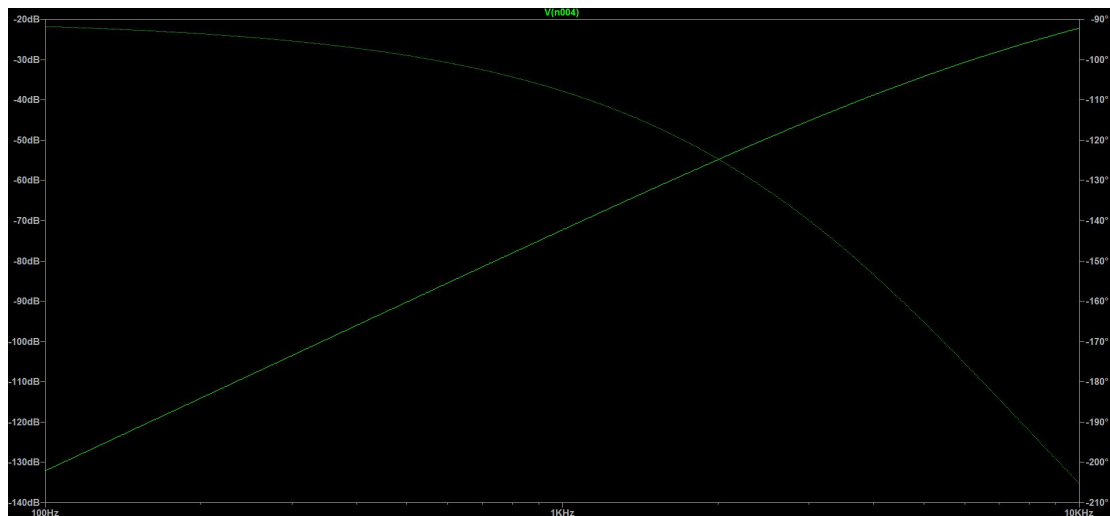

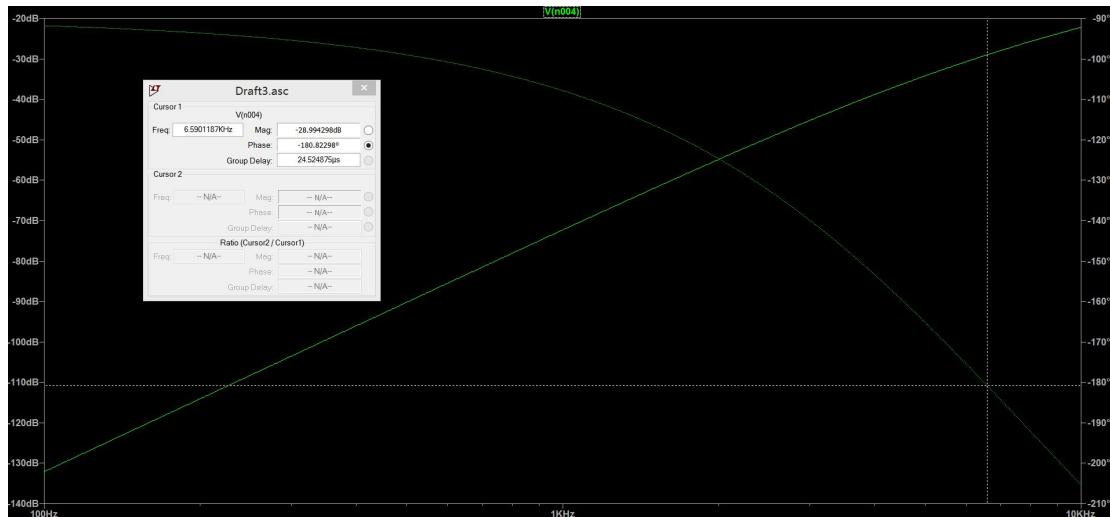3.

Par la résultat de la question 2. On peut obtenir $F_0 = 6.5 \text{ KHz}$, $A_0 = 29$.



4.


Par le cours, on a

$$S(\omega_0) = \left| \frac{d\varphi(\beta(j\omega))}{d(\omega/\omega_0)} \right|_{\omega=\omega_0}$$

D'après avoir calculé la pente, on trouve que $S(\omega_0) = 1.02$, presque 1. Donc, on pense que c'est stable.


5.

Le circuit:

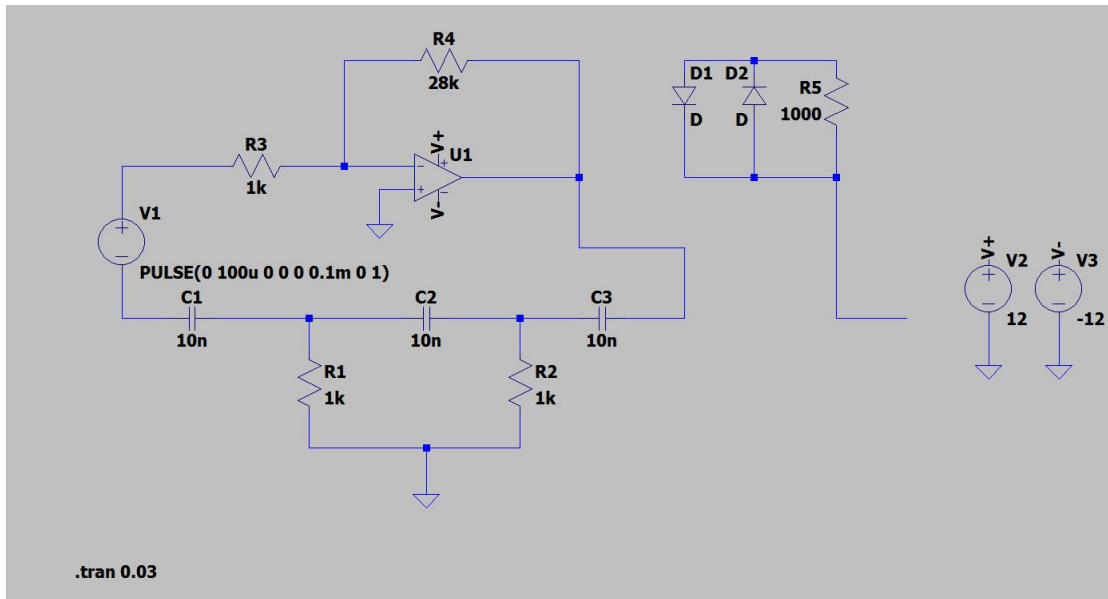


6.

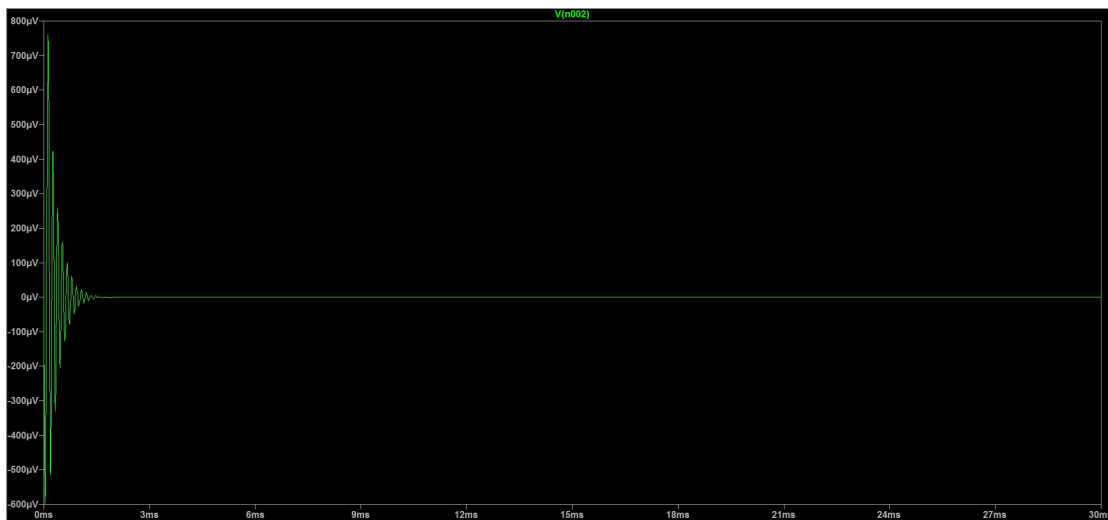
1) Quand $R2 < 29K\Omega$, soit $R2 = 20K\Omega$:



2) Quand $R2 = 29.1K\Omega$:

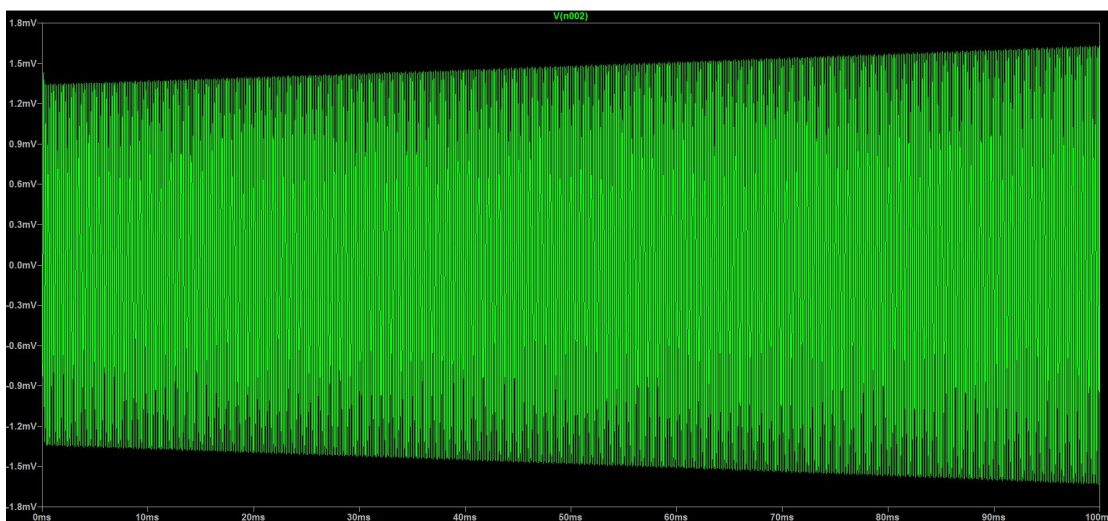


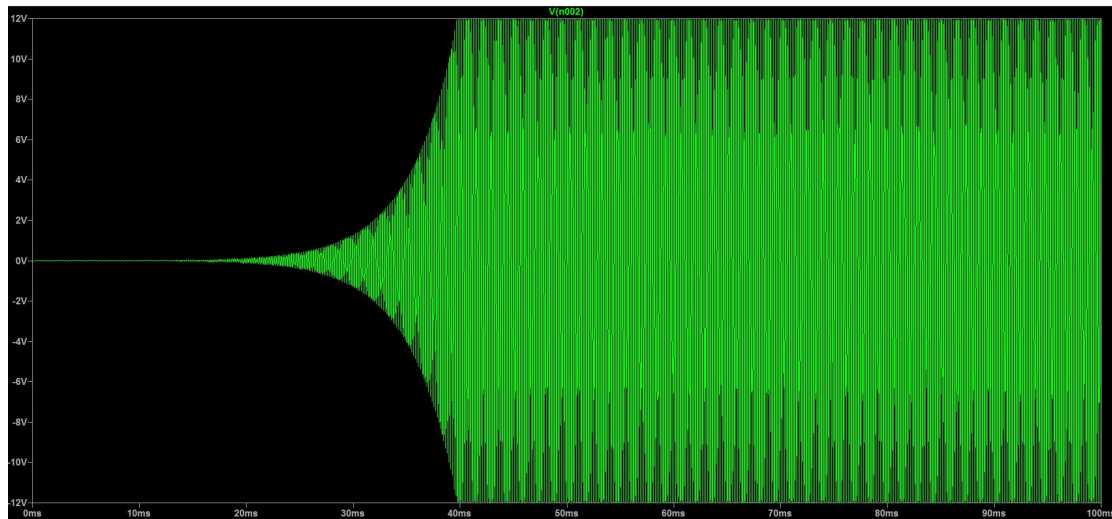3) Quand $R2 > 29K\Omega$, soit $R2 = 30K\Omega$:



7.

Le circuit:

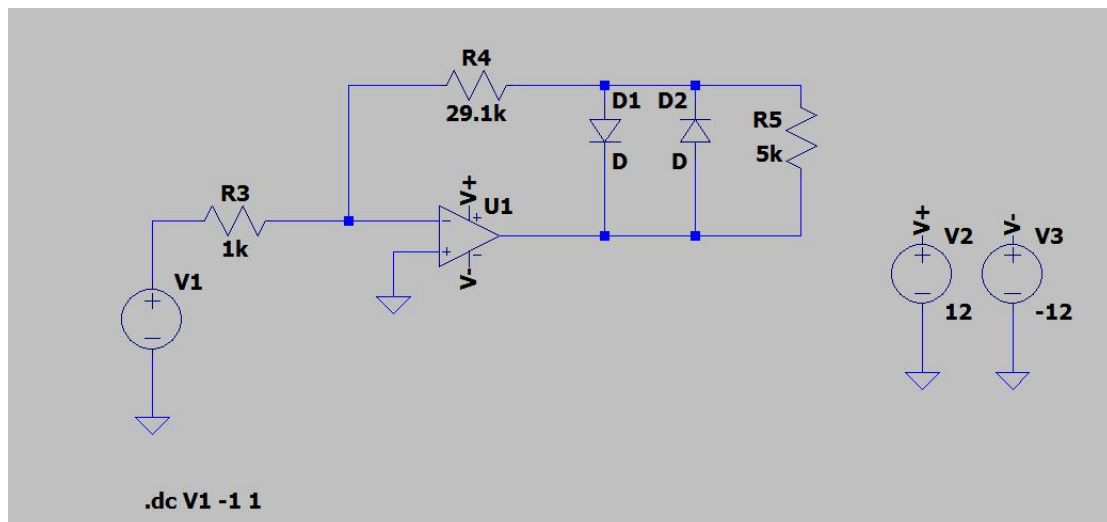

8.

La résultat: On peut voir la non-linéarité facilement.

